

www.mientayvn.com

Dịch tiếng anh chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Dịch các bài giảng trong chương trình học liệu mở của học viện MIT, Yale.

Tìm và dịch tài liệu phục vụ cho sinh viên làm seminar, luận văn.

Tại sao mọi thứ đều miễn phí và chuyên nghiệp ???

Trao i tr c tuy n t i:

www.mientayvn.com/chat_box_li.html

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯỜNG

Tác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc Uẩn


Viện Vật lý kỹ thuật

Trường ĐH Bách khoa Hà nội

DAO ĐỘNG & SÓNG ĐIỆN TỪ

(Chương 8, 10)

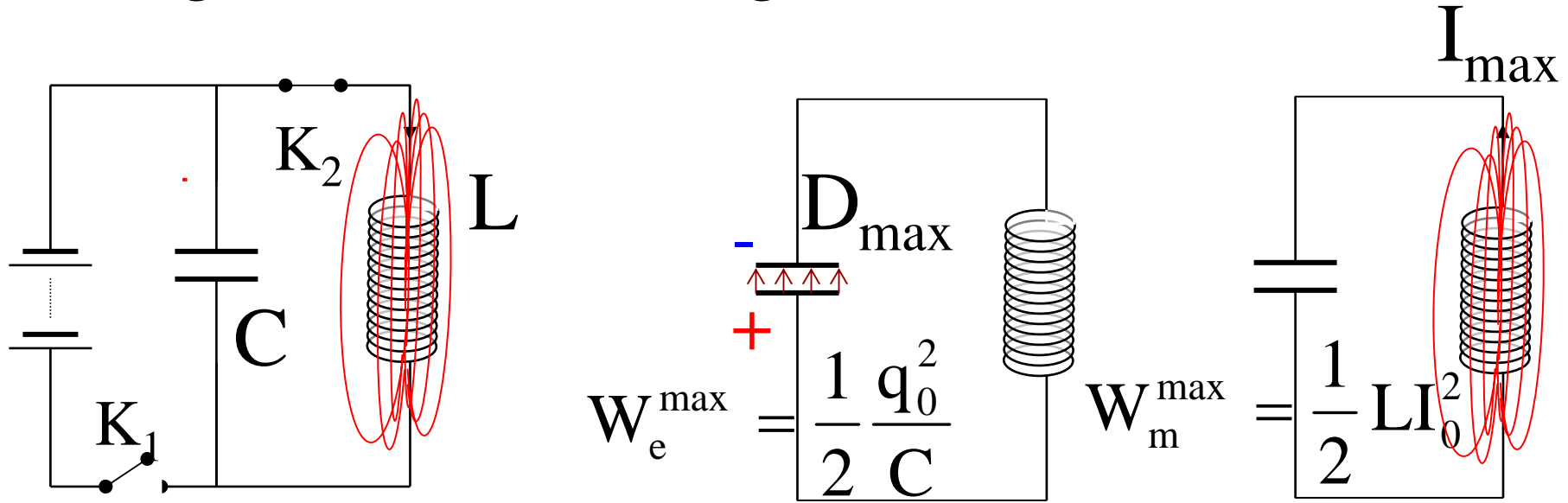1. Dao động điện từ điều hoà: Biến đổi tuần hoàn giữa các đại lượng điện và từ



- Mạch **không có điện trở thuần**, không bị mất mát năng lượng

$$W_e + W_m = \text{const}$$

lượng

$$\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} L I^2 = \text{const}$$

$$\frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + L I \frac{dI}{dt} = 0$$

$$\frac{q}{C} + L \frac{dI}{dt} = 0 \quad \text{Lấy đạo hàm hai vế theo thời gian}$$

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + \omega_0^2 I = 0$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$


/ Dao động điện từ trong mạch LC là dao động điều hoà

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$$

$$I = I_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

I, q


$$I = I_0 \cos \omega_0 t$$

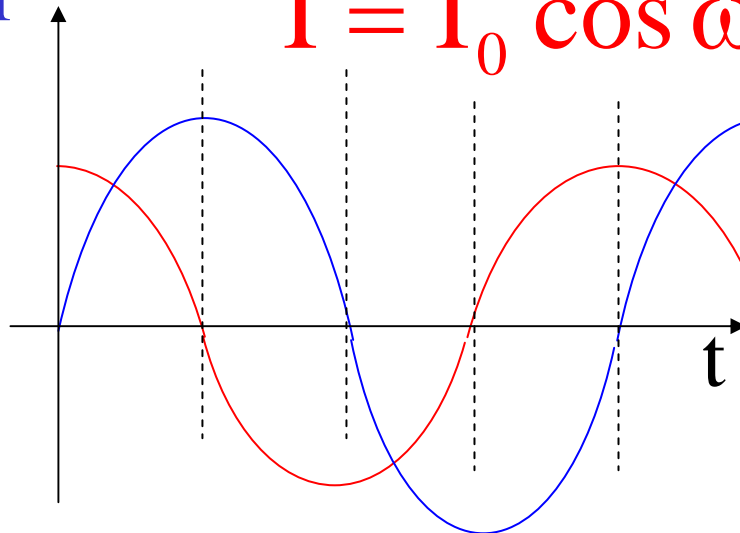

$$q = q_0 \sin \omega_0 t$$

2. Dao động điện từ tắt dần

Toả nhiệt tại R

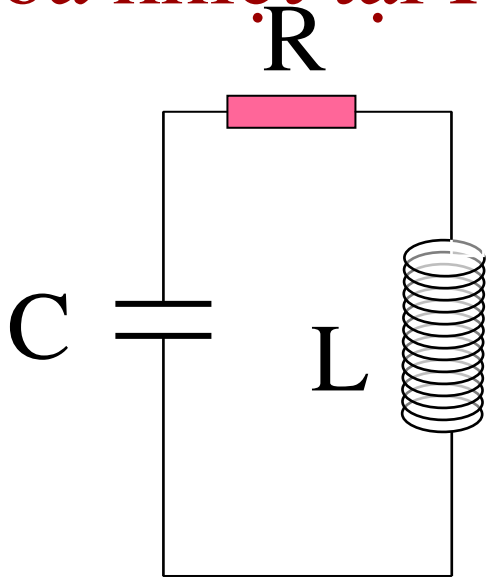

Biên độ dòng (điện tích) giảm dần \rightarrow tắt hẳn

6.1 f/t Dao động điện từ tắt dần

Toả nhiệt tại R, mất năng lượng trong dt:

$$-dW = RI^2 dt$$

$$\frac{q}{C} + L \frac{dI}{dt} = -RI$$

$$-d\left(\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2\right) = RI^2 dt$$

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + 2\beta \frac{dI}{dt} + \omega_0^2 I = 0$$

$$\frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + LI \frac{dI}{dt} = -RI^2$$


$$2\beta = \frac{R}{L} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Điều kiện để có dao động $\omega_0 > \beta$

$$I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$
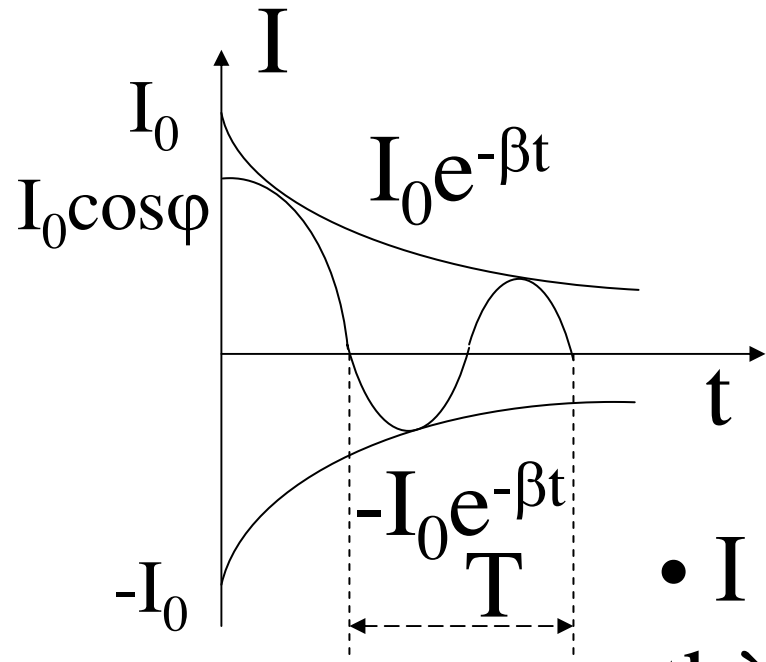
$$= \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$



$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}}$$

• I giảm dần theo hàm mũ với thời gian


$$\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{2L}\right)^2 \quad R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

• Điều kiện để có dao động $\omega_0 > \beta$

$$R_0 = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

• Điện trở tới hạn

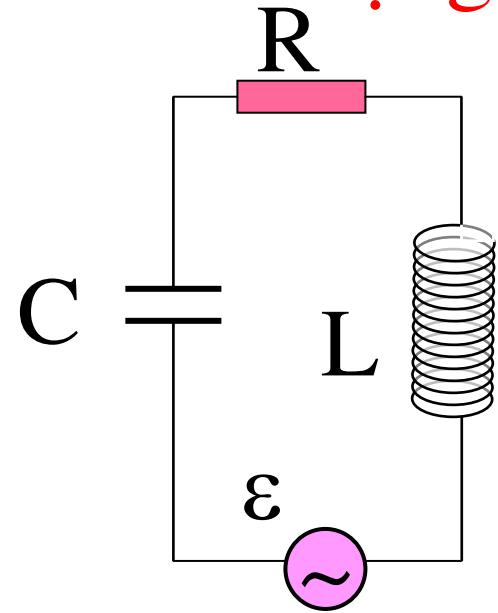3. Dao động điện từ cưỡng bức: $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \Omega t$



Trong thời gian dt mất $RI^2 dt$,
cung cấp thêm $\varepsilon I dt$


$$d\left(\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2\right) + RI^2 dt = \varepsilon \cdot I \cdot dt$$

$$\frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + LI \frac{dI}{dt} + RI^2 = I \varepsilon_0 \sin \Omega t$$

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + 2\beta \frac{dI}{dt} + \omega_0^2 I = \frac{\varepsilon_0 \Omega}{L} \cos \Omega t$$

$I = I_{td} + I_{cb}$ sau một thời gian I_{td} tắt hẳn, chỉ còn I_{cb}
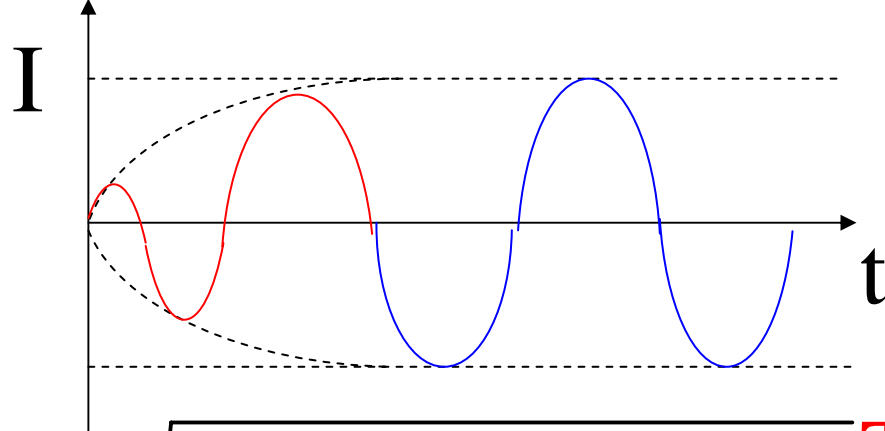
$$I = I_{cb} = I_0 \cos(\Omega t + \Phi)$$



$$I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2} \quad \text{Tổng trở của mạch} \quad \text{tg}\Phi = \frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}$$


$$Z_L = \Omega L \quad \text{Cảm kháng} \quad Z_C = \frac{1}{\Omega C} \quad \text{Dung kháng}$$

Cộng hưởng I_0 đạt cực đại

$$\Omega L = \frac{1}{\Omega C} \rightarrow \Omega_{\text{ch}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0 \quad I_{0\text{max}} = \frac{\varepsilon_0}{R}$$

- Tần số cưỡng bức bằng tần số riêng của mạch \rightarrow Cộng hưởng


/ Ứng dụng: Hiệu suất cao nhất -> Bù pha

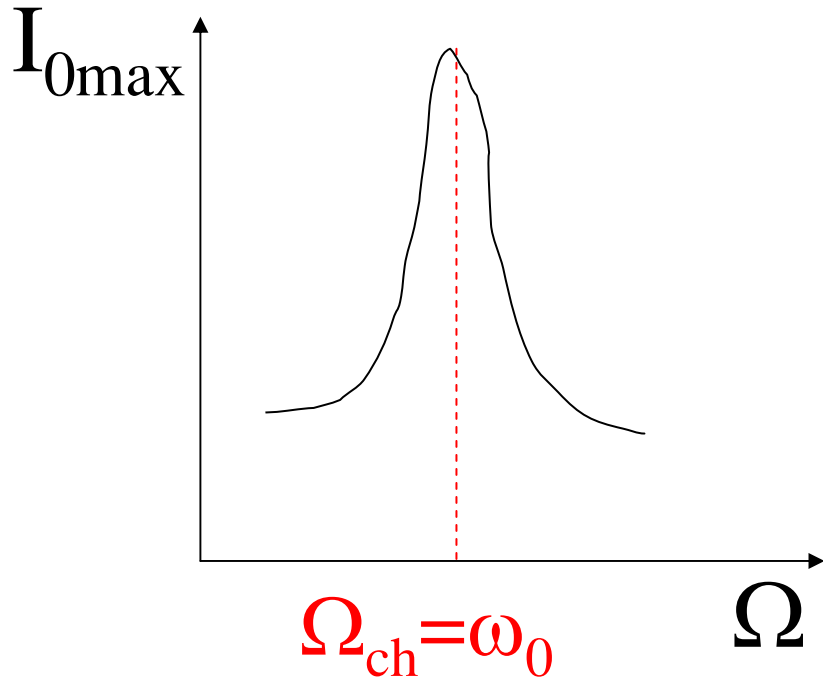

Chương 10: Sóng điện từ

1. Sự tạo thành sóng điện từ

Thí nghiệm của Héc:

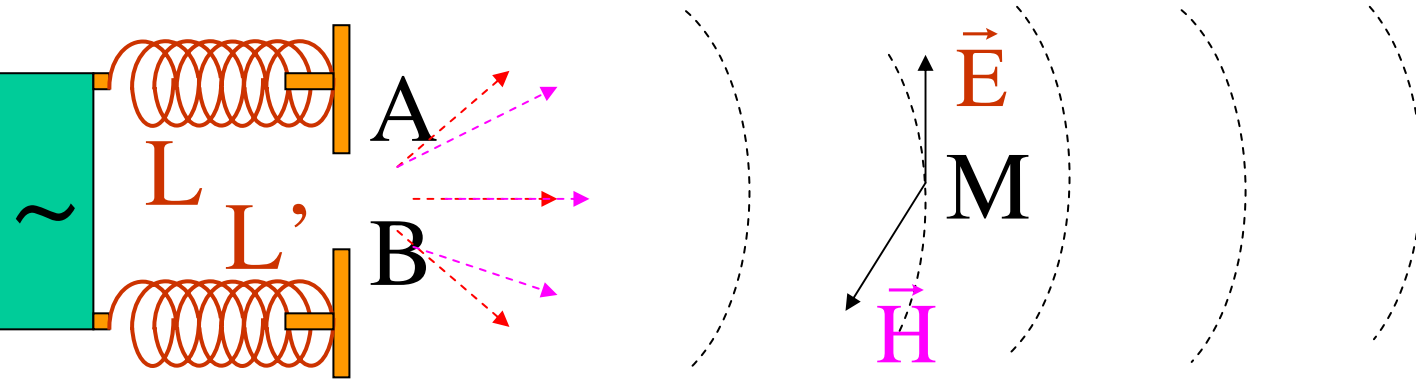

. Sóng điện từ là trường điện từ biến thiên truyền đi trong không gian

2. Phương trình Maxwell của sóng điện từ

$$\vec{E} = \vec{E}(x, y, z, t) \quad \vec{H} = \vec{H}(x, y, z, t) \quad \rho = 0$$

$$\vec{D} = \vec{D}(x, y, z, t) \quad \vec{B} = \vec{B}(x, y, z, t) \quad \vec{J} = 0$$

$$\text{rot}\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{rot}\vec{H} = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0\epsilon\vec{E} \quad \text{div}\vec{D} = 0$$

$$\text{div}\vec{B} = 0 \quad \vec{B} = \mu_0\mu\vec{H}$$

Phương trình sóng

$$\text{rot}\vec{E} = -\mu_0\mu\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial\vec{H}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0\mu}\text{rot}\vec{E}$$

$$\text{rot}\vec{H} = \epsilon_0\epsilon\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{rot}\left(\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}\right) = \epsilon_0\epsilon\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

$$-\frac{1}{\mu_0\mu} \operatorname{rot}(\operatorname{rot}\vec{E}) = \varepsilon_0\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\vec{E}) + \mu_0\mu\varepsilon_0\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$-\Delta\vec{E} + \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad \Delta\vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\mu\varepsilon_0\varepsilon}} \quad v = \frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$\operatorname{rot}(\operatorname{rot}\vec{E}) = \nabla \operatorname{div}\vec{E} - \nabla^2 \vec{E} = -\Delta\vec{E}$$

3. Những t/c của sóng điện từ:

- Tồn tại cả trong chất, chân không
- Sóng ngang: E&H vuông góc với v


• Vận tốc trong môi trường chất

$$v = \frac{C}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

• Vận tốc trong chân không

$$C = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

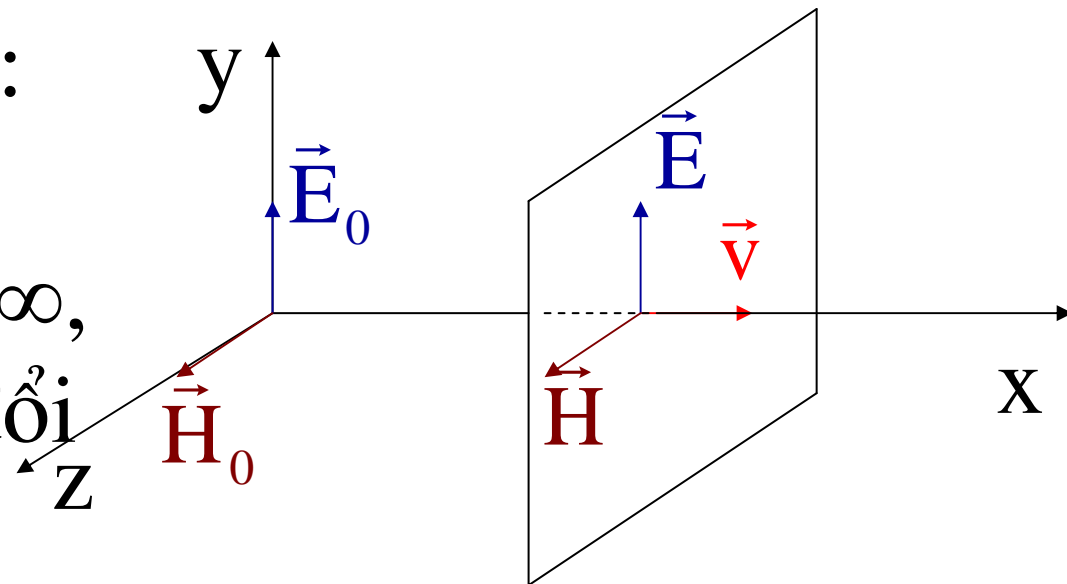
Sóng điện từ đơn sắc:
Mặt sóng là các mặt phẳng song song: từ ∞ , phương E,H không đổi



Hai véc tơ luôn vuông góc $\vec{E} \perp \vec{H}$

$\vec{E}, \vec{H}, \vec{v}$ theo thứ tự đó hợp thành tam diện
thuận 3 mặt vuông

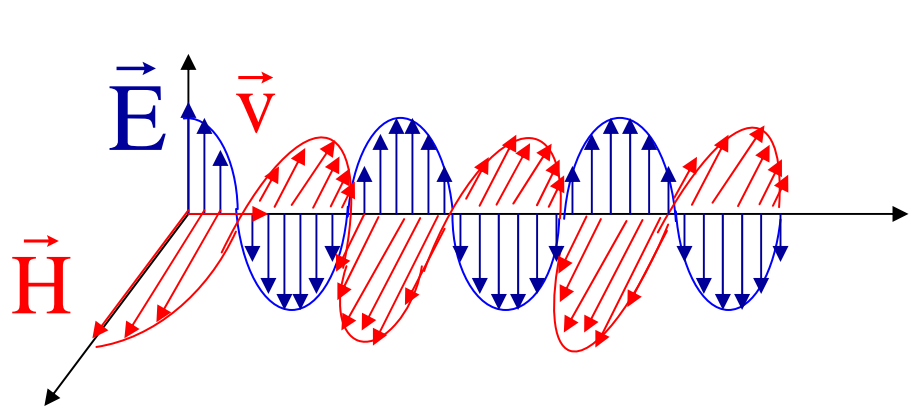\vec{E}, \vec{H} luôn dao động cùng pha và có tỷ lệ



$$\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} |\vec{E}| = \sqrt{\mu_0 \mu} |\vec{H}|$$

$$E = E_m \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$


$$H = H_m \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

4. Năng lượng sóng điện

từ

$$\varpi = \frac{1}{2} \sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E^2 + \frac{1}{2} \sqrt{\mu_0 \mu} H^2$$

Sóng điện từ lan truyền:

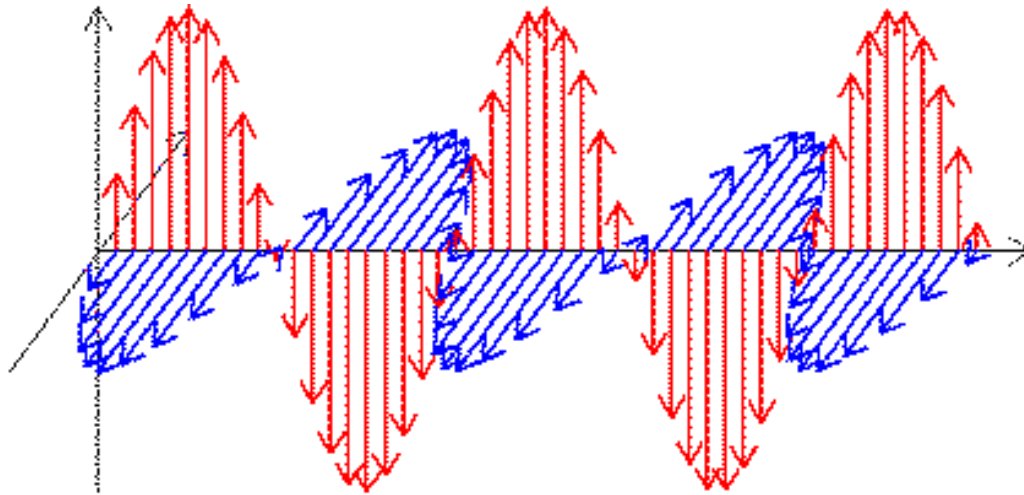

$$\varpi = \varepsilon_0 \varepsilon E^2 = \mu_0 \mu H^2 = \sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon} E \sqrt{\mu_0 \mu} H$$

- Năng thông của sóng điện từ

$$\Phi = \varpi v$$

$$\Phi = EH$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu \varepsilon_0 \varepsilon}}$$

- Véc tơ Umôp-Poynting $\vec{\Phi} = \vec{E} \times \vec{H}$

5. Thang sóng λ 10^{-12} 10^{-10} 10^{-8} 10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 10 10^2

cm

Tia Gamma

Tia rơnghen

Tia tử ngoại

ÁS nhìn thấy

Hồng ngoại


Sóng VLFĐ

6. Áp suất sóng điện từ

Trường điện từ gây ra dòng cảm ứng \vec{J} \rightarrow gây ra lực đẩy

áp suất $p = (1+k) \varpi$

$$\varpi \leq p \leq 2\varpi$$

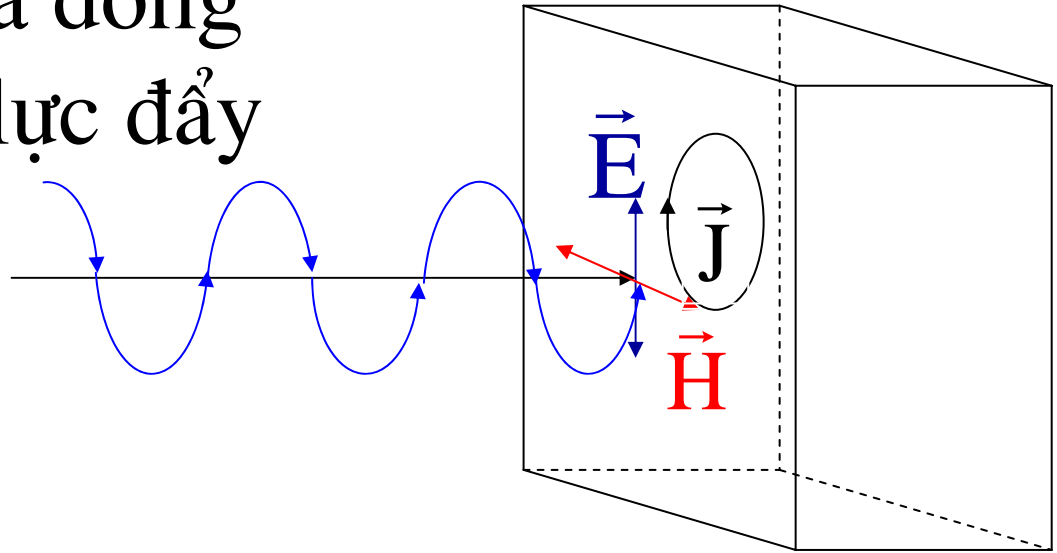

AS mặt trời có năng thông $\Phi \sim 10^3 \text{W/m}^2$

$$\varpi = \Phi/c = 10^3/(3 \cdot 10^8) \text{J/m}^3$$

áp suất AS mặt trời tác dụng lên mặt vật dẫn phản xạ hoàn toàn $k=1$:

$$p = 2 \cdot 10^3/(3 \cdot 10^8) = 0,7 \cdot 10^{-5} \text{N/m}^2$$