

TỔNG QUAN VỀ ĐÔNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ (KD)

Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp từ công suất nhỏ đến công suất lớn hơn và chiếm tỷ lệ lớn so với các động cơ khác. Do kết cấu đơn giản để chế tạo , vận hành an toàn và sử dụng nguồn cung cấp trực tiếp từ lưới điện xoay chiều ba pha .Trong công nghiệp thường sử dụng động cơ không đồng bộ làm nguồn động lực cho máy cán thép loại vừa và nhỏ, động lực cho các máy công cụ ở các nhà máy công nghiệp nhẹ .v .v . Trong nông nghiệp động cơ ĐK được dùng làm máy bơm hay máy gia công nông sản.Trong đời sống hằng ngày động cơ ĐK cũng chiếm một vị trí hết sức quan trọng,vì nó được sử dụng trong các thiết bị sinh hoạt hằng ngày như : máy bơm , quạt gió , động cơ trong tủ lạnh.

Tuy nhiên trước đây các hệ động động cơ ĐK có điều chỉnh tốc độ 1

ai vô cùng hiếm hoi , chiếm tỷ lệ rất nhỏ là do điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK có khó khăn hơn các loại động cơ khác. Trong thời gian gần đây do sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo bán dẫn công suất kỹ thuật điện tử và tin học, mà động cơ ĐK mới khai thác được ưu điểm của mình. Nó đã trở thành hệ truyền động cạnh tranh có hiệu quả với các hệ truyền động khác

Khác với động cơ điện một chiều , động cơ ĐK được cấu tạo phần cảm và phần ứng không tách biệt. Từ thông của động cơ cũng như mô men của động cơ sinh ra phụ thuộc vào nhiều tham số . Do vậy hệ điều chỉnh tự động truyền động điện cho động cơ ĐK là hệ điều chỉnh nhiều tham số có tính phi tuyến mạnh

Trong định hướng xây dựng hệ truyền động điện động cơ ĐK người ta có xu hướng với các đặt tính điều chỉnh của hệ truyền động điện động cơ một chiều

Hiện nay trong công nghiệp thường sử dụng hệ truyền động điều khiển tốc độ động cơ ĐK

1. Điều chỉnh điện áp cấp cho động cơ bằng bộ biến đổi tiristor
2. Điều chỉnh điện trở bằng bộ biến đổi xung tiristor
3. Điều chỉnh công suất trước
4. Điều chỉnh tần số nguồn cung cấp cho động cơ bằng các bộ biến đổi tần số(Bộ biến tần) dùng tiristor hay transistor



A.SƠ LUQÇ VỀ TRUYÈN ĐỘNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐK

I.Giới thiệu về động cơ ĐK

ĐK là một loại máy điện xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ.

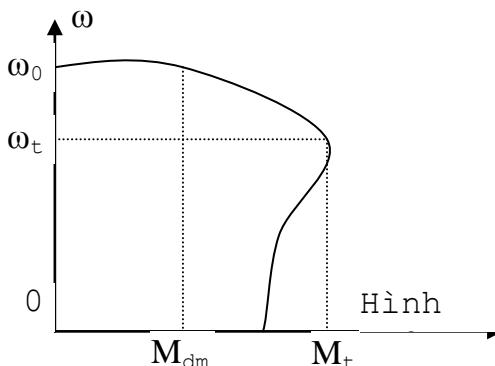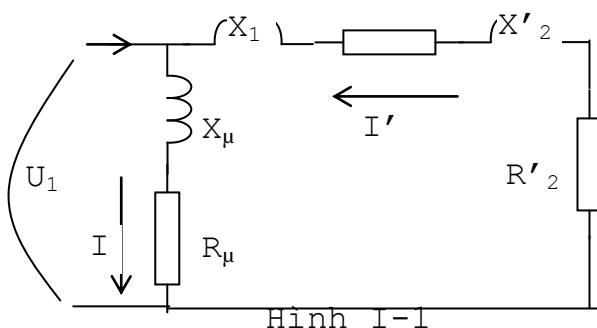1.Phương trình đặt tính cơ

Để thành lập phương trình đặt tính cơ ta dùng sơ đồ thay thế như hình vẽ (HI_1)



Ta có dòng điện stato :

$$I_1 = U_{1f} \left[\frac{1}{\sqrt{R_{\mu}^2 + X_{\mu}^2}} + \frac{1}{\sqrt{\left(R_1 + \frac{R'_{2\varepsilon}}{S} \right)^2 + X_{nm}^2}} \right] \quad (I-1)$$

Trong đó : $X_{nm} = X_{1d} + X'_{2d}$ điện kháng ngắn mạch

U_{1f} : trị hiệu dụng của điện áp pha stato

Phương trình đặt tính của động cơ ĐK :

$$M = \frac{3U_{1f}^2 \cdot R'_{2\varepsilon} \cdot \sum}{S \cdot \omega_0 \left[\left(R_1 + \frac{R'_{2\varepsilon}}{S} \right)^2 + X_n^2 \right]} \quad \text{hay} \quad M = \frac{2M_{th} \left(+ aS_{th} \right)}{\frac{S_{th}}{S} + \frac{S}{S_{th}} + 2aS_{th}} \quad (I-2)$$

Đường đặt tính của động cơ như hình (H I-2)

với : $S_{th} = \frac{R'_{2\varepsilon} \sum}{\sqrt{R_1^2 + X_{nm}^2}}$ (I-3) S_{th} là hệ số trước tới hạn của động cơ

2. Ảnh hưởng các thông số đến đặt tính cơ:


Từ phương trình đặt tính cơ ĐK ta thấy các thông số ảnh hưởng đến đặt tính cơ bao gồm:

a. Ảnh hưởng của sự suy giảm điện áp lưới cấp cho động cơ ĐK

Sinh viên thực NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Trang


Khi điện áp lưới suy giảm thì theo (I-4) mômen M_{th} tới hạn của động cơ sẽ giảm bình phuong lần biên độ suy giảm của điện áp, theo (I-3) thì S_{th} vẫn không đổi.

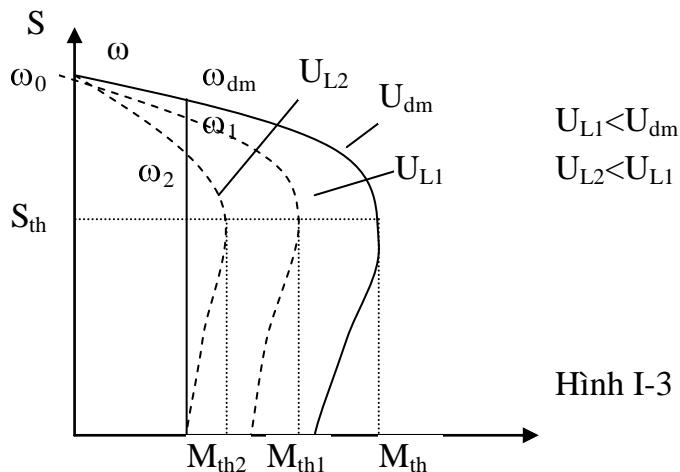

Hình I-3

b. Ảnh hưởng của điện trở điện kháng mạch stator


Khi nối thêm điện trở hoặc điện kháng vào mạch stator thì theo (I-3) và (I-4) cả S_{th} và M_{th} đều giảm

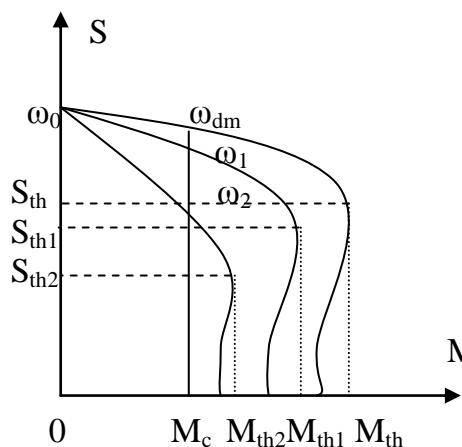

Hình I-4

c. Ảnh hưởng của điện trở mạch roto

Đối với động cơ không đồng bộ người ta mắc thêm điện trở phụ vào mạch roto để hạn chế dòng khởi động thì theo (I-3), (I-4) thì S_{th} thay đổi còn $M_{th} = \text{const}$

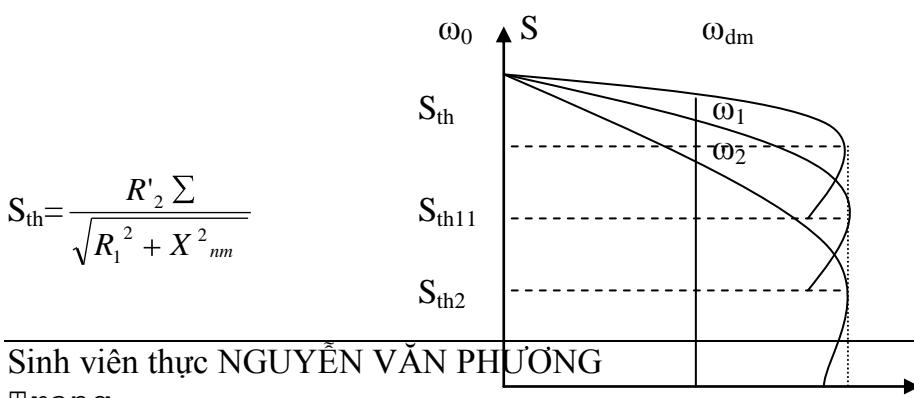

Hình I-5




d.Ảnh hưởng của tần số

$$\omega_1 = \frac{2\pi f_1}{p}$$

Xuất phát từ biểu thức trên ta thấy nếu tần số thay đổi sẽ làm thay đổi tốc độ của từ trường quay và từ đó thay đổi tốc độ động cơ

Từ (I-3) và (I-4) ta thấy : Nếu $X_{nm} = \omega_1 L$ cho nên khi thay đổi tần số thì S_{th} và M_{th} sẽ thay đổi

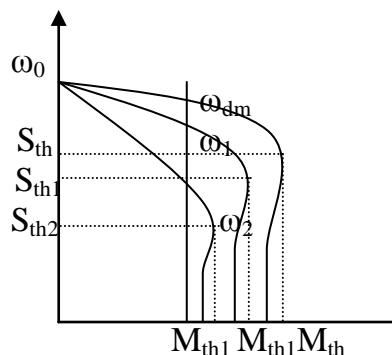

Hình I-6

e.Ảnh hưởng của số đổi cực p

Để thay đổi số đổi cực ở stato người ta thường thay đổi cách đấu dây vì :

$$\omega_1 = \frac{2\pi f_1}{p} \quad (I-5)$$

$$\omega = \omega_1(1-s) \quad (I-6)$$

Vì vậy khi thay đổi số đổi cực p thì tốc độ từ trường quay ω_1 thay đổi dẫn đến tốc độ ω thay đổi theo

II.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐK



1.Phương pháp điều chỉnh điện áp lướt

Momen động cơ ĐK tỷ lệ với bình phương điện áp stato nên có thể điều chỉnh được momen tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh giá trị điện áp stato trong khi giữ nguyên tần số.

Để điều khiển được tốc độ động cơ ĐK phải dùng bộ biến đổi điện áp xoay chiều (DAXC).

Nếu coi (DAXC) là nguồn áp lý tưởng ($Z=0$) thì căn cứ vào biểu thức moment tối hạn ta có quan hệ sau :
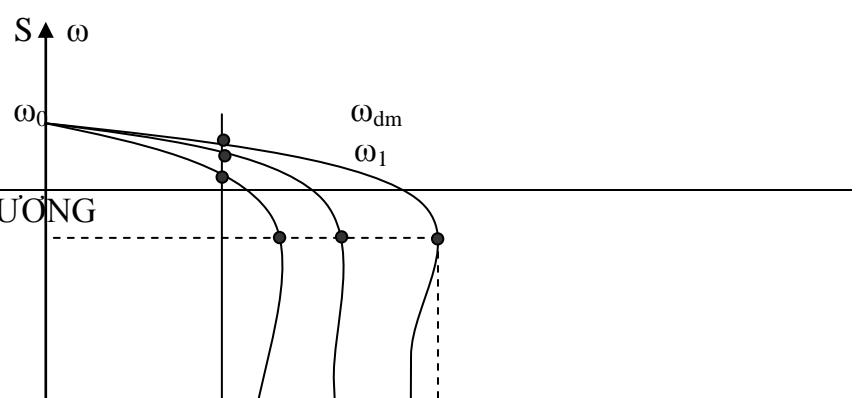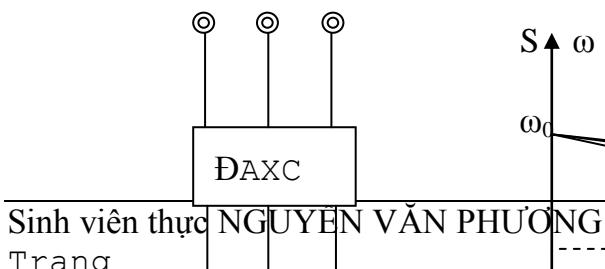
$$\frac{M_{thU}}{M_{th}} = \left(\frac{U_b}{U_{dm}} \right)^2 \text{ hay } M_{thU}^* = U_b^* \quad (I-7)$$



$$S_{th} \quad \omega_2$$

HìnhI-8
 M_{th} M
Đặc tính diều chỉnh điện áp

Trong âoï : $U_{âm}$: Âiäün aip âenh mæic cuía âäüng cå
 U_b : Âiäün aip âäou ra cuía bëü âiäöu aip xung
 M_{th} Mämen tâïi haûn khi âiäün aip lai $U_{âm}$
 M_{thU} moment tâïi haûn khi âiäün aip lai U_b


Phæång phaip naïy âæåüc dùng âiäöu chènh âiäün aip cho âäüng cå ÂK roto läöng soïc. Khi thæuc hiäûn âiäöu chènh âiäün aip cho âäüng cå ÂK roto dáy quäún cáon phaïi näui thäm âiäün trâï phuû vaò maûch roto , khi ta tháy âäøi âiäün trâï phuû vaò maûch roto seî mäi räüng daïi âiäöu chènh tâúc âäüü vaì M. Vaì nhæ váûy thç tâøn tháut âiäöu chènh seî ráut län .

* Æu âiäøm : cuía phæång phaip naïy lai chè thêch håüp väïi truyäön âäüng vaì momen taïi lai haim tàng theo tâúc âäü


* Nhæåüc âiäøm : Do tênh cháut phæic taûp cuía moment ,âiäün aip ,tâúc âäü nän trong tênh toäin ngæâi ta thæång dùng caic phæång phaip âäö thê âäø dæüng caic âat tênh âiäöu chènh ,cäng viäuc naïy khaï phæic taûp .

2. Phæång phaip âiäöu chènh âiäün trâï maûch roto

Så âäö nguyän lyï vaì âàût tênh cå nhæ hçnh veî (Hçnh I-10)

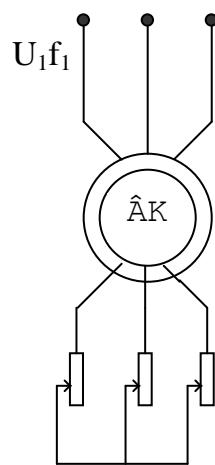

Hçnh I-9

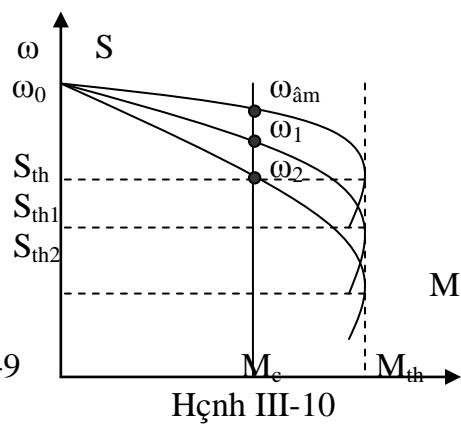

Hçnh III-10

$$\text{Phæång trçnh âàûc tênh âiäöu chènh : } S_{th} = \frac{R'_2 + R'_{2f}}{\sqrt{R_1^2 + X_{nm}^2}} \quad (\text{I-8})$$

Âäø âiäöu chènh tâúc âäü âäüng cå ÂK ngæâi ta màõc thäm âiäün trâï phuû vaò maûch roto , khi thay âäøi âiäün trâï phuû R_f thç S_{th} thay âäøi coìn $M_{th} = \text{const}$ dáùn âäûn thay âäøi âæåüc tâúc âäü âäüng cå khi thay âäøi R_{2f} ta coï hñu âàûc tênh cå coï cuïng M_{th} nhæng khaïc S_{th}

*. **Eu âiäom:** Åän giaín reí tiäön ,coï khaî nàng hiäûn âaûi hoaï bàòng baïn dáùn.

*. **Nhæäüc âiäom :** Täøn hao cäng suáút khi âiäou chèñh , hiäûu suáút tháúp , phaûm vi âiäou chèñh heûp , âiäou chèñh khäng triäût âäø

3. Âiäou chèñh táön säú nguäön cung cáúp cho âäüng cå ÂK

a. Âàûc âiäom lam viäûc khi thay âäøi táön säú


Nhæ ta âaî biäút, táön säú cuía læâïi âiäûn quyäút âënh giaïi trë täúc âäü goïc cuía tæi træâng quay trong maiy âiäûn ,do âoï bàòng caïch thay âäøi táön säú doïng âiäûn stato ta coï thäø âiäou chèñh âæâüc táuc âäü âäüng cå

$$\omega = \omega_0(1 - S)$$

Trong âoï :

$$S = \frac{\omega_0 - \omega}{\omega_0}; \omega_0 = \frac{2\pi f}{P}$$

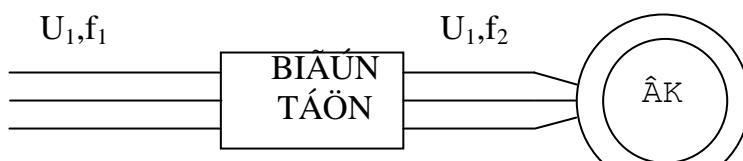Âäø thæûc hiäûn phæång phaip âiäou chèñh naïy ta duïng bæü biäûn táön cung cáúp cho âäüng cå Hinß I-11:



Vç maiy âiäûn laïm viäûc áí táön säú âënh mæic cho nän khi thay âäøi táön säú, chäú âäü laïm viäûc cuía noï seï bë thay âäøi . Sâí dé nhæ váûy laì vç táön säú aînh hæâing træûc tiäúp âäûn tæi thæng cuía maiy âiäûn

Quan hæû naïy coï thäø âæâüc phán têch nhâi phæång trçnh cán bàòng âiäûn aïp âäúi väïi maûch stato cuía maiy âiäûn

$$E_1 = K \cdot \Phi \cdot f_1 \quad (\text{I-10})$$

E_1 : sæic âiäûn âäüng caím æïng trong cuäün däý stato

Φ : Tæi thæng moïc voïng qua cuäün däý stato

K : Hæòng sâú tyí lâû

$U_1 = U_b$: Âiäûn aïp âàût vaïo stato cuía âäüng cå

$F_1 = f_b$: Täön sâú doïng âiäûn stato

Nâúu boï qua suût aïp træn tæøng træí cuía cuäün däý stato thç tæi (I-10) ta coï :

$$\phi = \frac{U_1}{Kf_1} \quad (Z_1 = 0); \quad (\text{I-11})$$

Nâúu âiäûn aïp âàût vaïo stato khäng âäøi ($U_1 = \text{const}$) thç (I-11) cho tháúy khi táön säú tæng hæn giaoï trë âënh mæic $f_1 > f_{\hat{a}m}$ thç tæi thæng maiy seï giaoim do âoï moment trong maiy seï giaoim theo : $M = K \cdot f \cdot I$

Nâúu moment taïi khängâäí hoaûc laì haïm theo táuc âäü thç luïc naïy doïng âiäûn cuía âäüng cå thç luïc naïy doïng âiäûn cuía âäüng cå phaïi tæng län âäø cán bàòng väïi moment phuû taïi $M \approx M_c$ (M_c laì moment phuû taïi hay moment caín)

Käút quaï laì cuäün däý stato bë quaï taïi väö doïng gäy phaït noïng cuäün däý , giaoim tuäøi thoï âäüng cå

Nâúu âiäûn aïp âàût vaïo stato khäng âäøi ($U_1 = \text{const}$) thç theo (hçnh I-11) Khi táön säú giaoim nhoï hæn so väïi âënh mæicì $f_1 < f_{\hat{a}m}$ thç tæi thæng cuía maiy seï tæng dáùn âäûn maûch tæi bë baïo hoai hay quaï taïi maûch tæi .Hiäûn tæøng naïy laïm tæng doïng tæi hoai nghéa laì tæng tæøn thæut theip vaï âäüt noïng maiy âiäûn

Nhæ váûy khi âiäöu chènh täúc âäü bàòng caïch thay âäøi táön sãú nãúu giæî nguyän âiäün aïp stato khäng âäøi thç khaí nàng mang taíi cuía maïy seî giaím vaì caïc chè tiïu chåút læåüng âäöu tháüp .Do âoï khi thay âäøi táön sãú phaí kãüt håüp thay âäøi âiäün aïp trän dáy quáún stato


b.Quy luáût âiäöu chènh âiäün aïp

Ngæâii ta chæïng minh âæåuc ràòng khi thay âäøi táön sãú ,Nãúu âäöng thåii âiäöu chènh âiäün aïp sao cho hñu sãú quaïi taíi $\lambda = \frac{M_{th}}{M_c}$ khäng âäøi thç chåú âäü laïm viäuc cuía

maïy luän luän âæåuc duy trç áí mæïc täúi æu khi laïm viäuc áí caïc thång sãú âënh mæïc ,khi âoï hiäuu suáút cosø cuía maïy âiäün trong toän daïi háöu nhæ khäng âäøi

Tæi nhäün xeït trän ta coïi thäø tçm ra quy luáût thay âäøi âiäün aïp theo táön sãú , âäø cho âån giaín ta sæí duüng caïc giaí thiäút âàüt ra khi tçm phæång trçnh âàüt tênh cå cuía maïy âiäün khäng âäöng bëü (Hçnh I-12).

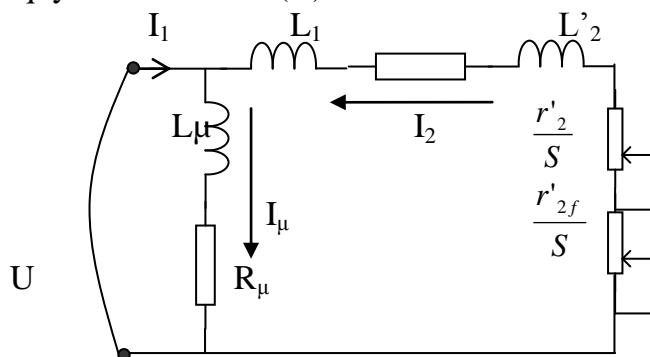Trong âoï U_f : trë sãú hiäuu duüng âiäün aïp pha áí stato (V) I_1, I'_1, I'_2 caïc doïng âiäün tæi hoaï ,stato,roto quy âäøi vãö stato (A)



r_μ, r_1, r_2 caïc âiäün tråí taïc duüng

cuía maûch tæi hoaï , cuäün dáy stato, roto âaî quy âäøi vãö stato (Ω).

R'_f : âiäün tråí phuû (nãúu coïi) màoc thäm vaò mäùi pha roto

S : hñu sãú træåüic cuía âäüng cå S = 0,02 ÷ 0,06

Âäø âån giaín ta sæí duüng caïc giaí thiäút âaî âàüt ra khi tçm phæång trçnh âàüt tênh cå cuía maïy âiäün khäng âäöng bëü ,nghéa laì seî khaío saït váûn âäöi naïy dæûa vaò vaò så âäö thay thäú hçnh Γ . khi boí qua âiäün tråí cuäün dáy stato ,biäøu thæïc moment seî laì :

$$M_{th} = \frac{3U_1^2}{2\omega_0(X_1f_1 + X'_2 f'_1)} = \frac{3U_1^2}{\frac{4\pi}{P}(X_1 + X'_2)f^2} \quad (I-13)$$

$$\text{Thay } \omega_0 = \frac{2\pi f_1}{p}$$

Hñu sãú quaïi taíi cuía âäüng cå âuåuc xaïc âënh dæûa vaò (I-13) vaì quan hñu $M_c = f(\omega)$

$$\lambda \approx \frac{M_{th}}{M_c(\omega)} = \frac{3U_1^2}{\frac{4\pi}{P}(X_1 + X'_2).f_1^2.M_c(\omega)} = A \frac{U_1^2}{f_1^2.M_c(\omega)} \quad (I-14)$$

$$\text{Tiäúp theo ta thay } M_c(\omega) = M_{câm} \cdot \omega^2 = \frac{M_{cdm}(2\pi)^2}{P^x} f_1^x = B f_1^x$$

$$\text{Khi âoï (I14) âæåüç viäút laûi : } \lambda = \frac{A}{B} \frac{U_1^2}{f_1^{2+x}}$$

Biãøu thæïc naïy thäø hiäûn trong træåìng hâüp laùm viäûc ái caïc thæng sâú âënh mæïc $U_{1\text{âm}}, f_{1\text{âm}}$ vàï træåìng hâüp ái U_1, f_1 báut kyì giæî nguyän âiäöu kiäûn $\lambda = \text{const}$ ta âæåüç :

$$\frac{U_{1\text{dm}}^2}{f_1^{2+x}} = \frac{U_1^2}{f_1^{2+x}}$$

$$\text{Tæì âoï ruït ra quy luáût âiäûn aïp : } \frac{U_1}{U_{1\text{dm}}} = \sqrt{\frac{f_1^{2+x}}{f_{1\text{dm}}^{2+x}}}$$

$$\text{Hoàûc } U_1^* = \sqrt{f_1^{*(2+x)}} \text{ vàïi } U_1^* = \frac{U_1}{U_{1\text{dm}}} \text{ và } f_1^* = \frac{f_1}{f_{1\text{dm}}}$$

Nhæ váûy âiäûn aïp stato phaïi thay âäøi phuû thuäüç vaïo táön sâú vàï âàûc tênh phuû taïi . cho nhæïng giaïi trëkhaïc nhau ,ta seï tçm ra nhæïng quy luáût biäûn âäøi âiäûn aïp vàïi tæìng træåìng hâüp phuû taïi vàï baïng sau:

Loaûi taïi	x	Quy luáût âiäön chènh âiäûn aïp
Kiãøu maïy tiãûn	-1	$\sqrt{f_1^*}$
Kiãøu maïy nâng	0	f_1^*
Ma saït nhâït	1	$\sqrt{f_1^{*3}}$
Maïy bám, Quaût gioïi	2	$\sqrt{f_1^{*2}}$

Trong thæûc tâú coï nhiäöu loaûi maïy saín xuáút khaïc nhau , âàût tênh cå cuïng coï nhiäöu daûng khaïc nhau.Tuy váûy âàûc tênh cå cuïa maïy saín xuáút thæåìng gâûp :

$$M_c = M_{c0} + (M_{c\text{âm}} + M_{c0}) \left(\frac{\omega_c}{\omega_{cdm}} \right)^x \text{ Trong âoï :}$$

M_c : Moment caïn laì moment laì moment træn truûc maïy æïng vàïi tæúc âäü ω_c naòo âáúy



M_{c0} : Moment caïn cuïa maïy saín suáút khi khäng quay

M_{cdm} : Moment caïn âënh mæïc, laì moment træn truûc cuïa maïy saín xuáút æïng vàïi tæúc âäü goïc âënh âënh mæïc ω_{cdm}

X : Nhæïng sâú tæûu nhiän âàûc træng cho tæìng daûng âàûc tênh cå cuïa maïy saín xuáút

1. $\mathcal{E}\ddot{\text{I}}\text{ng}$ vàïi $x=0$, $M_c = \text{const}$: Kiãøu maïy nâng, cáöu truûc, thang maïy

$$U_1/f_1 = \text{const}$$

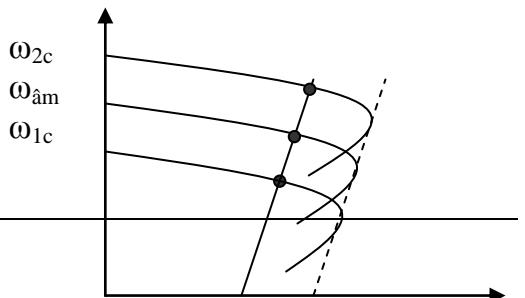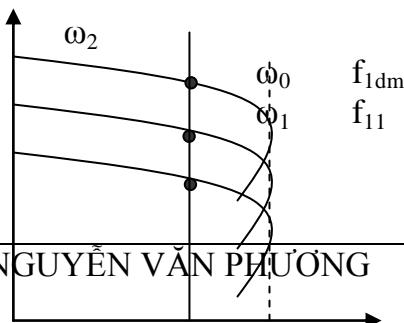

Hçnh (I-13)

$$\mathbf{M}_{\text{cdm}} = \mathbf{M}$$

2. ÄEïng vãi x = 1, M_c tyí lãû báût nháút vãi täúc âäü,(kiäøu maïy baò)

$$\frac{U_1}{f_1^{3/2}} = \text{const}$$

$$\begin{array}{ccc} \omega_2 & \omega & f_{12} \\ \omega_0 & & f_{1\text{dm}} \\ \omega_1 & & f_{11} \\ & & \omega_0 \end{array}$$

Hçnh I-14

$$M_{\text{c}\hat{\text{am}}} \quad M_{\text{cth}}$$


3.ÄEïng vãi x = -1,M_c tyí lãû nghëch vãi täúc âäü
Kiäøu maïy ($M_c = 1/\omega$)

Maïy tiâün,maïy doa maïy maìi


$$\omega_0 \quad f_{1\text{dm}}$$

$$\frac{U_1}{f_1^{1/2}} = \text{const}$$

Hçnh (I-15)

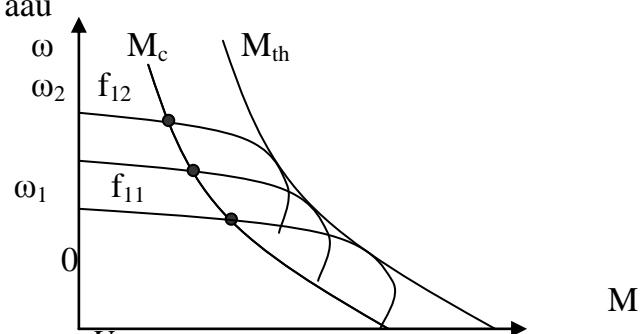4.ÄEïng vãi x = 2, M_c tyí lãû nghëch vãi täúc âäü : $\frac{U_1}{f_1^2} = \text{const}$

Kiäøu maïy bám ,bàng taïi quaût gioï;

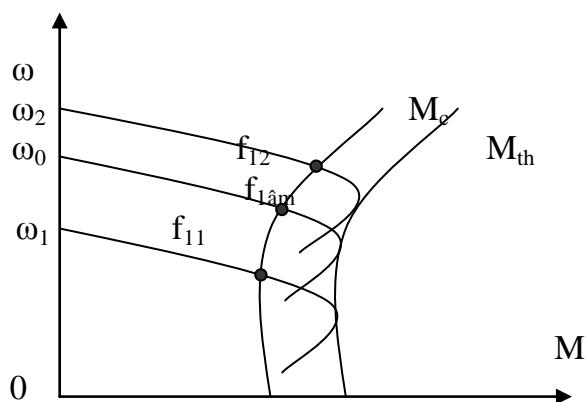Vç quy luáût $U_1^* = \sqrt{f_1^{*(2+x)}}$ âæåüç ruït ra vãi âiäou kiäün cäng nháün nhæîng giaï trë giaí thiäút âaï nhäõc trän nän noï chè laì gáon âuïng .Noï âæåüç goüi laì quy luáût cå baín hoàûc laì

quy luáüt gáön âuëng coï thãø sæí duûng khi âiäöu chènh trong daïi khäng räüng.Nâúu daïi diäöu chènh lâïn dáøn âäün sai sã âaëng kâøú ái vuïng táön sãú tháüp

CHÆÅNG II GIÅÏI THIÃÛU CHUNG VÃÖ BÄÜ BIÃÛN TÁÖN

I.Giåïi thiäûu chung

Bäü biäün táön laì mäüt thiäút bë biäün âäøi nàng læåüng âiäün xoay chiäöu tæì táön sãú f_1 sang nguäön âiäün coï táön sãú khaïc f_2

Táön sãú cuía læåii âiäün quyäút âënh täuc âäü goïc cuía tæì træåìng quay trnong maiy âiäün do âoï bàòng caïch thay âäøi táön sãú doing âiäün stato ta coï thãø âiäöu chènh âæåüç täuc âäü âäüng cå. Äø thæïc hiäün âæåüç váün âäøi naìy ta duïng bëü biäün táön cung cáup táön sãú phuì hâüp vâïi âäüng cå âiäöu chènh täuc âäü.

Ái bëü biäün táön laìm nguäön cung cáup cho âäüng cå ÂK , yäu cáöiu bëü naìy coï khaï nàng biäün âäøi táön sãú vaì âiäün aïp sao cho tè sãú : $\frac{U}{f} = const$


II.Phán loaûi caïc bëü biäün táön

Biäün táön coï hai loaûi :

- _ Biäün táön duïng maiy âiäün
- _ Biäün táön van duïng thiäút bë âiäün tæí

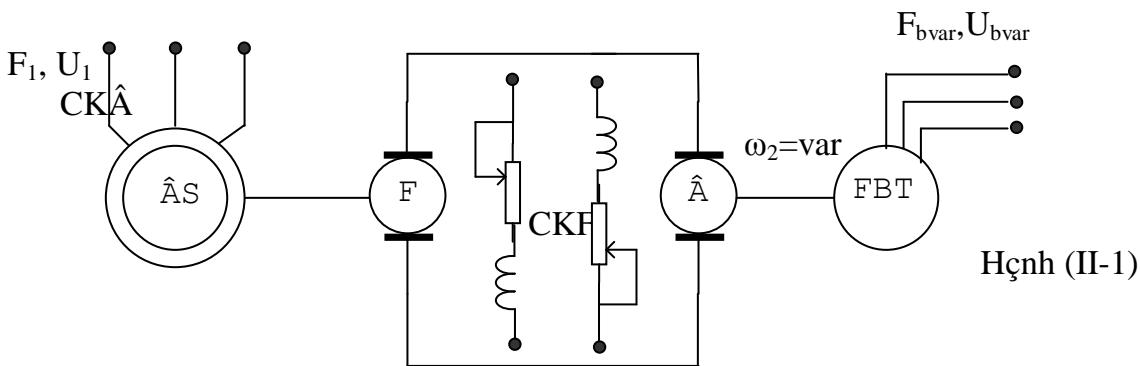1.Biäün táön duïng maiy âiäün :

Nguyän lyï chung cuía loaûi naìy laì sæí duûng hai täø maiy , mäüt täø maiy näúi vâïi læåii âiäün coï täuc âäü khäng âäøi coïn täø kia âæåüç gäöñ vâïi taïi coï täuc âäü thay âäøi.Nhâi biäün âäøi täuc âäü cuía täø thæï hai maì táön sãú ra cuía thiäút bë coï thãø biäün âäøi âæåüç.



*Nguyän lyï hoaût âäüng nhæ sau :

Täø AS coï täuc âäü $\omega_1 = const$ laìm chæïc nàng biäün âiäün nàng tæì læåii thaìnâi âiäün nàng mäüt chiäöu trñ chäøi than phäön æïng cuía maiy phaït F . Täø thæï hai gäööm âäüng cå mäüt chiäöu A vai maïy phaït biäün táön FBT ,coï täuc âäü truûc $\omega_2 = var$.

Täuc âäü naìy âæåüç âiäöu chènh theo yäu cáöu bàòng caïch vaïo caïc maûch kêch tæì cuía maiy phaït F vai âäüng cå A . Táön sãú ra cuía FBT phuû thuäüç vaïo täuc âäü quay ω_2 cuía noï . Viäûc sæí duûng cuïng nhæ âiäöu khiäøn bëü biäün táön naìy ráut phæïc taûp do sæí duûng nhiäöu täø maiy âiäün ,hiäûu suáút tháüp, thiäút bë quay gáy äön nän viäûc làôp âàût maiy phaïi kiän cäú,do váûy giaï thaìnâi cao

2.Biäün táön duïng van baïn dáùn:

Sinh viên thực NGUYËN VĂN PHƯƠNG

Trang


Loaûi naìy âæåüc chãú taûo tæì caïc van baïn dáùn cäng suáút (transistor hoàûc tiristor)
Âæåüc phán chia thaÌnh hai loaûi :

- Biãún táön træûc tiãúp
- Biãún táön giaïn tiãúp

Caïc loaûi biãún táön duÙng van âæåüc æïng duÙng räüng raïi nhâì caïc æu âiäøm sau :

- Kêch thæäic nhoí nän diäûn têch làöp âàût khäng län
- TroÜng læåüng nheû
- Hâû sãú khuyäúch âaûi cäng suáút län
- Coï quaïn tênh nhoí


*.Biãún táön træûc tiãúp (Hçnh II-2)

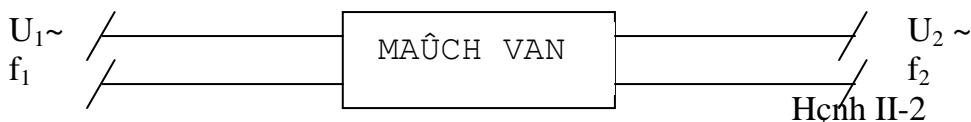

Laì bæü biãún âäøi maì táön sãú maì táön sãú âæåüc taûo ra bàòng caïch âoïng càôt thêch hâüp tæìng âoaûn thêch hâüp mäüt doing âiäûn xoay chiäöu coï táön sãú cao hân .Tæì âiäûn aïp xoay chiäöu U₁ coï táön sãú f₁ ,chè cáon qua mäüt maûch van laì chuyäøn ngay ra taïi vãiï táön sãú khaïc f₂ .

Trong bæü biãún táön træûc tiãúp chæïc nang chènh lœu vaì nghëch lœu nàòm træn cuÙng mäüt bæü biãún âäøi , khäng saé duÙng tuû chuyäøn maûch vaì chè chuyäøn âäøi mäüt láön nän hiäûu suáút cao .Nhæng thæûc tâú maûch van khaïi phæïc taûp sãú læåüng van län , nháút laì âaûi vãiï maûch ba pha .Viäûc thay âäøi táön sãú f₂ khoï khàn vaì phuû thuäüc vaò f₁ .Biãún táön âæåüc saé duÙng vãiï phaûm vi âiäöu chènh f₂ < f₁ .

*.Biãún táön giaïn tiãúp (Hçnh II-3)

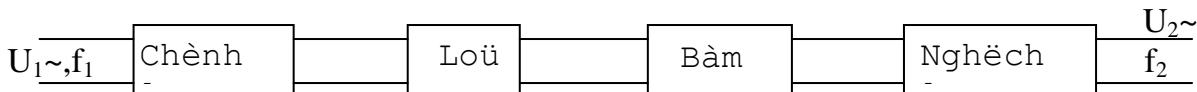

Hçnh II-1 Så âäö khäúi biãún táön giaïn tiãúp


Trong loaûi biãún táön naìy âiäûn aïp xoay chiäöu âaôu tiän biãún thaÌnh mäüt chiäöu nhâì bæü chènh lœu ,sau ôoï qua bæü loûc räöi mäïi træi laûi aïp xoay chiäöu vãiï táön sãú f₂ nhâì nghëch lœu aïp âäüc láûp .


Viäûc biãún âäøi nang læåüng hai láön laÌm giaïm hiäûu suáút cuía bæü biãún táön song viäûc thay âäøi f₂ laûi khäng phuû thuäüc vaò f₁ trong mäüt daïy räüng caí træn vaì dæäïi f₁ .Hân nàòu dæäïi saé ñeïng duÙng cuía hâû âiäöu khiäøn sãú hâì kyî thuáût vi xæí lyï vaì van læïc nän phaït huy tæúi âa æu âiäøm cuía biãún táön loaûi naìy ,nän âæåüc saé duÙng räüng raïi .Do tênh chåút cuía bæü loûc nän biãún táön loaûi naìy coïn âæåüc phán chia laÌm hai loaûi:

Biãún táön duÙng nghëch lœu aïp


Biãún táön duÙng bæü nghëch lœu doing

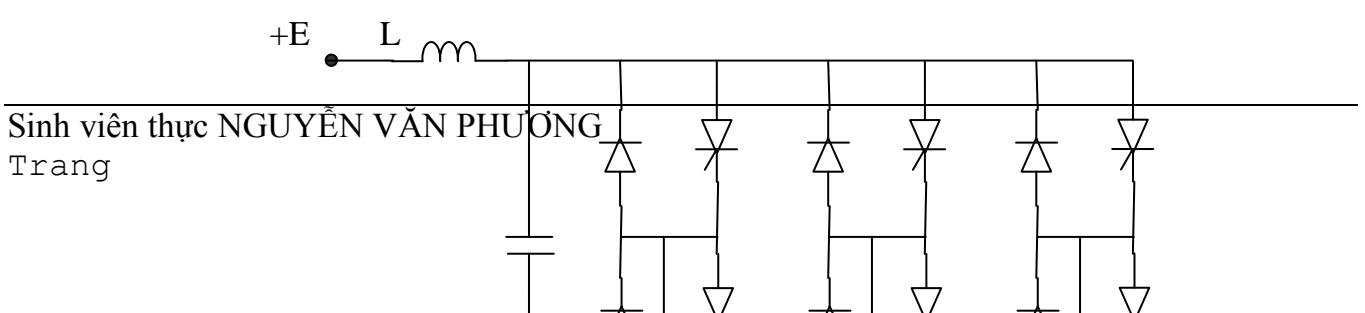- Biãún táön saé duÙng nghëch lœu aïp (Hçnh II-4)



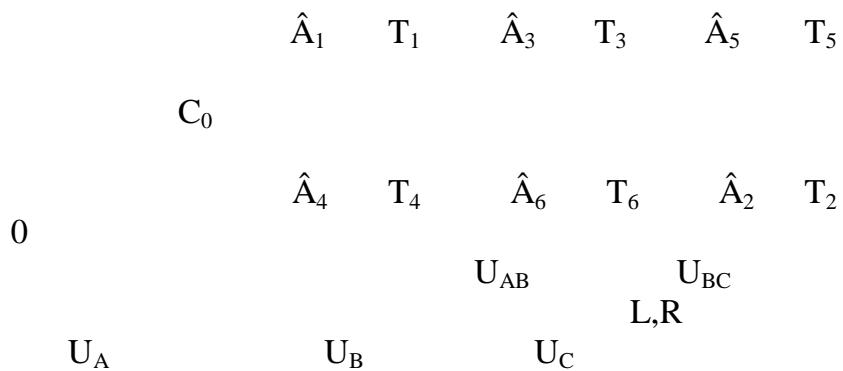

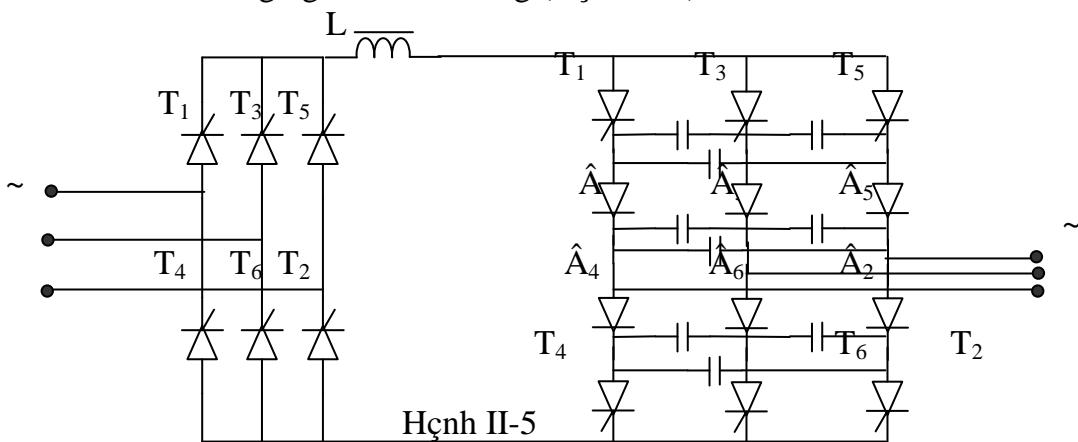- Biäún táön duïng nghëch læu doing (Hçnh II-5)



Ta xeit biäún táön sæí duûng nghëch læu aip

Bäü loüç sæí duûng tuû C län åí âáöu vaò cuía bæü nghëch læu nän âiäün aip âàût vaò bæü nghëch læu xem nhæ nguäön aip ,cuìng vâïi âiäün caím L tuû C laim phaóng âiäün aip chèñh læu

-Ngoai ra tuû C coìn taûo âiäöu kiäün trao âäøi cäng suáút phaín khaïng Q gæïa taïi vâïi bæü nghëch læu vai maûch mäüt chiäöu ,bàòng chaïch cho pheip sæû thay âäøi nhæng trong thâi gian ngàön doing vaò bæü nghëch læu mà khäng phuû thuäüç vaò bæü chèñh læu.

-Khi sæí duûng bæü bám âiäün aip hay phæång phaip âiäöu biäin âäü räüng xung thç coi thäø sæí duûng bæü chèñh læu khäng âiäöu khiäøn (chèñh læu diod).

-do taic duûng cuía diod ngæåüç nän âáöu vaò cuía bæü nghëch læu luän luän dæång .

-Âäii vâïi loaûi naïy yäu cáou cuía bæü biäün táön lai nàng læåüng âæåüç truyäön hai chiäöu taëc lai âäüng cå thæûc hiäün haîm taïi sinh thç bæü chèñh læu laim viäûc âæåçü åí caí bæün goïc phäön tæ

Vâïi yäu cuía âäö taii choün âäüng cå cäng suáút nhoí (P=120w) nän viäûc haîm taïi sinh âäüng cå traí nàng læåüng vâö nguäön lai khäng cáon thiäút nän ta sæí duûng biäün táön ngëch læu aip vâïi bæü chèñh læu khäng âiäöu khiäøn duïng diod vaí sæí duûng phæång phaip âiäöu biäün âäü räüng xung âäø âiäöu khiäøn aip âàût vaò âäüng cå


*Xeit biäin táön sæí duûng nghëch læu doing :

Bäü loüç coi cuäün san bàòng coi caím khaïng län coi taic duûng nhæ nguäön doing cáüp cho bæü ngëch læu . doing âiäün trong maûch mäüt chiäöu âæåüç san bàòng bâí L doing âiäün naïy khäng thäø âaíø chiäöu

Ngoaii ra cuäün san bàòng L coìn coï taic duüng âaío chiäiu cäng suáút phaín khaïng cuía taïi trong maûch mäüt chiäöu, cuäün khaïng naìy cho pheïp âaío chiäöu âiäün aïp âàût vaio bëü nghëch lëu mài khäng phuû thuäüc vaio bëü chènh lëu, do váûy ráúït phuì hâüp vâïi viäûc haîm taïi sinh âäüng cå. Tuy nhiän chè âiäöu chènh âæacü doing vài aïp cuía taïi theo phæång phaïp biän âäü nän chènh lëu phaïi sëi duüng linh kiäün baïn dáùn coï âiäöu khiäøn.

CHÆÅNG III THIÃÚT KÃÚ MAÛCH ÂÄÜNG LÆÛC

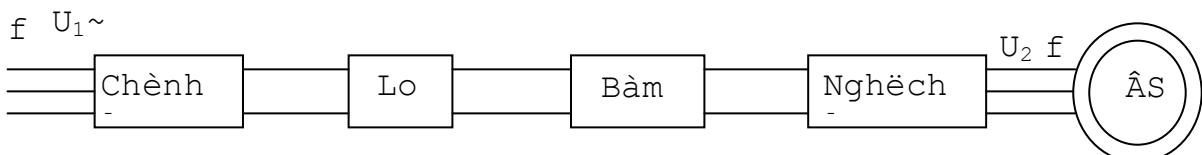Maûch âäüng læûc duïng âäø truyäön taïi nàng læåüng âiäün cho âäüng cå. Så âäö khäúi nhæ hçnh II-1



I.Chæïc nàng

1.Khäúi chènh lëu

Khäúi chènh lëu coï nhiäum vuû biäün âäøi nguäön xoay chiäöu (AC) thainh nguäön mäüt chiäöu (DC)

Theo sëu phán loaûi ta coï caic phæång phaïp sau :

- Chènh lëu khäng âiäöu khiäøn : Sëi duüng diod.
- Chènh lëu coï âiäöu khiäøn : Sëi duüng tisistor hay transistor.
- Chènh lëu baïn âiäöu khiäøn : Sëi duüng diod và tisistor .

Theo yäu cáou cuía âäö taïi âäüng cå cäng suáút nhoí nän thiäút kãú khäúi chènh lëu khäng âiäöu khiäøn sëi duüng diod.

Âiäün aïp âäö ra cuía khäúi chènh lëu tuy lai DC nhæng khäng bàòng phaông mài coìn nhäúp nhæ goüi lai hiäün tæåüng âäûp maûch (sëu pha cuía nguäön caìng cao thç sëu âäûp maûch caìng nhoí). Bëü chènh lëu bao gäöm caic van chènh lëu vài maiy biäün aïp læûc


2.Chæic nàng cuía maïy biãún aïp lœûc

- Biãún âäøi âiäün aïp nguäön phuì hâüp vãi yäu cáou cuía taíi
- Caïch ly phuu taíi vãi lœäii âiäün âäø váun haïnh an toaïn vaï thuáün tiäün.
- Taûo âiäøm trung tñh cho chèñh lœu hçnh tia.
- Haûn chäú ñoïng âiäün ngäön maûch chèñh lœu vaï haûn chäú täúc âäü tang ñoïng âiäün anät trän caïc van chèñh lœu.
- Caïi thiäün hçnh daïng ñoïng âiäün trong lœäii âäø laïm cho ñoïng naïy êt biãún daûng so vãi hçnh sin.

Âäui vãi âiäün aïp ba pha coï hai caïch màoc chèñh lœu :


- | | |
|---------------------------|--|
| - Så âäö hçnh tia ba pha | Så âäö hçnh tia mäüt pha (chèñh lœu 1/2 soïng) |
| - Så âäö hçnh cáou ba pha | Så âäö hçnh cáou mäüt pha |


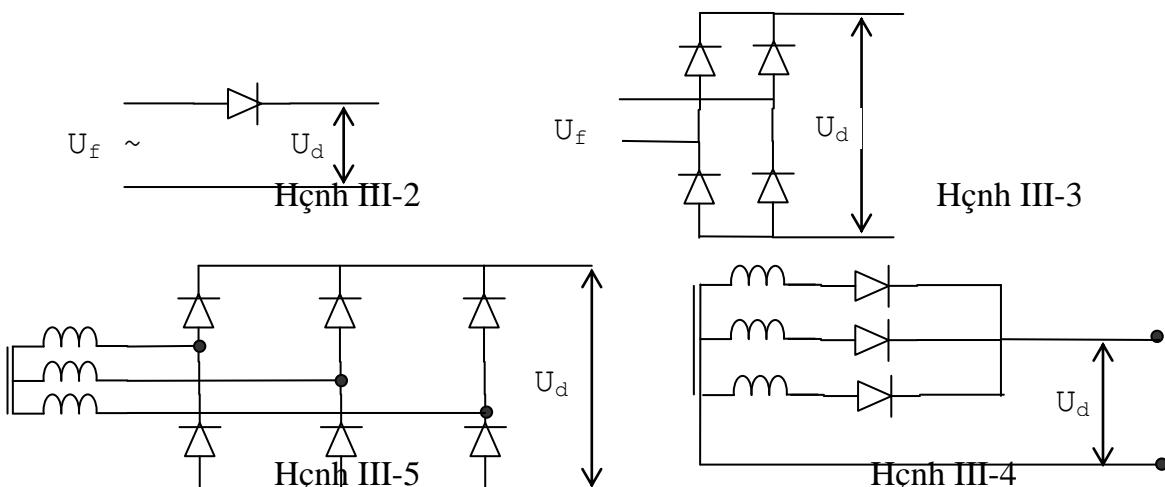
Så âäö nhæ hçnh (Hçnh III-2), (Hçnh III-3), (Hçnh III-4), (Hçnh III-5)



Tuyì thuäüc vaïo mæïc âäü yäu cáou vãi chäít lœäüng âiäün aïp DC mà ta choün så âäö naïo cho phuì hâüp.

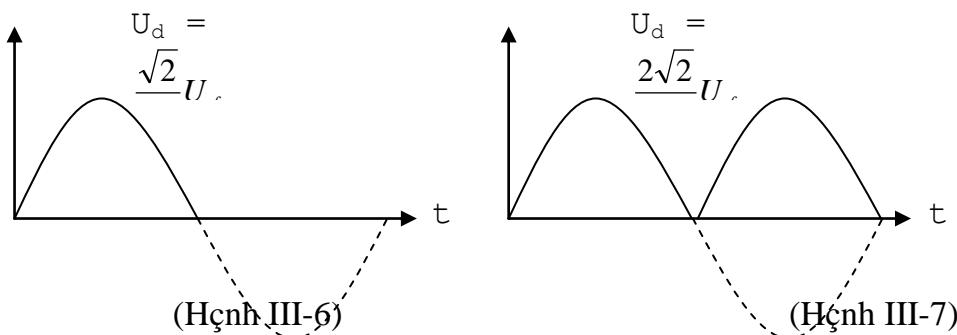Daûng soïng âiäün aïp ra nhæ hai så âäö hçnh (Hçnh III-6), (Hçnh III-7), (Hçnh III-8) vaï (Hçnh III-9)



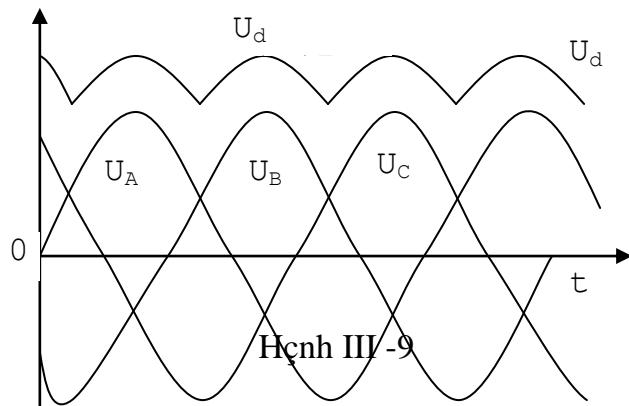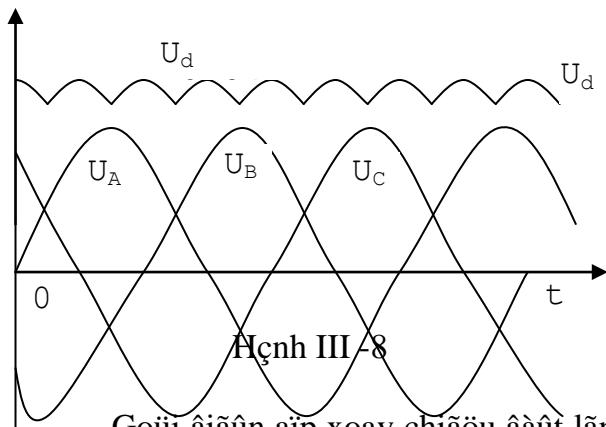

Goüi âiäün aip xoay chiäou âàüt län bëü chèn lœu lai U_1 coïn âiäün aip DC lai U_d ta coï saëu so saïnh giæïa caïc sâ âäö :

* Âäúi vâïi chèn lœu mäüt pha

+ Chèn lœu mäüt pha 1/2 chu kyì

$$U_d = \frac{\sqrt{2}}{\pi} U_f, I_d = \frac{\sqrt{2}}{\pi R} U_f$$

$$I_2 = \frac{U_2}{\sqrt{2}R}, U_2 = \frac{\pi}{\sqrt{2}} U_d$$

$$I_1 = 1,21m.I_d; U_1 = U_2/m$$

Cuäúi cuïng tênh ra ta âæåuc cäng suáút maïy biäún aip

$$S = 3,09U_dI_d = 3,09P_d$$

Nháün xeït :maïy biäún aip saé duûng täöt

Sâ âäö chèn lœu mäüt pha baïn soïng âån giaín. Muäún coï doing taïi êt nháüp nhä cáön coï bëü loïc täút

+ Chèn lœu cáou mäüt pha

$$U_d = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_f; I_1 = \frac{m\pi I_d}{2\sqrt{2}}, U_1 = U_2/m;$$

$$S_2 = U_2 I_2 = 1,74U_d I_d; S_1 = U_1 I_1 = 1,23U_d I_d$$

$$S = \frac{S_1 + S_2}{2} = 1,48P_d$$

Ta tháuy âäúi vâïi chèn lœu mäüt pha thi chèn lœu cáou saé dung cäng suáút cuïa maïy biäún aip triäüt âäø hân, kinh tâú hân, so vâïi chèn lœu baïn soïng

* Âäúi vâïi chèn lœu ba pha

+ Sâ âäö hçnh tia âån giaín hân, saú pha êt hân nän suût aip beï hân vaïi täøn tháút beï hân, Phùi häüp vâïi sâ âäö khäng âoïi hoïi âiäün aip ra U_d bàòng phäong. Giaï trë trung bçnh âiäün aip ra cuïa sâ âäö hçnh tia beï hân

$$U_d = \frac{3}{2\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} U_{2f} d\theta = \frac{3}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{2} U_{2f} \cos(\theta) d\theta = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} U_{2f}$$

$$S = 1,345P_d$$

+ Sâ âäö chèn lœu ba pha hçnh cáou cho âiäün aip vaïi doing chèn lœu täút hân so vâïi ba pha hçnh tia, maïy biäún aip âæåuc saé duûng triäüt âäø hân, maïy biäún aip khäng bë tæi hoaï

cæåing bæic båíi doing müüt chiäou . Våii cuìng müüt giaï trë P_d thç cäng suaít cuía maïy biäún aïp ái sâ åäö cáou nhoí hän so våii sâ åäö hçnh tia åäing käø .

Giaï tri trung bçnh cuía âiäün aïp ra åäúi våii sâ åäö hçnh cáou nhæ sau:

$$U_d = \frac{6}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{6} U_{2f} \cos(\theta) d\theta = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} U_{2f}$$

$$S = 1,047 P_d$$

2.Khäúi loüc

Chæic nàngh cuía bæü loüc laì laìm cho doing âiäün naòo âoï coï táön sâú naòo âoï âi qua mài biän åäü khäng bë suy giaím åäöng thâii laìm suy giaím maûnh doing âiäün ái táön sâú khaïc

+Khäúi loüc tuû C thæåing saé duûng våii taíi cäng suáút beï

+Khäúi loüc coï tuû C vaì cuäün khaïng thæåing saé duûng våii taíi cäng suáút lâin

-Trong maûch chèn lœu (CL) âiäün aïp hay doing âiäün ta taíi coï cæuc tênh khäng åäøi nhæng giaï trë cuía chuïng thay åäøi theo thâii gian müüt caïch coï chu kyì (Hiäün tæåüng åáûp maûch) taûo ra caïc thaïnh phäön soïng haïi gáy nän sæû tiûu phê nàng læåüng müüt caïch vë êch vaì gáy ra sæû nhiäøu loaûn cho sæû laìm viäûc cuía taíi . Váün åäö åæåüç åàût ra laì ta phaïi loüc bæit caïc thaïnh phäön soïng haïiåäø coï åæåüç thaïnh phäön müüt chiäou coï hæû sâú åáûp maûch cho pheïp.


Ngæâi ta åengh nghéa hæû sâú åáûp maûch nhæ sau:

$$K_p = \frac{\text{Biän åäü soïng haïi lâin}}{\text{Giaï trë lœu læu nòng nçm cuïa}}$$

K_p coï giaï trë caïng nhoï tnç chaut læaungbau louc caïng cao

* Caïc phæång phaïp loüc :

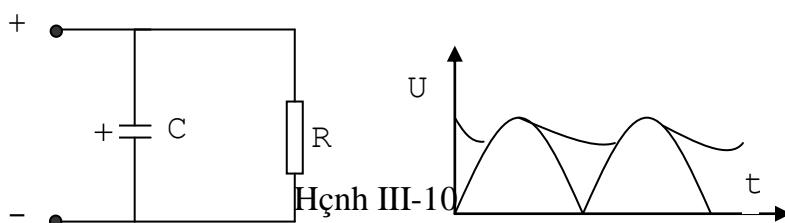a.*Loüc bæång tuû C*: Thæåing dùng våii cäng suáút beï Sâ åäö hçnh (Hçnh III-10)




Do sæû phoïng âiäün cuía tuû C theo quy luåût haïm muï vaì do caïc soïng haïi báût cao åæåüç reï qua tuû C, coïn laûi thaïnh phäön müüt chiäou våii sâú êt soïng haïi báût tháüp âi qua taíi.

$$\text{Hæû sâú åáûp maûch } K'_p = \frac{2}{\omega_c R_1} .$$

b.*Bæüi loüc dùng cuäün dáy L*

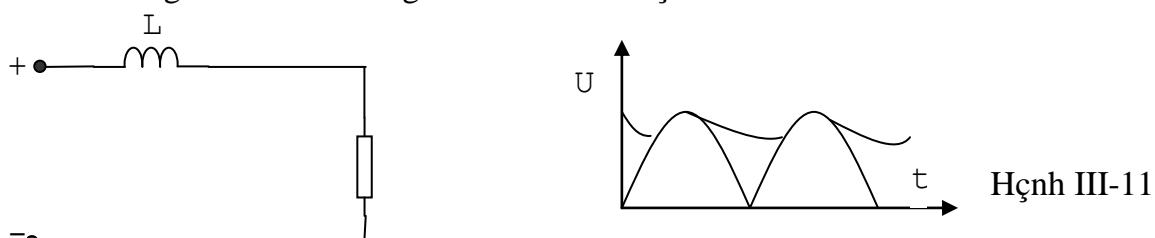Åæåüç dùng våii taíi coï cäng suáút lâin hän Hçnh III-11




Vç cuäün dáy L màõc näúi tiäúp väïi taíi nän khi dòng âiäün ra taíi biäún thiän âáûp maûch ,trong cuäün dáy L xuáút hiäün dòng âiäün tæü caím laìm giaím caïc soïng haïi bâut cao.

$$\text{Häu sáu âáûp maûch : } K_p = \frac{R_L}{3\omega L}.$$

Khi tênh choün L nän choün giaïi trë L khäng quaï län vç nhæ váûy seî gáy ra hiäün tæåüng suût aip DC trän noi län laìm cho hiäûu suáút chènh læu giaím.

c.Louïc duïng caí tuû C vai cuäün khaïng L :

Så däö naïy sæí duûng æu âiäøm cuía caí hai så âäö trän Hçnh III-12

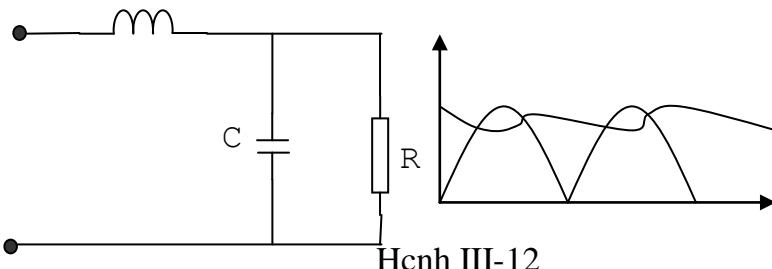

Hçnh III-12

Do sæí duûng täøng häüp caí hai loaûi trän nän biän âäü soïng haïi caìng bë giaím nhoí vaï âiäün aip ra taíi êt bë âáûp maûch hän. Vç váûy bæü louïc LC thæåüng thæåüng âæåüç sæí duûng nhieùu nháut .

Vç nhæïng æu âiäøm trän trong âäö taïi naïy ta duïng bæü louïc LC

3.Khäúi nghéch læu

+Khäúi nghéch læu duïng âäø biäún âäøi âiäün aip DC sau bæü louïc thaïnh thaïnh xoay chiäöu AC coï táön sáu thay âäøi âæåüç âäø cung cáup cho âäüng cå ÅK.

+Ta sæí duûng nghéch læu aip ba pha hçnh cáou ,thiäút bë duïng âäø nghéch læu coï thäø laì tiristor,transistor,Mosfets.

-Duïng Tiristor:Mäùi Tiristor khi dáùn dòng thç taïc duûng cuía tên hiäûu âiäöu khiäøn khäng coïn taïc duûng næïa âoïi hoïi cáon phaïi coï bæü phäûn chuyäøn maûch cho Tiristor .Bæü phäûn chuyäøn maûch gööm coï ráut län caïc tuû âiäün vaï cuäün dáy,âiäöu naïy gáy khoï khàn vaï laìm tàng giaïi thaïnh cuía maûch lâøp raïp .

-Duïng transistor (BJT hoàûc Fet)

Nguyän lyï laìm viäûc cuía transistor tuång tæü nhæ Tiristor .

Transistor chuyäøn nhanh hän loaûi Mosfets . Âäúi väïi BJT dòng âiäöu khiäøn laì I_b län ,trong chu trçnh dáùn phaè kiäøm tra kyï læåïng âäø caïc BJT naïy dáùn baïo hoai .

Âäúi väïi Mosfets cæûc âiäöu khiäøn âæåüç âiäöu khiäøn bàòng aip nän ráut thuáûn tiäûn khi phäúi häüp väïi maûch âiäöu khiäøn

Vç Tiristor Khi dáøn thç khäng phuû thuäûc vaò tên hiäûu âiäöu khiäøn nän ta phaïi duïng cáou chç âäø baïo vñu âäö phoïng sæû cäú .Duïng BJT hay Mosfets âoïi hoïi phaïi taïc âäüng vaò cæûc B,G trong suäút chu trçnh dáøn , thäú nhæng duïng transistor thç boí âæåüç khäú chuyäøn maûch cæäïing bæïc , Hän næïa täøn hao âäø chiäöu nhoí hän ,ngoaiïi ra duïng transistor coï khaï nang laìm viäûc ái táön sáu cao hän,kêch thæäïc goün nheû hän.

Qua nhæïng so saïnh caí æu vaï khuyït âiäøm cuía transistor vaï tirstor trong maûch âäüng læûc theo âäö taïi naïy ta choün bæü nghéch læu duïng transistor

II.Nguyän lyï laìm viäûc


1.Bæü chènh læu

a.Chènh læu cáou mäüt pha :Âäúi väïi nhæïng bæü chènh læu cäng suáút nhoí ngæâïi ta thæåüng duïng bæü chènh læu cáou mäüt pha nän ta xeït bæü chènh læu cáou mäüt pha.

+ Hoaût âäüng cuía sâ âäö :

Trong khoaïng thâïi gian tæì $0 < \theta < \pi$ bëü chèñh læu màõc vaò nguäön xoay chiäou coï giaï trë cæuc dæång taûi âiäøm A , cæuc ám ái âiäøm B , do âoï \hat{A}_1 vài \hat{A}_3 ; \hat{A}_2 vài \hat{A}_4 khoai

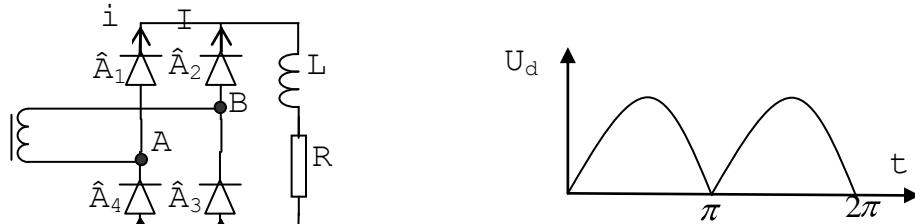Trong khoaïng thâïi gian $\pi < \omega < 2\pi$, van \hat{A}_2 vài \hat{A}_4 dáøn ,van \hat{A}_1 vài \hat{A}_3 khoai



+ Biäøu thæic ñoing âiäün vài âiäün aip :

Nhæ ta âai biäút ,chæic nang cuia cuoun caim L lai têch luyi nang læåüng khi ñoing i_d tang vài hoaïn traï nang læåüng khi ñoing i_d giaim .Xaïc âenhd ñoing i_d
Phæång trçnh ñoing âiäün

$$u_d = L \cdot \frac{di_d}{dt} + R \cdot i_d = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t$$

Daung toaïn tæí Laplace :

$$L[pI_d(p) - i_0(0)] + R \cdot i_d(p) = \sqrt{2} U_2 \cdot \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

âàût sâ kiäün $i_d = I_0$, ta coï

$$I_d(p) = \frac{I_0}{\left(p + \frac{R}{L}\right)} + \sqrt{2} U_2 \cdot \frac{\omega}{L \left(p + \frac{R}{L}\right) (p^2 + \omega^2)}$$

Haïm aïnh:

Haïm gäúc:


$$\frac{1}{p+b} e^{-bt} \frac{1}{\left(p^2 + \omega^2\right) \left(p + b\right)} \left(e^{-bt} + \frac{b}{\omega} \sin \omega t - \cos \omega t \right)$$

$$i_d = i_0 e^{-\frac{R}{X} \theta} + \frac{\sqrt{2} U_2}{\sqrt{R^2 + X^2}} \left[\sin \left(\theta - \varphi \right) \sin \varphi e^{-\frac{R}{X} \theta} \right]$$

Âäui vãiï næia chu kyì âaöu tiän, $0 < \theta < \pi$, $I_0 = 0$

Trong biäøu thæic trän : $X = \omega L$, $\tan \varphi = \frac{X}{R}$

b. Chèñh læu cáöu ba pha

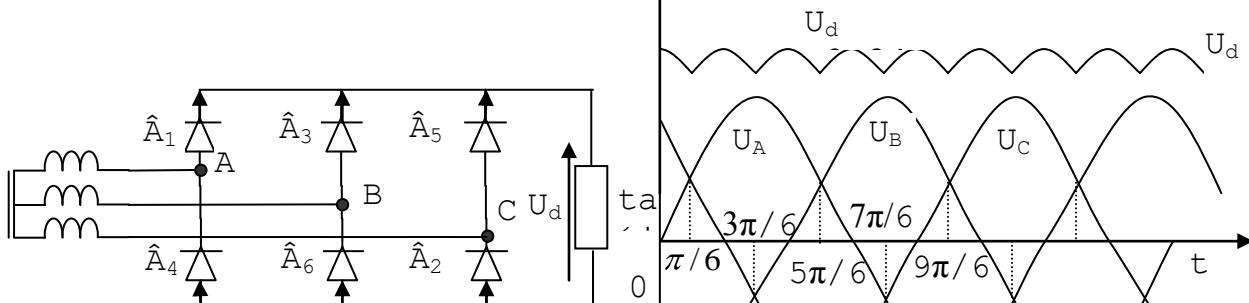

*Hoaût âäüng cuía sâ âäö

Âiäün aïp caïc pha thæï cáúp maïy biäún aïp

$$V_a = \sqrt{2}V_2 \sin\theta$$

$$V_a = \sqrt{2}V_2 \sin(\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$V_a = \sqrt{2}V_2 \sin(\theta - \frac{4\pi}{3})$$

+Xeït taûi thâìi âiäøm tæång æïng vãiï θ_1 ta tháúy âiäün thâøi taûi caïc âiäøm A,B ,C nhæ sau $V_A > V_B > V_C$ dòing âiäün taïi âi tæì âiäøm A vài B âäün âiäøm C .Diod \hat{A}_1, \hat{A}_3 mäí cho dòing chaïy qua do âoï $V_f = V_A > V_B > V_C, \hat{A}_5$ khoaï laì vç âiäün thâú katät cuía chuïng laì $V_A > V_B > V_C$

Diod \hat{A}_2 mäí cho dòing chaïy qua vài do âoï $V_G = V_A < V_B < V_C$ caïc diod \hat{A}_4, \hat{A}_6 bë khoaï laì do âiäün thâú catät cuía chuïng laì laì V_A hoàûc V_B lâïn hân âiäün thâú anot laì V_C .

Ta coï baïng toïm tàõt hoaût âäüng cuía sâ âäö :

Khoaïng	Chiäou dòing âiäün	Diod mäí	Âiäün aïp taïi U_d
Tæì $\frac{\pi}{6}$ âäün $\frac{3\pi}{6}$	Tæì A âäün B	\hat{A}_1 vài \hat{A}_6	$V_A - V_B$
Tæì $\frac{3\pi}{6}$ âäün $\frac{5\pi}{6}$	Tæì A âäün C	\hat{A}_1 vài \hat{A}_2	$V_A - V_C$
Tæì $\frac{5\pi}{6}$ âäün $\frac{7\pi}{6}$	Tæì B âäün C	\hat{A}_3 vài \hat{A}_2	$V_B - V_C$
Tæì $\frac{7\pi}{6}$ âäün $\frac{9\pi}{6}$	Tæì B âäün A	\hat{A}_3 vài \hat{A}_4	$V_B - V_A$
Tæì $\frac{9\pi}{6}$ âäün $\frac{11\pi}{6}$	Tæì C âäün A	\hat{A}_5 vài \hat{A}_4	$V_C - V_A$
Tæì $\frac{11\pi}{6}$ âäün $\frac{13\pi}{6}$	Tæì C âäün B	\hat{A}_5 vài \hat{A}_3	V_C vài V_B

Kăut luáün :

-Doïng taïi bao giâi cuïng xuáút phaït tæì âiäøm coï âiäün thâú cao nháút âäün âiäøm coï âiäün thâú tháúp nháút.Mäøi diod cho dòing chaïy qua trong mäüt pháön ba chu kyì ($2\pi/3$).

Mäùøi cuäün dáy thæïi cáúp maïy biäún aïp trong hai láön mäüt pháön ba chu kç ($2\pi/3$) :1/3 chu kç vãiï diod trän vài 1/3 chu kç vãiï diod dæäïi .

-Giaïi trë tæïc thâìi cuía diäün aïp taïi U_d bàòng hiäuu giaïi trë tæïc thâìi âiäün aïp cuía hai pha âang cáúp cho taïi .

- U_d bàòng saïu choim cáou hçnh sin taûo nän .

-Âiäün aïp ngæåüc lâïn nháút mài mäùi diod phaïi chëu laì :

$$U_{ngmax} = \sqrt{6}V_2 = 2,45V_2$$

Giaïi trë trung bçnh cuía âiäün aïp chèñh læu

$$U_d = \frac{6}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{6} U_{2f} \cos(\theta) d\theta = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} U_{2f} = 2,34 U_2$$

-Doïng chaïy trong mäùi diod bàòng doïng taïi : $i_D = i_d$.

-Doïng chaïy trong mäøi cuäün dáy thæi cáüp maiy biäúñ aïp laì doïng âiäün xoay chiäöu

$$i_a = i_1 i_4$$

$$i_b = i_3 i_6$$

$$i_c = i_5 i_2$$


$$\text{-Giaï trë trung bçnh cuía doïng âiäün taïi : } I_d = \frac{6}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{6}V_2 \cos\theta - E}{R} = \frac{U_d - E}{R}$$

-Giaï trë trung bçnh cuía doïng qua mäøi diod :

$$I_d = \frac{2}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sqrt{6}V_2 \cos\theta - E}{R} = \frac{I_d}{3}$$

2.Bäü loïc

Så âäö maûch hçnh (Hçnh III-17)

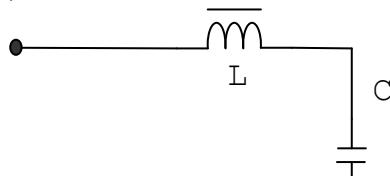

b.Hoaût âäüng cuía så âäö

Bäü loïc cho pheïp thaïnh phäön mäüt chiäöu cuía bæü chènh_{Hçnh III-17} vài ngàn chàûn thaïnh phäön xoay chiäöu .

Âiäün aïp âáöu ra cuía bæü chènh læu cáöu ba pha khai triäøn chuäøi fourier .Nãúu chè dæìng laûi áí hai sääu haûng âáöu ta coi :

$$U_d = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} \sqrt{2}V + \frac{6\sqrt{3}}{35\pi} \sqrt{2} \cos\omega t$$

Biäøu thæic täøng quaït cuía âiäün aïp chènh læu

$$u_d = U_d + \Delta u_c = U_d + an\sqrt{2}V \cos n\omega t$$

Tong âoï

$n\omega$: Táön sääu goïc nhoí nháúp cuía soïng haïi.

V : Gaï trë hiäûu duûng cuía âiäün aïp pha.

U_d : Giaï trë trung bçnh cuía âiäün aïp chènh læu.

-Nãúu chuïng ta giaí thiäút ,âäúi vãi soïng haïi táön sääu tháúp maì $X_L >> X_C$ thç doïng âiäün xoay chiäöu chaïy qua Lvaì C seï quyäút âënh bâïi X_L vài coi thäø viäút :

$$I_{cm} = \frac{an\sqrt{2}V}{n\omega L}$$

$$\Delta U_C = \frac{I_{cm}}{n\omega C} = \frac{an\sqrt{2}V}{n^2 \cdot \omega^2 \cdot LC}$$

Âiäün aïp nháúp nhä :

$$K_{LC} = \frac{\Delta U_C}{\sqrt{2}V} = \frac{an}{n^2 \cdot \omega^2 \cdot LC}$$

Tè sääu nháúp nhä :




Váûy :





$$LC = \frac{an}{n^2 \omega^2 K_{LC}}$$


Trong âoï : $a = 0,425$ vài $n = 2$ âäúi väïi chèñh lœu mäüt pha hai næia chu kyì
 $a = 0,2$ vài $n = 3$ âäúi väïi chèñh lœu ba pha hçnh tia
 $a = 0,095$ vài $n = 6$ âäúi väïi chèñh lœu ba pha hçnh cáou

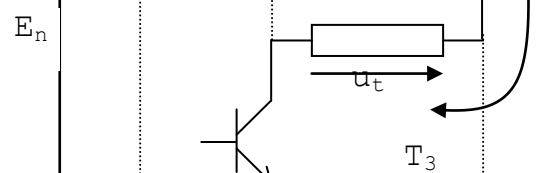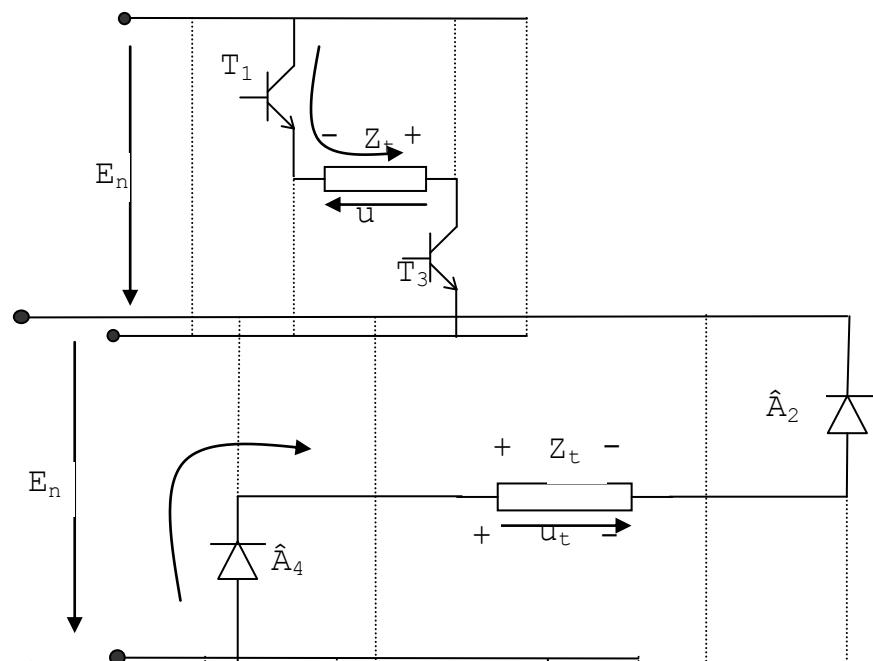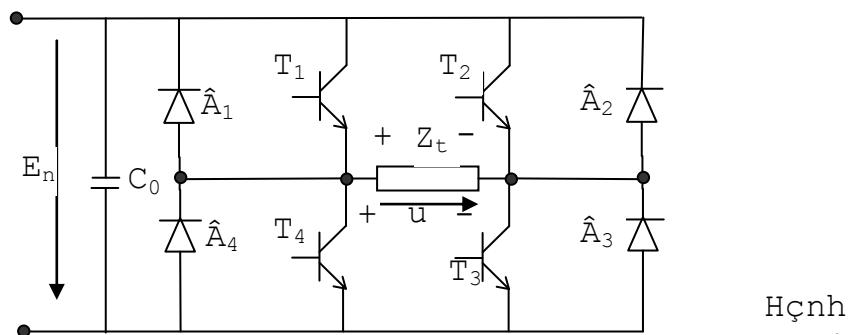3.Bäü nghëch lœu âiäün aip (NLÂA) mäüt pha

Bäü nghëch lœu âiäün aip ba pha thæåing duïng så âäö cáou,så âäö cáou ba pha âæåc taûo ra bàøng caich màõc thäm mäüt nhaïnh vaøo så âäö cáou mäüt pha,do âoï træåic khi khaïo saït så âäö cáou ba pha ta xem xeít så âäö cáou mäüt pha
a.Så âäö maûch nghëch lœu aip mäüt pha (Hçnh II-18)



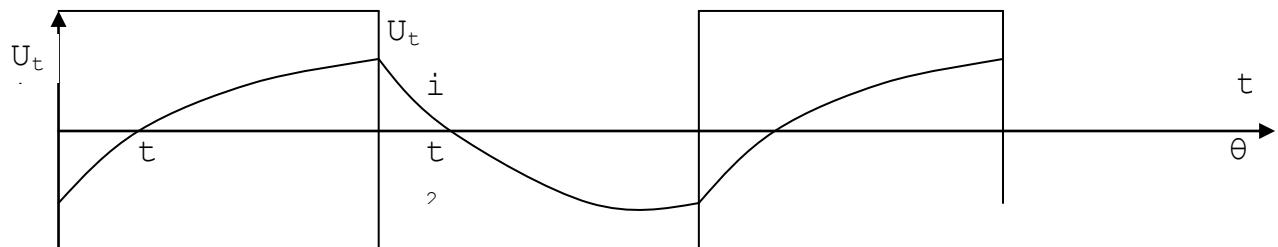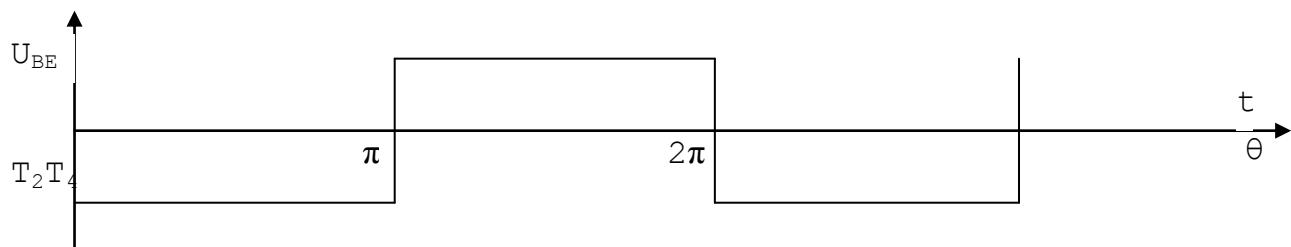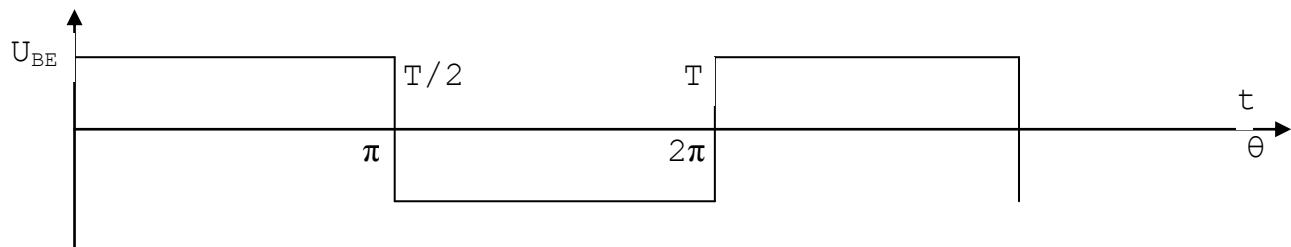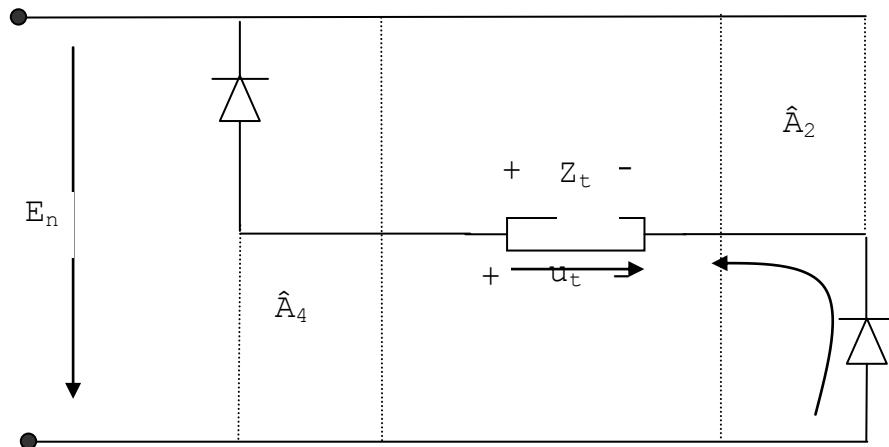

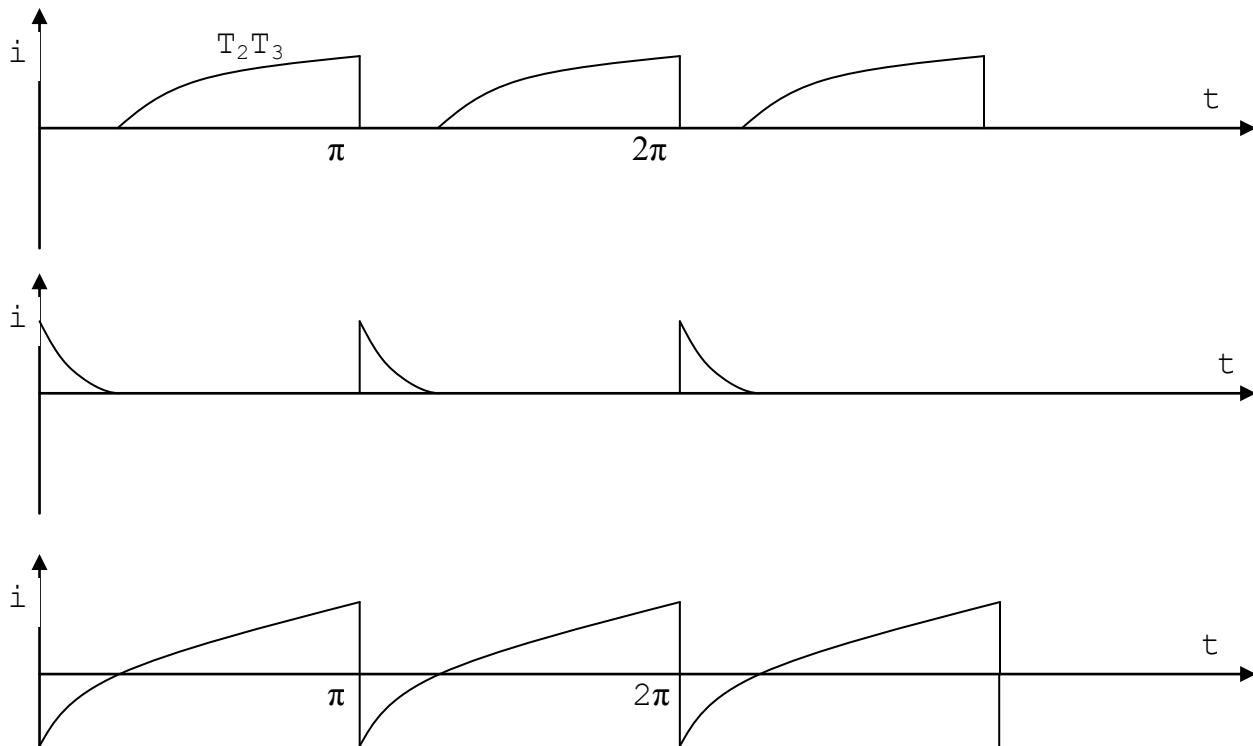

*Nguäön âiäün cáúp cho nghëch læu âiäün aïp (NLÂA) phaïi laì nguäön sæic âiäün âäüng näüi tráï nhoí.Näúu sæí duûng chèngh læu laìm nguäön cáúp cho NLÂA thç ta màõc thäm tuû âiäün C_0 ái âáöu nghëch læu âäø mäüt pháön âaím baío âiäün aïp nguäön êt bë thay âäøi màüt khaïc âäø trao âäøi nàng læåüng caím khaïng väïi âiäün caím taïi (väïi taïi laì R_L hay âäüng cå âiäün).

b.Nguyän lyï hoaût âäüng


Caïc van tæi T_1 âäúun T_4 âæåüic âiäöu khiäøn theo tæìng càûp T_1 , T_3 vài T_2 , T_4 lâuch pha nhau 180° . Áí næïa chu kyì âáöu tiän âiäöu khiäøn машí T_1 , T_3 väïi cæuc tênh âæåüic xaïc âéñh dáúu khäng coï trong ngoàûc) ta coï $U_t = E_n$.Doìng âiäün chaý tæi dæång nguäön qua T_1 , Z_t , T_3 vãö ám nguäön .

-Âäúun thâi âiäøm $T/2$ (hoàûc π) ta âaíø traûng thaïi âiäöu khiäøn cho T_2 , T_4 dáùn .Nhæng do taïi coï tênh caím khaïng nän doìng âiäün khäng âaíø chiäøu ngay ,nàng læåüng têch luyí ái âiäün caím seï duy trç doìng âiäün theo chiäøu cuû, luïc naìy doìng âiäün buäüic phaïi thoaït qua caïc diod D_2, D_4 âäø vãö nguäön theo âæåüng $D_2 \rightarrow$ cæuc dæång $E_n \rightarrow$ qua nguäön E_n xuäüng cæuc ám \rightarrow vãö D_4 (mäüt pháön chaý qua T_2 , T_4 theo chiäøu ngæåûc).Nhæ väûy do D_2D_4 vài T_2 T_4 dáùn âiäün aïp ra taïi âaíø cæuc tênh ngay (dáúu trong ngoàûc) ta coï $U_t = -E_n$ nhæng doìng âiäün taïi väøn duy trç theo chiäøu cuí cho âäúun thâi âäøm t_2 машii âaíø chiäøu .Âäúun âiäøm 2π laüi âäøi traûng thaïi ,quaï trçnh diäøn ra tæång tæû : doìng âiäün seï duy trç theo chiäøu cuû mäüt âoaûn bàòng t_1 nhâi caïc van D_1 , D_3 , T_1 , T_3 räöi машii âaíø chiäøu .

-Qua mäüt chu kyì taïi nhâûn âæåüic âiäün aïp vài doìng âiäün laì xoay chiäøu ,âáy chênh laì guyän lyï nghëch læu.

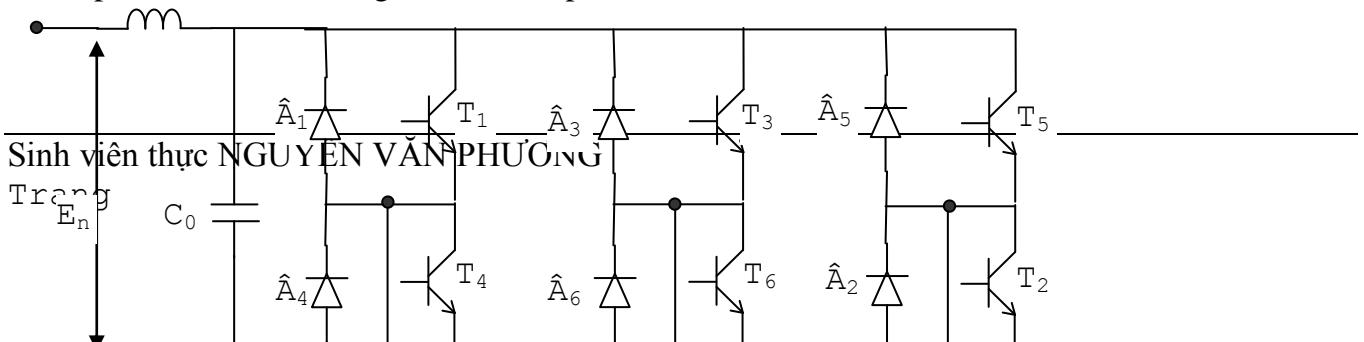4.Bäüi nghëch læu aïp ba pha

a.Så âäö maûch hçnh (Hçnh III-1)Bàòng caïch màõc thäm mäüt nhaïnh vaò cáou nghëch læu mäüt pha ta âæåüic cáou nghëch læu ba pha taïi R, L âáúu sao .



b.Nguyän lyï laìm viäûc

caic transistor laìm viäûc vãiï goïc dáùn $\theta = 180^0$ theo biäøu âäö âiäöu khiäøn hñch (Hçnh III-21), caic transistor mäi láön læäuc tæì $T_1 \div T_6$ vãiï goïc lãuch pha giæâa hai transistor laì 60^0 . Nhæ váûy ái báut kyï thåi âiäøm naòo cuïng coï ba transistor dáùn (hai cuïa nhoïm naïy vaï mäüt cuïa nhoïm kia) cho doing chaïy qua .

Ái mäùi thåi âiäøm sâ âäö âaôu coï mäüt pha màoc näui tiäúp vãiï hai pha âaôu song song do váûy âiäün aip trän taïi chè coï hai giaï trë hoàuc $E_d/3$ (khi pha âoï âaôu song song vãiï mäüt pha khaic) hoàuc $2E_d/3$ (khi noï âaôu näui tiäúp vãiï hai pha khaic âaôu song song).Giai thiäút taïi âaôu xæïng $Z_A = Z_B = Z_C$ theo daûng âiäün aip ra ta coï trë hiäûu duûng cuïa noï :

$$U_{pha} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} U_{pha}^2 d\theta} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \left[2 \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{E_n}{3} \right)^2 d\theta + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \left(\frac{2}{3} E_n \right)^2 d\theta \right]} = \frac{\sqrt{2} E_n}{3}$$

Âäø coï biäøu âäö âiäün aip ra taïi theo thåi gian ,ta xeït mäüt chu kyï laìm viäûc cuïa maûch ,trong âoï chè xeït nguyän lyï hoaût âäüng cuïa transistor

+Giai trë taûi thåi âiäøm ban âaôu T_1, T_5, T_6 laìm viäûc tæì 0^0 âaôu 60^0

Ta coï : $U_A = U_C = 1/3 U_d$

$$U_B = -2/3 U_d$$

$$U_{AB} = U_A - U_B = U_d$$


Taûi thåi âiäøm $60^0 \div 120^0 T_1 T_2 T_6$ dáùn ta coï :

$$U_A = 2/3 U_d$$

$$U_B = U_C = -1/3 U_d$$

$$U_{AB} = U_A - U_B = U_d$$

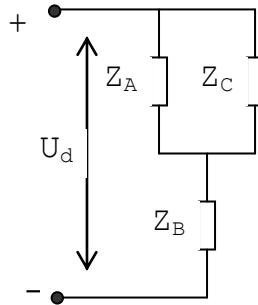Taûi thåi âiäøm $120^0 \div 180^0 T_1 T_2 T_3$ dáùn ta coï



$$U_A = U_B = 1/3 U_d$$

$$U_C = -2/3 U_d$$

$$U_{AB} = 0$$

Bàòng caïch xaïc âenhanh âiäün aip trän taïi tæì tæïng khoaïng $\pi/3$ (vç cæï $\pi/3$ laûi coï sæû chuyäøn maûch)


Âiäün aip dáy cuïa taïi coï daûng xung chæí nháût

Coï âäü räung 120^0 vaï âiäöu hoaì .


Âiäün aip pha cuïa taïi coï daûng báut thang .

Doïng âiäün cuïa taïi coï daûng xoay chiäöu.

Khäng âiäöu hoaì ,tàng vaï suy giaim theo haïm muî.

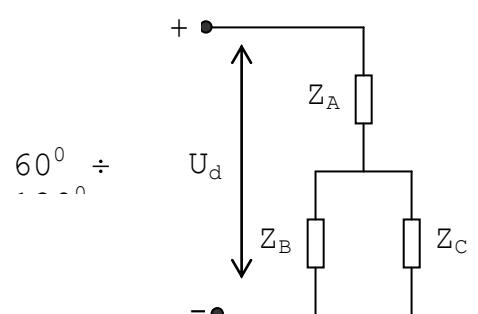

(Hçnh III-20)

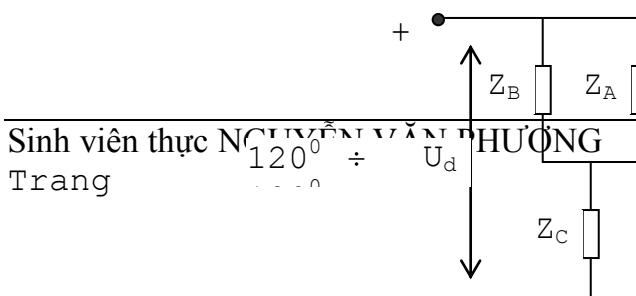


Sinh viên thực N

$120^0 \div U_d$

Trang

Daûng soïng âiäün aïp ra cuía bæü nghëch læu hçnh


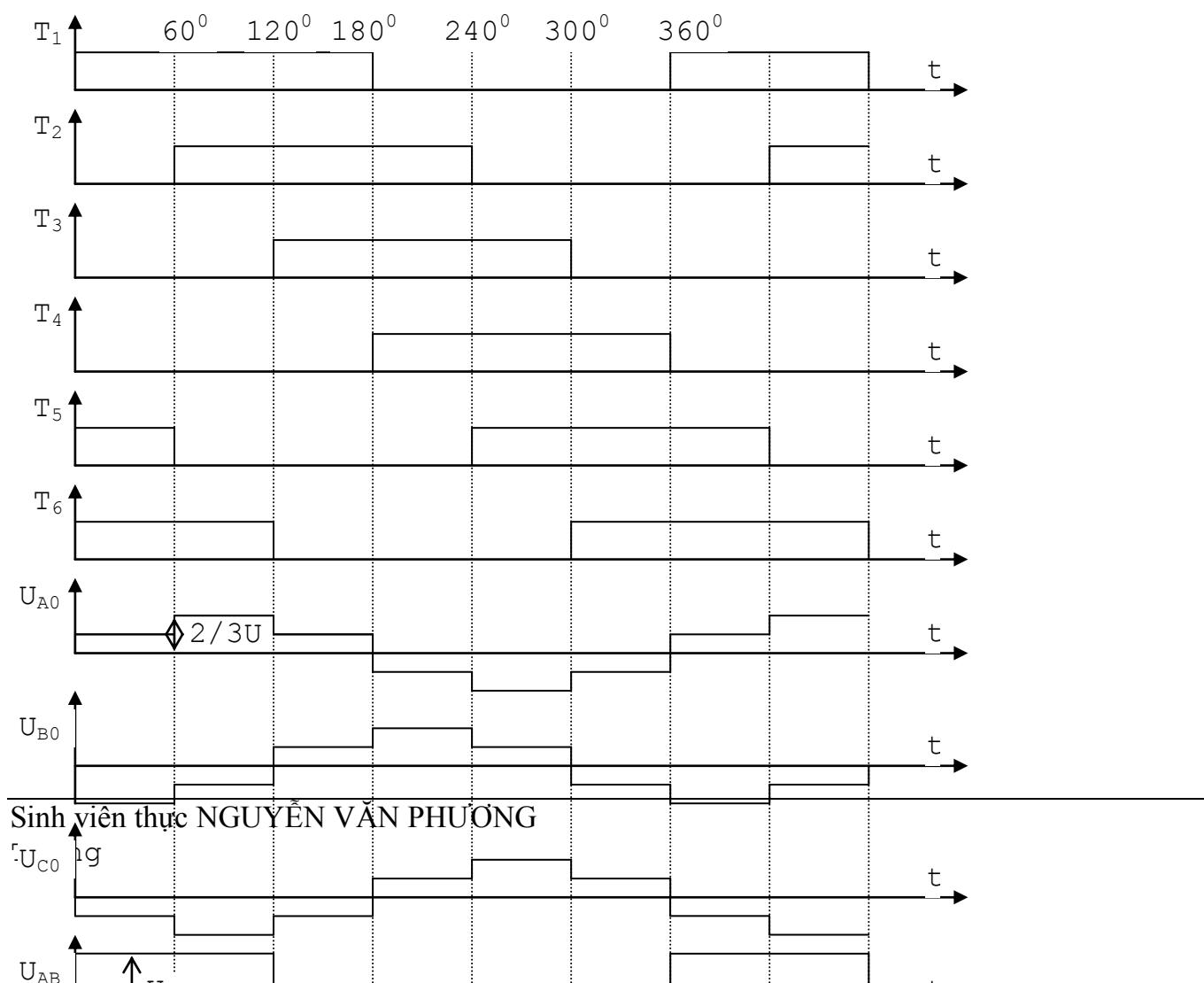


Hçnh III-20

5Bäü âiäöu chèn xung aip:

Bäü âiäöu chèn xung aip mäüt chiäöu (ÂAMC) âæåüc sæí duûng khi coï sàôn nguäön mäüt chiäöu cäú âënh mài cáon phaïi âiäöu chèn âæåüc âiäün aip ra taïi .caïc ÂAMC hoaût âäüng theo nguyän tàõc âoïng ngàot nguäön mäüt chiäöu vãiïi taïi mäüt caïch coï chu kyï theo mäüt sää quy luáut nháut âënh .Pháön tæí thæuc hiäün nhiäüm vuû naïy lai van baïn dáùn ,song do chuïng laim viäuc vãiïi nguäön mäüt chiäöu nän khäng thäø duïng van tiristor thäng thæåing vç noï khäng thäø khoai âæåüc mäüt caïch tæû nhiän vç aip nguäön khäng âäøi chiäöu nhæ khi laim viäuc vãiïi nguäön xoay chiäöu.Do váûy buäuc phaïi coï mäüt maûch chuyän duûng âäø khoai tiristor goüi lai “Maûch khoai cæåing bæïc “gáy nhiäöu khoï khàn trong làõp maûch thæuc tâú .Vç váûy hiäün nay ngæåìi ta sæí duûng loaûi van âiäöu kхиäøn caí âoïng vaï mäí nhæ transistor .

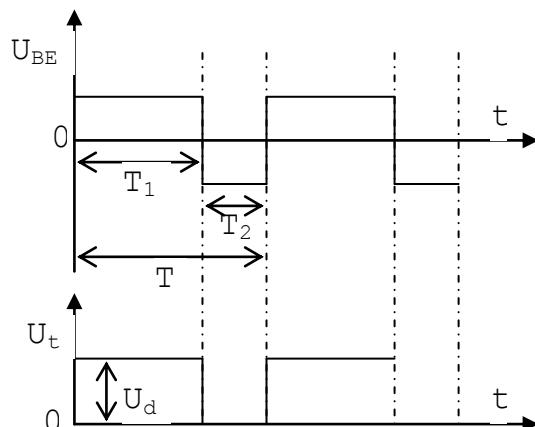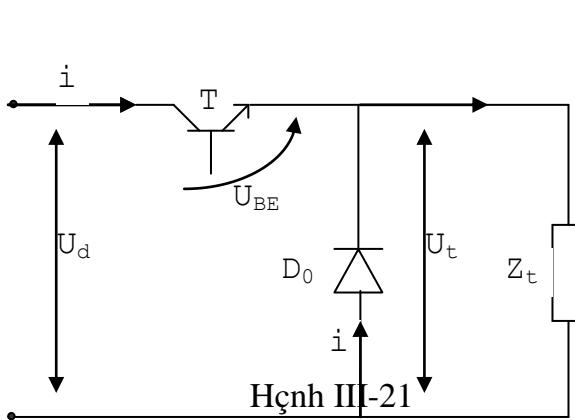a.Så âäö nguyän lyï vai phæång phaip âiäöu chèn xung aip



Trong khoïng thâi gian tæì $0 \div T_1$ ta cho
Van T mäí toaìn bæü
âæära taïi $U_t = U_d$

Trong khoïng thâi coìn laûi tæì $T_1 \div T_2$ ta
âiäöu kхиäøn van ngàot luïc naïy toaìn bæü nguäoni

ngàot khoíi taíi . Luïc naìy giaï trë trung
bçnh cuía âiäün aïp taíi :

$$U_t = \frac{1}{T} \int_0^T U_d dt = \frac{T_1}{T} U_d = \alpha U_d$$

Väiï $\alpha = T_1/T$ tè sáu xung hay âäü räüng xung

Trong giai âoaün tæì $T_1 = T_2$ transistor bë khoai .

Do aïnh hæåing cuía âiäün caím phêa mäüt chiäou

nhæ âiäün caím phäön æïng cuía âäüng cå ,doïng

âiäün i_t váùn tiäúp tuûc chaïy theo chiäou cuí âi voïng

qua diod D_0 . Âiäün aïp U_t ái giai âoaün naìy bàòng suût aïp trän diod nhæng ngæåüic dáúu

$$-U_t = U_D \approx 0$$

Theo biäøu thæic âiäün aïp ra taíi U_t ta coï ba phæång phaïp âiäou chèn U_t ôoi laì thay âäøi α

$T = \text{const}$, $T_1 = \text{var}$ Phæång phaïp âäü räüng xung.

$T = \text{var}$, $T_1 = \text{const}$, Phæång phaïp táön sáu xung.

$T = \text{var}$, $T_1 = \text{var}$, Phæång phaïp xung thäi gian.

Theo 3 phæång phaïp trän thç phæång phaïp xung thäi gian coï nhiäou nhæåüic âiäom nháut.
Táön sáu phaïi thay âäøi trän phaûm vi räüng mäïi coï thäø cung cáup phaûm vi räüng mäïi coï
thäø cung cáup mäüt daïy räüng âiäün aïp ra . Viäûc thiäut kãú bæü loïc váïi táön sáu thay âäøi
thæåing giàûp nhiäou khaï nàng nhiäùu váïi âæåing dáy âiäün thoäui vaì vä tuyäún cao.

Trong træåing häüp mæic âiäün aïp thäúp nãuu ta âiäou khiäøn theo phæång phaïp naìy
seï laïm thäi gian T_{off} lïän gáy hiäün tæåing giaïn âoaün doïng âiäün.

Nãuu saé duûng phæång phaïp âiäou khiäøn âäü räüng xung thç traïnh phäön naïo
nhæåüic âiäom trän, noï thêch häüp hân nän ta choün phæång phaïp naìy âäø âiäou khiäøn.

III. TÊNH CHOÜN THIÄÚT BË ÂÄÜNG LÆÛC

1.Caïc thäng sáu cho træåic

$$P_{âm} = 120 (\text{W})$$

$$U_{âm} = 220/380 (\text{V})$$

$$n_{âm} = 1410 (\text{V/P})$$

$$f_{âm} = 50 (\text{Hz})$$

$$\cos\phi = 0,75$$

$$\eta = 0,8$$

$$P = 2$$

*caïc thäng sáu tênh toaïn

Täúc âäü goïc âën mæic cuía âäüng cå :

$$\omega_{dm} = 2\pi \frac{n_{dm}}{60} = 2.3,14 \frac{14010}{60}$$

$$\omega_{dm} = 14758 (\text{Rad/s})$$

Moment âën mæic cuía âäüng cå .

$$M_{dm} = \frac{P_{dm}}{\omega_{dm}} = \frac{120}{147,58} = 0,813 (\text{Nm})$$

Täúc âäü tæì træåing quay

$$n_1 = \frac{60f_{dm}}{P} = \frac{60.50}{2} = 1500 (\text{v/p})$$

Häû sáu træåic âën mæic

$$S_{dm} = \frac{n_1 - n_{dm}}{n_1} = 1 - \frac{n_1}{n_{dm}} = 1 - \frac{1410}{1500} = 0,06$$

Täúc âäü goïc âäöng bää

$$\omega_{dm} = 2\pi \frac{n_1}{60} = 2.3,14 \cdot \frac{1500}{60} = 157,58 \text{ (Rad/s)}$$

Cäng suáút âiäün tæì âënh mæïc cuía âäüng cå åí chäú âäü âënh mæïc:

$$P_{dt,dm} = \frac{\omega_1}{\omega_{dm}} P_{dm} = \omega_1 M_{dm}$$

$$P_{\hat{A}t,\hat{A}m} = 157,0,813 = 127,64$$

Täúc âäü âënh mæïc cuía âäüng cå khi laïm viäuc åí täúc âäü âënh mæïc $f_{\hat{A}m} = 50\text{Hz}$

$$n_{50\text{Hz}} = n_1(1-s) = 1500(1-0,06) = 1410 \text{ (v/p)}$$

Do taíi âáúu sao nän doing âiäün chaïy qua mäùi transistor luïc cæûc âaûi bàòng doing chèñh lœu vaï cuïng chêñh laï doing vaïo âäüng cå .

$$P_{\hat{A}m} = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos\phi \cdot \eta$$

$$\Rightarrow I_f = \frac{P_{dm}}{3U_f \cos\phi \cdot \eta} = \frac{120}{3 \cdot 220 \cdot 0,8 \cdot 0,75} = 0,3A$$

2. Choün thiäút bë maûch cäng suáút

a.Xaïc âënh U_d vaï I_d .

*.Xaïc âënh U_d

Âäüng cå âáúu “sao” giaí thiäút taíi âäúi xæïng $Z_A = Z_B = Z_C$ ta coïi trë sääú hiäûu duûng cuía âiäün aïp pha âæåüç tñh laï:

$$U_{pha} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} U^2_{pha} d\theta} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \left[2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{E_n}{3}\right)^2 d\theta + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \left(\frac{2}{3} E_n\right)^2 d\theta \right]} = \frac{\sqrt{2} E_n}{3}$$

$$U_{pha} = \frac{\sqrt{2}}{3} U_d \text{ vâïi } U_d = E_n$$

Mäùi cuäün dáy cuía âäüng cå âæåüç âàût âiäün aïp pha bàòng 220 (V) :

$$U_{pha} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} U^2_{pha} d\theta} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \left[2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{E_n}{3}\right)^2 d\theta + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \left(\frac{2}{3} E_n\right)^2 d\theta \right]} = \frac{\sqrt{2} E_n}{3}$$

$$U_{pha} = \frac{\sqrt{2}}{3} U_d \text{ vâïi } U_d = E_n$$

Mäùi cuäün dáy cuía âäüng cå âæåüç âàût âiäün aïp pha bàòng 220 (V)

$$\Rightarrow U_d = \frac{3\sqrt{2}U_{pha}}{2} = \frac{3\sqrt{2} \cdot 220}{2} = 466,7(V)$$

Thæûc tñu giaï trë $U_d = 466,7$ (V) âàût län cuäün dáy stato laï giaï trë âiäün aïp sau chèñh lœu âaâ træì âi xáúp xè 2(V) do suût aïp trñn caïc transistor cäng suáút váûy giaï trë âiäün aïp sau chèñh lœu âæa âäün nghëch lœu laï : $U_d = 466,7 + 2 = 468,7$ (V)

*Xaïc âënh I_d

Tæì sääú liäûu cuía phuû taíi âäüng cå

$$I_{pha} = 0,3 \text{ (A)}$$

$$I_{fmax} = \sqrt{2} \cdot 0,3 = 0,42(A)$$

Cäng suáút cuía mäüt pha

$$P' = P/3 = 120/3 = 40 \text{ (W)}$$

$$P' = R \cdot I^2 \Rightarrow R = \frac{P'}{I^2} = \frac{40}{0,3^2} = 444,44(\Omega)$$

Đoïng âiäün cå sâí :

$$I_0 = \frac{U_d}{R} = \frac{468,7}{444,44} = 1,05(\text{A})$$

Vç doïng I_d taûi mäùi thâi âiäøm laì täøng ba doïng âiäün chaûy qua Transistor .Nhæ váûy doïng âiäün hiäûu duûng chaûy qua mäùi Transistor bàøng mäüt næîa doïng âiäün hiäûu duûng cuía tæøng pha.

Váûy doïng âiäün I_d qua nghëch læu laì:

$$I_d = \frac{3}{2} I_f = \frac{3}{2} 0,3 = 0,45(\text{A})$$

b.Tênh choün bæü chèñh læu:

Âiäün aïp âáöu ra cuía bæü loüc CL : $U_d = 468,7 \text{ (V)}$.

Näúu coi suût aïp træn cuäün khaïng laì khäng âaïng käø , doïng âiäün sau chèñh læu chêñh laì doïng âàût vaò bæü nghëch læu.

Theo âääo taïi thç cäng suáút âäüng cå laì nhoí ,do âoï ta choün bæü chèñh læu cåou mäüt pha seî thuáûn tiäûn vaì âän giaín hän trong thiäút käú maûch chèñh læu vaì maiy biäúu aïp.

Mäüt caïch gáön âuïng ta coi doïng âiäün cæûc âaûi âàût vaò âáöu vaò cuía bæü nghëch læu laì doïng $I_d = 0,45 \text{ (A)}$ suût aïp træn maiy biäúu aïp laì 5,5% I_d suût aïp træn âiäün tråí khaïng laì 3,5% coìn suût aïp træn hai van chèñh læu khoaïng 2 (V)

Âiäün aïp chèñh læu luïc khäng taïi :

$$U_{d0} = U_d \cdot 1,055 + 2 = 468,7 \cdot 1,055 + 2 = 493,5 \text{ (V)}$$

Giaï trë hiäûu duûng âiäün aïp pha thæï cáup maiy biäúu aïp,vç chèñh læu cåou mäüt pha nän:

$$U_{d0} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_{2f} = 0,9 U_{2f}$$

$$\Rightarrow U_{2f} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} U_{d0} = 1,11 \cdot 493,5 \approx 550(V)$$

Âiäün aïp ngæåüic mäùi diod phaïi chëu laì :

$$U_{ng} = \sqrt{2} U_{2f} = 1,41 \cdot 550 \approx 777(V)$$

Giaï trë trung bçnh cuía doïng chaý trong mäùi diod :

$$I_D = \frac{I_d}{3} = \frac{0,45}{3} = 0,15(\text{A})$$

Âäø diod laïm viäûc an toïn vaì lïu daïi ta choün häh sâú dæû træî vïö aïp vaì doïng âiäün laì :

$$K_U = 1,6 \quad K_i = 1,2$$

$$U_{ng,max} = 1,6 \cdot 777,7 = 1244(\text{V})$$

Vaì chëu âæåüic doïng trung bçnh :

$$I_d = 1,2 \cdot 0,15 = 0,18(\text{A}).$$

Tra saïch “SÄØ TAY LINH KIÄÛN ÂIÄÛN TÆÍ VAÌ BAÏN DÁÙN” ta choün Transistor loaûi D1427 màõc theo kiäøu diod.

Chëu âæåüic aïp :1500 (V).

Chëu doïng :7 (A).

c.Tênh choün bæü loüc :

Nhæ âaâ giäïi thiäûu ái phäön træåïc ta coï cäng thæïc tênh choün bæü loüc nhæ sau:

$$K_{LC} = \frac{\Delta U_c}{\sqrt{2}V} = \frac{an}{n^2 \cdot \omega^2 \cdot LC} \quad goüi laì tè sääú nháüp nhä äiäün aïp .$$

$$\Rightarrow LC = \frac{an}{n^2 \cdot \omega^2 \cdot K_{LC}}$$

Trong âoï : $a = 0,425$ và $n = 2$:chènh lœu cáöu mäü pha.

Màûc khaïc :

$$K_{LC} = \frac{\Delta U}{\sqrt{2}U_{2f}} \quad trong âoï : \Delta U = \pm 5\% U_d$$

$$\Delta U = 0,05 \cdot 468,7 = 23,43(V)$$

$$\Rightarrow K_{LC} = \frac{23,43}{777,7} = 0,03$$

$$\Rightarrow LC = \frac{0,425 \cdot 2}{4,314^2 \cdot 0,03} = 71,8 \cdot 10^{-6}$$

Vç biäün táön nguäön aïp nän ta choün tuû C lœin hän.

Näúu choün tuû C = $340 \mu F$ thç :

$$L = \frac{71,8 \cdot 10^{-6}}{340 \cdot 10^{-6}} = 0,21(H)$$

b.Tênh choün bëü nghëch lœu:

Theo âäö taïi ta tênh âæåüç $I_f = 0,3(A)$.Nän doing äiäün lœin nháút chaíy qua mäùi Transistor laì:

$$I_{max} = I_d \cdot K_i \quad vâi K_i = 2,5$$

$$I_{max} = 0,42 \cdot 2,5 = 1,125(A)$$

Vài chëu âæåüç äiäün aïp ngæåüç laì :

$$U_{ng} = U_d \cdot K_U \quad vâi K_U = 1,5$$

$$U_{ng} = 468,7 \cdot 1,5 = 703,05(V)$$

Tra saich SÄØ TAY LINH KIÄÙN ÄIÄÙN TÆÍ VAÌ BAÏN DÁÙN ta choün Transistor loaûi : D1878

Vâi doing $I_C = 7(A)$

Vài aïp $V_{CE} = 800(V)$

e.Tênh choün maïy biäün aïp :

Vç taïi cäng suáút nhoí nän ta choün sâ âäö chènh lœu cáöu mäüt pha ,vài do âoï âäø thêch hâüp vâi sâ âäö naïy ta choün maïy biäün aïp mäüt pha .Vâi sâ cáüp láuy äiäün aïp pha 220(V) tæì lœäii äiäün xoay chiäöu .

- Tè sääú biäün aïp : $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{550}{220} = 2,5$

- Giaï trë hiäûu duûng cuía doing chaíy trong mäùi pha thæi cáüp MBA:

Näúu boí qua thâi gian trùng dáùn ,thç doing chaíy qua thæi cáüp maïy biäün aïp chênh laì doing I_d

$$I_{2f} = I_d = 0,45(A)$$

- Giaï trë hiäûu duûng cuía doing sâ cáüp MBA:

$$I_1 = m \cdot I_2 = 2,5 \cdot 0,45 = 1,125(A)$$

- Cäng suáút biäøu kiäün cuía MBA :

$$S = (S_1 + S_2)/2$$

$$S_1 = U_1 I_1 = 1,125 \cdot 220 = 247,5 (VA)$$

$$S_2 = U_2 I_2 = 0,45 \cdot 550 = 247,5$$

$$S = (S_1 + S_2)/2 = 247,5 \text{ (A)}$$

*.Maûch tæì :


Choün maïy biäún aïp mäüt pha tiäút diäûn loíi :

$$Q = 1,2\sqrt{P} = 1,2 \cdot \sqrt{247,5} = 18,87$$

Choün maûch tæì coï: $a = 4,5$

Váûy suy ra : $b = 18,87/4,5 = 4,1$

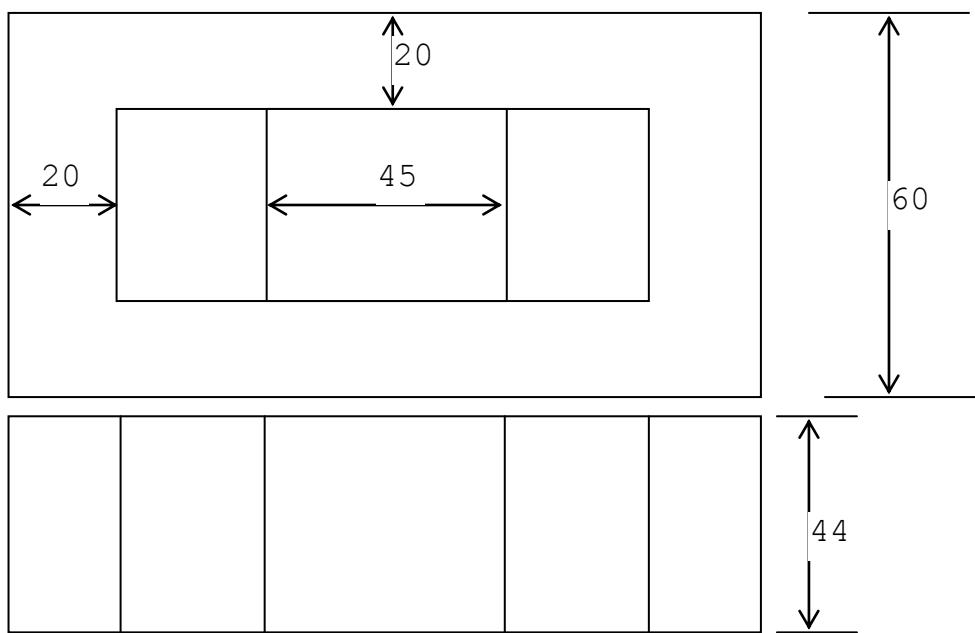Maûch tæì coï daûng nhæ hçnh dæâïi (Hçnh III-21).



Bàòng tän silic coï täøn tháút $1,3 \text{ W/kg}$ tæng læåüng $7,5 \text{ kg/dm}^2$.

*Truûi ngoaii :

Tiäút diäûn thä : $4,4 \cdot 4,5 = 19,8 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Tiäút diäûn hiäûu quaí : $0,95 \cdot 19,8 = 18,87 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Troüng læåüng : $0,1887 \cdot 0,6 \cdot 7,5 = 0,75 \text{ kg}$.

Hçnh

*Truû giæâia : Tiäút diäûn thä : $2.4,4 = 8,8 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Tiäút diäûn hiäûu quaí : $0,95.8,8 = 8,36 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Troüng læåüng : $0,0836.0,6.7,5,2 = 0,75 \text{ kg}$.

*Quy laït(culasse)

Tiäút diäûn thä : $12.4,4 = 52,8 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Tiäút diäûn hiäûu quaí : $0,9.52,8 = 45,52 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Troüng læåüng : $0,4552.0,2.7,5,2 = 1,36 \text{ kg}$

Tæì caím :

Trong caïc truû ta choün $B_m = 1,1 \text{ Tesla}$

Trong caïc quy laït ta choün $B'_m = 1,1 \cdot \frac{6,65}{3,8} \cdot 1,92 \text{ Tesla}$

*Dáy quáún maïy biäûn aïp :

-Säú voïng dáy quáún maïy biäûn aïp :

+Säú voïng/vän sâ cáúp : $W_1 = 45/B.S_{Fe} = 45/1,1.18,87 = 2,16$

$+n_1 = W_1.U_1 = 2,16.220 = 475$ voïng

-Säú voïng dáy thæï cáúp maïy biäûn aïp :

+Säú voïng vän thæï cáúp maïy biäûn aïp : $W_2 = W_1 / \eta\%$.

Våïi cäng suáút cuía âäüng cå âæåüç choün , Tra daïi cäng suáút ta âæåüç $\eta = 0,87$.

$\Rightarrow W_2 = 2,16/0,87 = 2,48$ voïng

$\Rightarrow n_2 = W_2.U_2 = 2,48.550 = 1365$ voïng

*Tênh âæåïng kënh dáy.

-choün máût âäü doïng âiäûn $j = 3$.

Âæåïng kënh dáy âæåüç tênh theo cäng thæïc kinh nghiäum sau:

+Âæåïng kënh dáy quáún sâ cáúp maïy biäûn aïp :

$$d_1 = 1,13 \sqrt{\frac{I_1}{j}} = 1,13 \sqrt{\frac{1,125}{3}} = 0,69 \text{ mm}$$

+Âæåïng kënh dáy quáún thæï cáúp maïy biäûn aïp:

$$d_2 = 1,13 \sqrt{\frac{I_2}{j}} = 1,13 \sqrt{\frac{0,45}{3}} = 0,43 \text{ mm}$$

Choün dáy : $d_1 = 0,7 \text{ mm}$ $d_2 = 0,45 \text{ mm}$

*ÄÙng quáún dáy :

Baïn kënh trong cuía âæåïng troïn bao truû :

$$\frac{\sqrt{4,4^2 + 4,5^2}}{2} = 31,4 \text{ mm}$$

-Läöng vaïo mäùi truû mäüt äung quáún dáy bàòng váût liäûu caïch âiäûn daïy 1mm coï baïn kënh trong

31,4mm ,váûy baïn kënh trong cuía dáy quáún sâ cáúp laï : 31,4mm.

-Dáy quáún sâ cáúp coï sâú voïng dáy laï 475 voïng chia laïm 4 lâïp ,mäùi lâïp 119 voïng.

+Giæâia hai lâïp âàût mäüt lâïp caïch âiäûn daïy 0,1mm,

-Dáy quáún thæï cáúp .

+Giæâia sâ cáip vaï thæï caip âàût mäüt lâïp caïch âiäûn daïy 3mm.

+Dáy quáún thæï cáúp coï 1365 voïng chia laïm 10 lâïp (mäùi lâïp coï 137 voïng).

+Giæâia hai lâïp âàût mäüt lâïp caïch âiäûn daïy 0,1mm.

e.Tênh choün Transistor cuía bæü bàm âiäûn aïp mäüt chiäöu:

ÁÍ âáy ta duïng phæång phaïp âiäou biãún âäü räüng xung
 Goüi T_1 laì thâi gian маш cuía Transistor .
 T_2 laì thâi gian khoai cuía Transistor
 U_d laì âiäün aïp trung bçnh træåic bäü biãún âäøi .
 U_t laì âiäün aïp trung bçnh sau bäü biãún âäøi .

$$U_t = \frac{1}{T} \int U_d dt = \frac{T_1}{T} U_d = \alpha U_d$$

Choün táön säú cuía bäü biãún âäøi $f = 100\text{Hz}$

$$\text{Suy ra } T = T_1 + T_2 = \frac{1}{f} = \frac{1}{100} = 10\text{ms}$$

+Phaûm vi âiäou chènh âiäün aïp cuía ta laì

$$Z_{\min} = 0,2 \quad Z_{\max} = 0,9$$

Hiäuu suáút nghëch lœu laì $\eta = 0,8$ theo âënh luáût baío toaìn nang lœåüng ta coï

$$U_t \cdot I_t = \frac{P_{dm}}{\eta} \quad \text{suy ra : } I_t = \frac{P_{dm}}{\eta \cdot U_t}$$

$$\text{Vâi} \quad U_t = \frac{\pi \sqrt{2}}{3} U_f = 3,14 \cdot 220 \frac{\sqrt{2}}{2} = 488,5(\text{V})$$

$$\text{Váûy} \quad I_t = \frac{120}{0,8 \cdot 488,5} = 0,30(\text{A})$$

Nhæ váûy doing chaïy qua Transistor cuía bäü âiäou chènh xung âiäün aïp laì $I_{t\max} = 0,30 (\text{A})$

Choün hñu säú quaï doing $K_i = 3$ thç ta choün Transistor phaïi chëu âæåüç doing :

$$I_D = 3,0,30 = 0,9 (\text{A}).$$

Näúu ta xem suût aïp cuía bäü loïc phêa træåic nghëch lœu laì khäng âaïng kñø ,thç giaï trë âiäün aïp phêa sau bäü biãún âäøi taüi thâi âiäom cæuc âaüi cuía bäü âiäou chènh laì:

$$U_{Z\max} = 488,5(\text{V}).$$

Váûy âiäün aïp âáöu vaòo cuía bäü biãún âäøi :

$$U_d = \frac{U_{Z\max}}{Z_{\max}} = \frac{488,5}{0,9} = 542,7(\text{V})$$

Choün hñu säú an toaìn vñö aïp $K_U = 1,5$ thç âiäün aïp ngæåüç Transistor phaïi chëu laì :

$$U_{ng.\max} = 1,5 \cdot 542,7 = 814,16(\text{V})$$

Tra saïch “SÄØ TAY LINH KIÄÙN ÂIÄÙN TÆÍ VAÌ BAÏN DÄÙN” ta chon Transistor loaüi:

D1878


$V_{CE} = 800 (\text{V})$

$I_{CE} = 7(\text{A})$.

f.Tênh choün diod D_0

Diod coï taïc duïng duy trç doing âiäün qua taüi Z_t khi Transistor ngàot maûch (khoaï).Do doing aïnh hæåing cuía doing âiäün phêa træåic mäüt chiäou (âiäün caím phäön æïng cuía âäüng cå vaì âiäün caím cuía bäü loïc),doing âiäün seï tiäúp tuûc chaïy theo chiäou cuï mäüt thâi gian nñäa маш tñot.Doing âiäün naïy âi qua diod D_0 naûp vaòo tuû C_0 âäø ngän ngæà âiäün aïp tæû caím trñ cuäün dáy L quaï lñïn luïc chuyäøn maûch cuía Transistor tæì traûng thaïi маш sang traûng thaïi khoai vaì baío vñû Transistor traïnh bë âaïnh thuïng vñïi âiäün aïp ngæåüç $U_{ng.\max}$

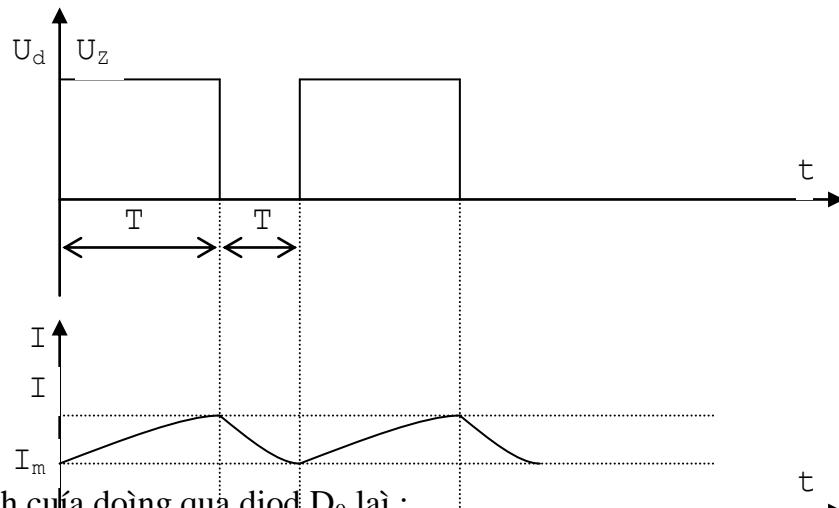Så âäö dqaûng soïng biãøu diäøn quaï trçnh doing âiäün vaì âiäün aïp phêa sau bäü chènh lœu (hçnh III-23)



Giaï trë trung bçnh cuía doing qua diod D₀ laì :

$$I_{D0} = \frac{1}{T} \int I_{D0} dt = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} I_{D0} dt = \frac{1}{T} (I_1 - I_m)$$

$$I_{D0} = (1 - \alpha) \cdot I_d \quad \text{vâi} \quad I_d = \alpha \cdot I_t$$

Âäø tçm I_{D0max} ta âaûo haìm I_{D0} theo α ta coï $\alpha = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow I_{D0} = \frac{1}{4} I_t = .030 / 4 = 0,073(A)$$

Diod cáön choün coï doing cæuc âaûi laì (choün hñu sñú dæû træî doing âiäün laì K_I = 3):

$$I_D = 3.0,073 = 0,22 (A)$$

Vài chëu âæåüc âiäün aip ngæåüc laì U_{ng} = U_t · K_U vâi K_U = 1,35.


$$U_{ng,max} = 489,6 \cdot 1,35 = 760,96(V).$$

Tra saïch sñø tay linh kiäün âiäün tæí vài baïn dáùn ta choün diod loaûi :

CHÆÅNG IV

MAÛCH ÂIÄÖU KHIÄØN

Så âäö khäúi cuía hñu thäúng âiäöu khiäøn:

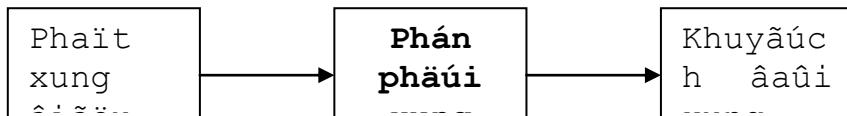
**I- PHAÏT XUNG CHUÍ ÂAÛO :**

Kháu phaït xung chuí âaûo duïng IC555 laïm viäúc ái chäú âäü phi äøn coï taïc duïng taûo ra daïy xung coï táön sáu mong muäúu


I-1. Giâïi thiäuu IC555 :

Vi maûch IC555 do haïng Signetics chäú taûo gäöm 2 khuyäúch âaûi thuáût toaïn OA1, OA2 thæûc hiäûn chæïc nàng so saïnh mäüt Trigå, mäüt Transitor vaì 3 âiäûn tráï mäùi caïi $5k\Omega$

Vi maûch coï 8 chán nhæ hçnh veî

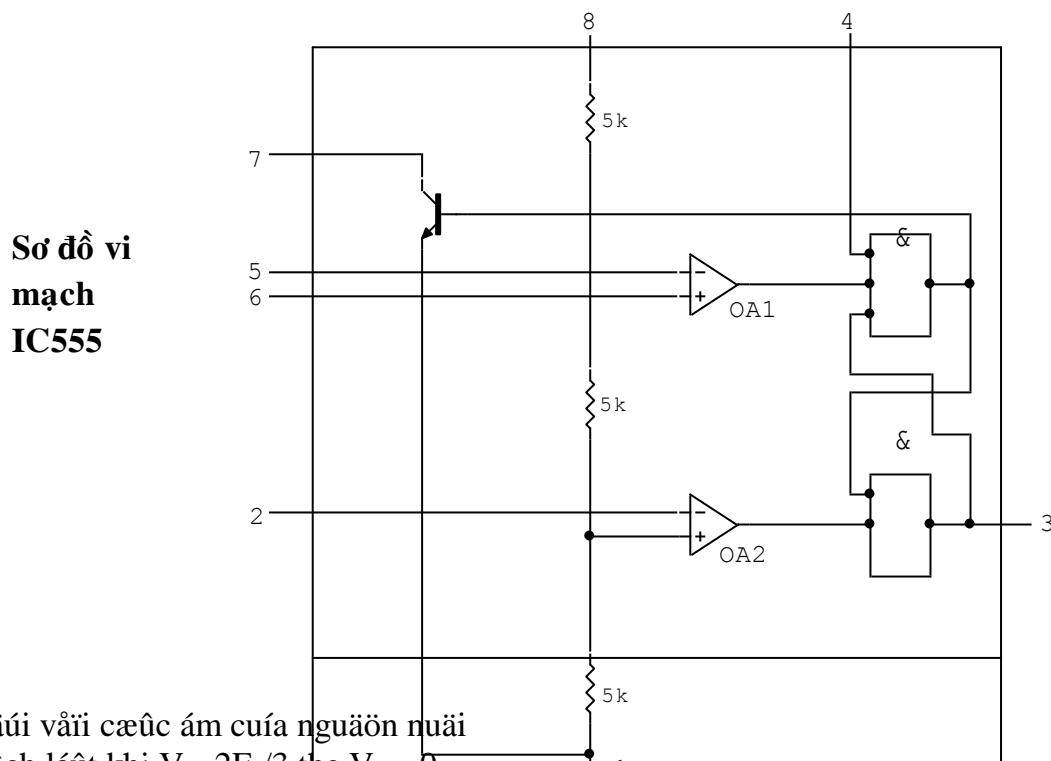

1. Näui vãiï cæûc ám cuía nguäön nuäi
2. Kêch láût khi $V_2=2E/3$ thç $V_3 = 0$
3. Cäøng ra $V(3)_{min} = 0,1v$, $V(3)_{max} = 0,5v$, $I(3)_{max} = 0,2A$
4. Chán 4 khoaï khi $V(4) = 0$ thç $V(3) = 0$, näúu khäng cáon khoaï thç näui 4 vaò 8
5. Loïc nhiäùu, thæåing thç gäöñ tuû âiäûn 0,01. μ thç chán 5 xuäung mass
6. Nguäön láût $V_6 = 2E/3$ thç $V_3 = 0$
7. Chán phoïng âiäûn thæåing âæåuc âáúu vãiï tuû C cuía maûch ngoaii
8. Näui vãiï cæûc dæång cuía nguäön nuäi $E = 5-18^V$ tiäu thuû doing âiäûn 0,7 mA/1V nguäön nuäi

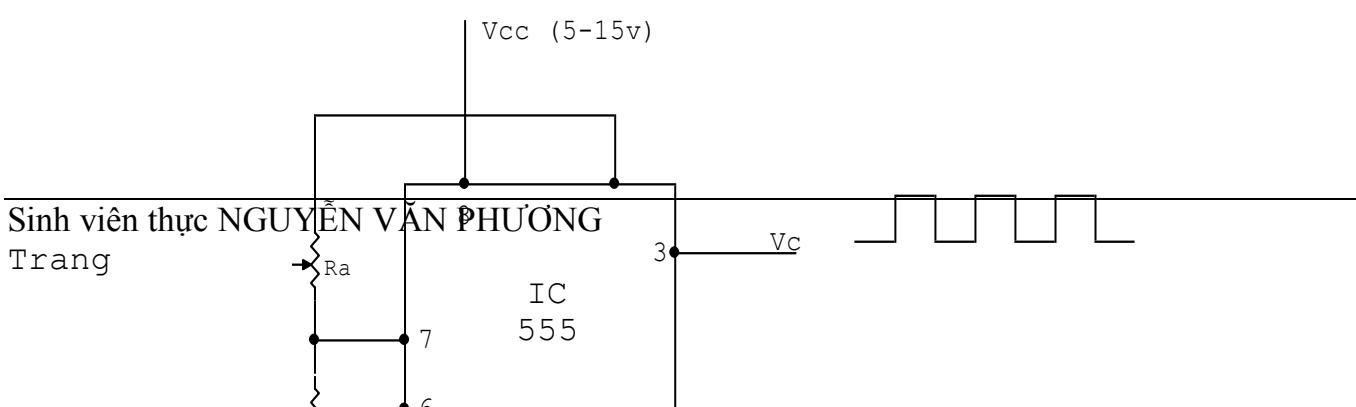
I-2. Så âäö maûch phaït xung chuí âaûo :**I-2.a Så âäö maûch :**

I-2.b Nguyän lê laìm viäúc :

Áí traûng thaïi ban âáöu mäïi cáúp âiäün, âiäün aïp trän tuû $U_c = 0$. Do váûy âiäün aïp taûi chán 2 vaì 6 cuïng bàòng 0 nän áí âáöu ra chán 3 âiäün aïp áí mæïc cao ($\approx U_c = 17V$) vaì âáöu chán 7 áí mæïc tháúp (= 0). Tuû C bàõt âáöu naûp âiäün tæì $+V_{cc}$ qua R_a , R_b âiäün aïp trän tuû caìng tàng.

Khi âiäün aïp trän tuû $C \geq 2U_{cc}/3$ thç bàõt âáöu 3 seï chuyäøn traûng thaïiväö mæïc tháúp coìn chán 7 seï áí mæïc cao, luïc naìy tuû C seï phoïng âiäün, âiäün aïp trän tuû caìng giaím. Khi âiäün aïp trän tuû giaím âáün giaï trë $U_c = U_{cc}/3$ thç âáöu âäøi mæïc traûng thaïi chuyäøn län mæïc cao coìn chán 7 chuyäøn vää mæïc tháúp, tuû âiäün C laüi naûp âiäün tråí laüi, quaï trçnh dao âäüng cæï tiäúp diäùn, áí âáöu ra chán 3 seï âæåüc daïy xung âiäöu khiäøn vaì sau âoï âæa âáün kháu phán phäúi xung.

* Daûng xung ra nhæ sau :

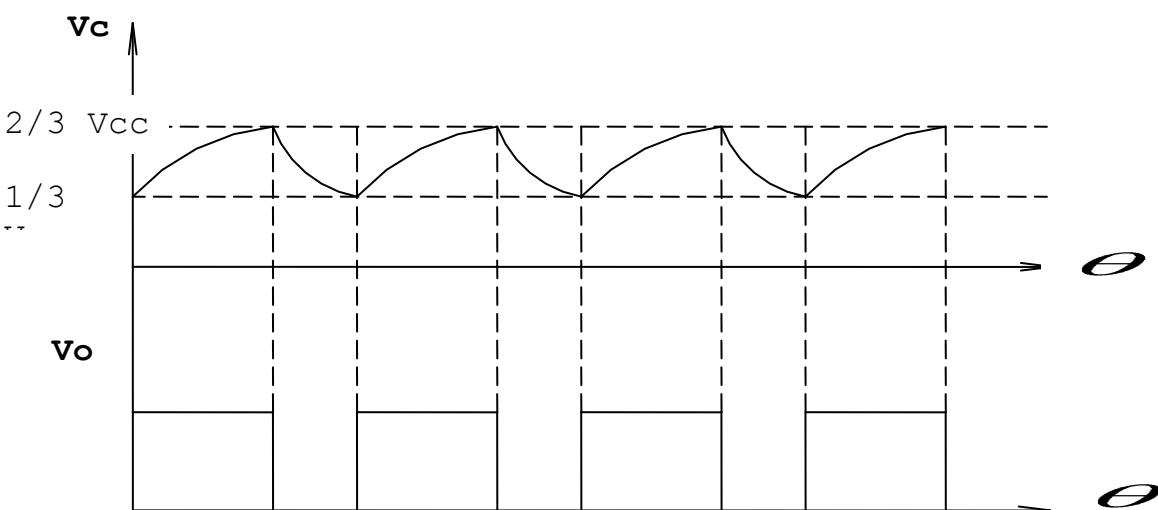**II- KHÁU PHÁN PHÄÚI XUNG :**

Yäu cáöu phán phäúi xung laì taûo ra caïc xung âiäöu khiäøn mäí Transitor theo quy luáût áoïng mäí âäüng cå, tæì baïng tuáön tæû dáùn âiäün cuía caïc van Transitor ta coï nháûn xeït sau:

+ Khi T1 dáùn thç T4 khoïa, tæïc laì T1 coï xung âiäöu khiäøn thç T4 hoàìn toàìn khäng coï xung âiäöu khiäøn

+ Khi T2 coï xung thç T3 hoàìn toàìn khäng coï xung âiäöu khiäøn


Âäø taûo âæåüç sæû phán phäúi xung nhæ váûy cáön sæí duûng caïc Trigå váïi caïc âáöu ra âaíøo vài khäng âaíøo. Theo nhæ phán têch trän thç coï 2 Trigå (2 Trigå âãúm täúi âa âæåüç 2 traûng thaïi tæïc laì coï 2 xung âáöu vaò thç âáöu ra nháûn âæåüç 1 xung ra, nhæng trong 1 chu kç âiäûn aïp chè coï 2

xung (mäùi xung caïch nhau 1/2 chu kÿ) nän chè âæåüç xáy dæûng bäü âãúm Modul 2 mài thäi tæïc laì áí âáöu vaò coï 2 xung thç âáöu ra coï 1 xung, xung âæåüç cung cáúp tæì âáöu ra cuía kháu phaït xung chuí âaûo IC555


Bäü âãúm âæåüç xáy dæûng trän cå sái cuía Trigå T (Flip Flop T)

Taûi moüi thâi âiäøm trong bæü nghëch læu luän coï 2 Transitor (trong 4 Transitor) mài nän cáön phaïi phán phäúi xung âãún caïc Transitor phuì håüp váïi yâu cáöu mài traûng thaïi cáön coï cuía caïc Flip Flop T nhæ sau:

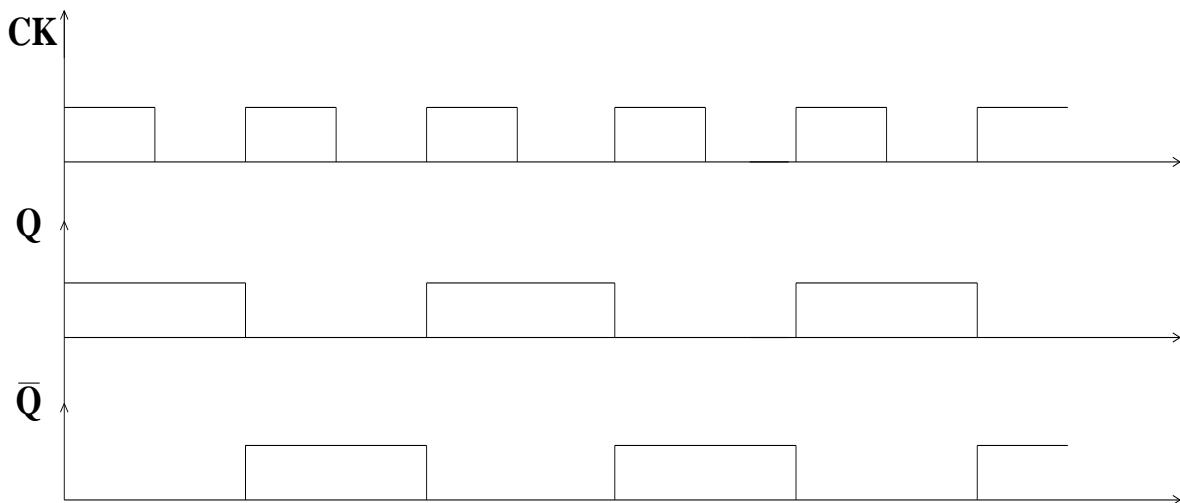Tæì âoï ta thaïnh láûp baíng traûng thaïi cuía caïc Flip Flop T
Dæûa vaò baíng traûng thaïi cho caïc Flip Flop T ta tçm âæåüç sæû liän hñu giæîa caïc âaûi læåüng
âáöu vaò vài ra cáön täúi giaín theo phæång phaïp Karnaugh



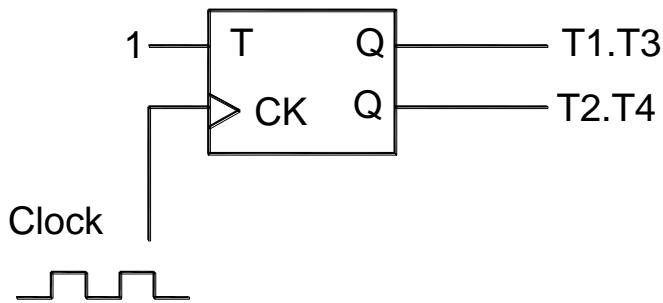
Bộ tạo xung phân phối dùng T- FF có đầu vào T=1:



III - KHÁU KHUYÃÚCH ÂAÙI XUNG:

Kháu khuyãúch âaùi dùng linh kiäun baìn dáùn, trong âoï sœí duûng caïc pháön tæí gheïp quang (Optocoptcur) nhàòm caïch ly giæâia maûch âäüng læuc vài maûch âiäou kхиäøn

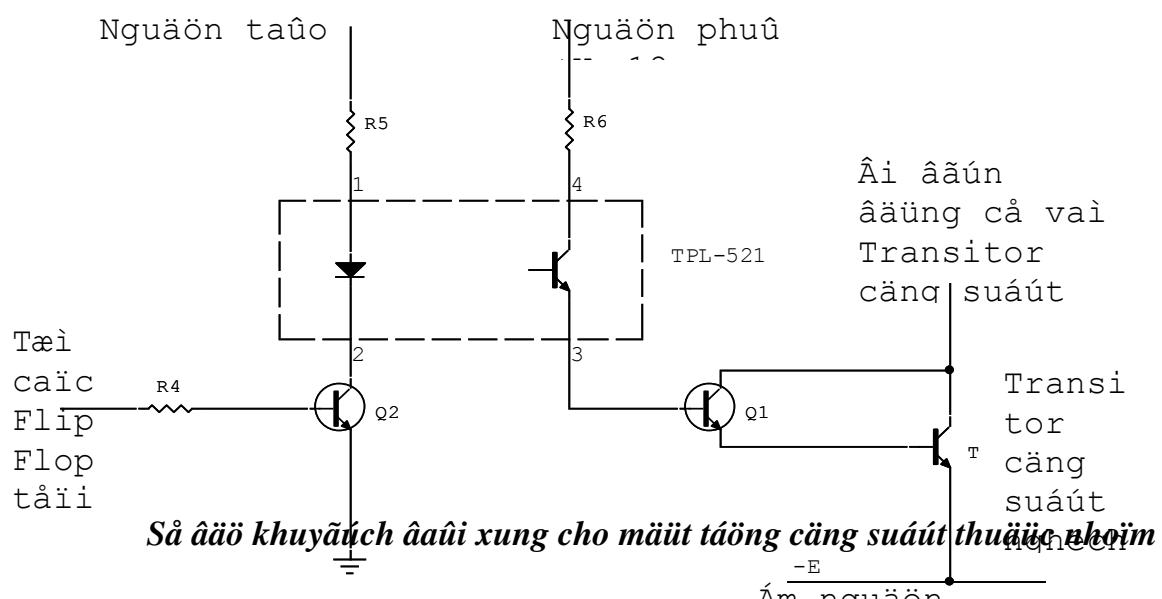Så âäö khuyãúch âaùi xung cho mäüt táöng cäng suáút thuäüc nhoïm chàôn



Nguyeân lyù laøm vieäc :

Khi tên hiäûu âæa vaò chán B cuía Transitor Q1 tæí caïc Trigå ái mæïc logic ‘0’ thç Q1 ngæng dáùn , âáöu vaò vaì âáöu ra cuía Optocoptaur khæng coï doing, do âoï Q2 ngæng dáùn vài Transitor T khæng âæåic kêch thêch ái cæuc B. khi tên hiäûu âáöu vaò cuía chán B cuía Q1 tæí caïc Trigå ái mæïc logic ‘1’ thç Q1 dáùn doing , laìm cho Q2 dáùn vài kêch Transitor cäng suáút dáùn

IV - TÊNH TOAÏN MAÛCH ÂIÃÖU KHIÃØN:

IV-1. Xaïc âënh táön sää xung ra cuía IC555 vaì caïc Trigå:

Vi maûch IC555 laìm viäûc ái chäú âäü tæû dao âäüng, táön sää dao âäüng phuû thuäüc vaò sœû phoïng naûp cuía tuû C.

Khi tuû C naûp qua 2 âiäün tråí R1 và R2: tæì sâ âäö maûch âiäün ta coï phæång trçnh cán bàòng âiäün aïp cuía maûch âiäün: $iR + U_c = V_{cc}$

$$i: \text{đoïng âiäün naûp cho tuû}, i = C \cdot \frac{du_c}{dt}$$

Phæång trçnh mä taí quaïi trçnh naûp cho tuû

$$C_r \frac{du_c}{dt} + u_c = V_{cc} \quad \text{Viäút hñu phæång trçnh naïy dæåii daûng toaïn tæí Laplace}$$

$$L \left\{ T_n \frac{du_c}{dt} \right\} + L \left[u_c \right] = LV_{cc} \quad = \quad \text{vâi} T_n C.R$$

$$\text{Hay } T_n [PU_c(p) - U_c(0)] + U_c(p) = \frac{V_{cc}}{p}$$

$$\Rightarrow U_c(p)(T_n p + 1) = \frac{V_{cc}}{p} + T_n U_c(0)$$

Taûi thâi âiäøm ban âáöu cuía quaïi trçnh naûp âiäün thç $U_c(0) = V_{cc}/3$

$$\text{Vâuy phæång trçnh viäút laûi : } U_c(p) [T_n p + 1] = \frac{V_{cc}}{p} + T_n V_{cc}/3$$

$$\Rightarrow U_c(p) = \frac{V_{cc}}{P(T_n P + 1)} + \frac{1}{3} \frac{V_{cc} T_n}{T_n P + 1} = \frac{V_{cc}}{p T_n (P + \frac{1}{T_n})} + \frac{V_{cc} T_n}{3 T_n (P + \frac{1}{T_n})}$$

$$U_c(p) = \frac{V_{cc}}{T_n} \left(\frac{T_n}{p} - \frac{T_n}{P + \frac{1}{T_n}} + \frac{V_{cc}}{3(P + \frac{1}{T_n})} \right) = V_{cc} \left[\frac{1}{P} - \frac{2}{3(P + \frac{1}{T_n})} \right]$$

Tæì aính ta tçm âæåüç gäúc cuía toaïn tæí Laplace :

$$U_c(t) = V_{cc} \left(1 - \frac{2}{3} e^{-\frac{t}{T_n}} \right) \quad (1)$$

Khi kñut thuïc quaïi trçnh naûp thç $U_c(T_1) = 2V_{cc}/3$, thay vaò (1) ta coï

$$\frac{2V_{cc}}{3} = V_{cc} \left(1 - \frac{2}{3} e^{-\frac{T_1}{T_n}} \right) \quad (2)$$

tæì phæång trçnh (2) giaí ra ta âæåüç $T_1 = 0,7C.(R_A + R_B)$

Tæång tæû phæång trçnh phoïng âiäün cuía tuû

$$U_c(p)(T_n P + 1) = \frac{V_{cc}}{P} + T_n U_c(0) \quad (*)$$

Taûi caïc thâi âiäøm ban âáöu, cho quaïi trçnh tuû phoïng lai: $U_c(0) = 2V_{cc}/3$, thay vaò (*)

$$\text{ta âæåüç } U_c(p)(T_n P + 1) = \frac{V_{cc}}{P} + \frac{2}{3} T_n V_{cc}$$

$$\Rightarrow U_c(p) = \frac{V_{cc}}{T_n P (P + \frac{1}{T_n})} + \frac{2}{3} \frac{V_{cc}}{P + \frac{1}{T_n}} = \frac{V_{cc}}{T_n} \left[\left(\frac{T_n}{P} - \frac{T_n}{P + \frac{1}{T_n}} \right) + \frac{2}{3} \frac{V_{cc}}{P + \frac{1}{T_n}} \right]$$

$$\Rightarrow U_c(p) = V_{cc} \left[\frac{1}{P} + \frac{1}{3(P + \frac{1}{T_n})} \right]$$

$$\text{Tæì aïnh ta tçm âæåüc gäúc } U_c(t) = V_{cc} \left(1 - \frac{1}{3} e^{-\frac{t}{T_n}} \right) \quad (3)$$

Käút thuïc quaïi trçnh phoïng äiäün thç : $U_c(T_1) = V_{cc}/3$, thay vaò (3) ta âæåüc

$$\frac{V_{cc}}{3} = V_{cc} \left(1 - \frac{1}{3} e^{-\frac{T_1}{T_n}} \right)$$

$$\Rightarrow T_1 = 0,7T_n = 0,7CR$$

vç quaïi trçnh phoïng äiäün chè phoïng qua R_B do váûy chu kç xung ra laì:

$$T = T_1 + T_2 = 0,7C(R_1 + 2R_2)$$

Táön sáú xung ra cuía vi maûch IC555 :

$$f_{555} = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,7C(R_1 + 2R_2)}$$

Vç coï 6 xung áí âáöu vaò (xung CLOCK) láúy tæì IC555 thç áí âáöu ra cuía Trigå coï 1 xung, nhæ váûy táön sáú xung ra cuía caïc Trigå xuïng chênh laì táön sáú cuía äiäün aïp xoay

$$\text{chiäöu trän taíi} \quad f = \frac{f_{555}}{6} = \frac{1}{6 \cdot 0,7C(R_1 + 2R_2)} = \frac{1}{4,2C(R_1 + 2R_2)}$$

Muäún thay âäøi táön sáú nguäön thç ta phaïi thay âäøi táön sáú maûch phaït xung chuí äaûo IC555 tæïc laì äiäöu chènh giaïi trë C, R₁, R₂. âäø âån giaín ta choün træäïc giaïi trë tuû C vaì äiäöu chènh bàòng caïch thay âäøi giaïi trë cuía caïc äiäün tråí R₁, R₂. Vâïi taíi laì âäüng cå khäng âäöng bäu räto läöng soïc, yäú cáöu äiäöu chènh táön sáú nguäön cung cáúp cho taíi tæì 15-50hz. Ta choün giaïi trë tuû C laì 0,1µf

Giaïi trë äiäün tråí R₁ seî tæång æïng vâïi táön sáú 50hz vaì R₂ = 0 laì

$$50 = \frac{1}{4,2 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6} R_1} \quad \Rightarrow R_1 = 47600 \Omega \quad \text{láúy } R_1 = 47k\Omega$$

Giaïi trë äiäün tråí R₂ seî tæång æïng vâïi táön sáú 15hz vaì R₁ = 47kΩ

$$15 = \frac{1}{4,2 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6} (47 + 2R_2) \cdot 10^3} \quad \Rightarrow R_2 = 55,8k\Omega \quad \text{láúy } R_2 = 50k\Omega$$

Bäü phán phäúi xung duïng 2 vi maûch 4013 chæïa 2 Trigå D loaûi CMOS coï äiäün aïp ra mæïc logic ‘1’ laì 4,9v vaì ñoïng khoaïng 500µA

IV-2. Tênh choün caïc phäón tæí maûch khuyäúch âaûi xung:

Theo tênh toaïn træåic, Transitor cäng suáút T cuía pháön nghëch lœu choün loaûi BUX-48 coï caïc thäng sœú $\beta = 7.5$, $I_{C\max} = 9A$ vœii doing laïm viâuc $I_{Clv} = 6,73A$ thç doing cuía Bazå T laì

$$I_B = \frac{6,73}{7.5} = 0,89A$$

IV-2.a Tênh choün caïc pháön tæí cuía maûch khuyäúch âaûi xung

* Choün Transitor Q1: choün theo âiäöu kiäûn $I_c = I_{op} = 5mA$, $V_{CE} > V_{CC}$ loaûi NPN

Váûy ta choün loaûi 2SC828

Thäng sœú	P (mw)	F _T (MHz)	t ⁰ C	U _{CB max}	U _{CE max}	U _{BE max}	I _{c max}	β	Type
C828	250	200	125	30	30	5	50	220	SN

Âiäûn træí R₅ choün theo âiäöu kiäûn

$$R_5 = \frac{V_{cc} - V_{LEP} - V_{CE(Q_1)}}{I_{op}} = \frac{5 - 2 - 0,5}{5} = 500 (\Omega)$$

Choün R₅ = 470Ω

Vç Q₁ chæa baô hoaì nän hœu sœú khuyäúch âaûi doing lœin, vœ duû $\beta = 200$ váûy doing

$$I_B = \frac{I_c}{\beta} = \frac{5 \cdot 10^3}{200} = 25\mu A$$

Doing naìy nhoí hœn doing cung cáúp cuía maûch CMOS 4013 nän ta cho tham âiäûn træí haûn doing

$$R_4 = \frac{V_{cc} - V_{CEsa(Q_1)} - V_D - V_{BE(Q_1)}}{I_B} = \frac{5 - 0,2 - 0,7 - 0,7}{2,5 \cdot 10^{-5}} = 136000\Omega = 136K\Omega$$

Træn thæûc tœu nän duing trœ sœú nhoí hœn, vœ duû 68KΩ âaø âaím baô LED optocopteur âæåüç cung cáúp âuï doing. Choün R₄ = 68KΩ

*Choün Transitor Q₂: theo âiäöu kiäûn $I_C(Q_2) > I_{BT} = 0,84A$

$U_{CE}(Q_2) > U_{CE} = 30v$ loaûi NPN

Váûy choün Q₂ laì loaûi C2275 coï caïc thäng sœú sau

Thäng sœú	P(w)	f _T (MHz)	t ⁰ C	U _{CE max} (v)	I _{C max}	β	Type
C2275	25	200	150	150	1,5 A	40	SN

*OPTOCOPTEUR: choün loaûi TLP-521 do Nháût Baín chœu taûo coï caïc thäng sœú sau:

Âiäûn træí caïch ly: $R_{CL} = 10^{11}\Omega$

Âiäûn aip caïch ly: 2500v doing âiäûn phaït quang 5mA

Tè sœú truyäön doing 50-100 láön láûy tè sœú truyäön doing 50 ta coï

$I_{OP} = 5 \cdot 50 = 250 mA = I_B(Q_2)$

$I_C(Q_2) = \beta I_B(Q_2) = 40.0,25 = 10A$, doïng âiäün naïy quaïi län so vïïi doïng âiäün
 cäön laì $I_{BQ_2} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} = \frac{0,84}{40} = 0,021A$ nän ta gäon thäm R_6 âäø haûn chäú doïng âiäün
 $\text{Choün } R_6 = \frac{V_{CC} - V_{BE(Q_2)} - V_{BE(T)}}{I_{BQ_2}} = \frac{15 - 0,7 - 1,5}{0,021} = 690\Omega$ choün $R_6 = 560\Omega$ 1/8W, áí âáy

âiäün aïp nuäi maûch kên laì 15v

IV-3. Choün maûch âiäöu khiäøn bëü âiäöu chèñh xung âiäün aïp:

Nhæ ta âaâi tênh toaïn áí trän, Transitor trong bëü âiäöu chèñh xung laïm viäuc áí táön sáu 500hz vç váûy ta phaïi choün bëü âiäöu khiäøn Transitor sao cho táön sáu xung âiäöu khiäøn phaïi bàòng 500hz. Áí âáy ta choün vi maûch taûo xung IC555 vïïi táön sáu xung ra $f_{555} = 500\text{hz}$ nhæ âaâi tênh toaïn áí trän ta coï táön sáu xung ra cuía IC555 laì:

$$f_{555} = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,7C(R_1 + 2R_2)}$$

Ta choün tuû C= 0,047µF, ta coï

$$f_{555} = \frac{1}{0,7 \cdot 0,047 \cdot 10^{-6} (R_1 + 2R_2)} = 500 \quad \Rightarrow R_1 + 2R_2 = 60790 \Omega$$

Choün R₁ = 18KΩ

R₂ = 47KΩ

CHÆÅNG IV THIÄÚT KÄÚ MAÛCH ÂIÄÖU KHIÄØN

A.HÃÛ THÄÜNG ÂIÄÖU KHIÄØN TÁÖN SÄU

Maûch âiäöu khiäøn nghëch læu aïp ba pha coï nhiäum vuû :


- +taûo xung âiäöu khiäøn âäø khêch mäí láön læåuc 6 Transistor cäng suáút ,mäùi xung kêch coï pha caïch nhau 1/6 chu kyì âiäün aïp ra cuía bëü nghëch læu.
- +Âäü räüng mäùi xung âiäöu khiäøn phaïi bàòng thäiï gian mäùi Transistor áí traûng thaïï dâón , tæïc laì bàòng 1/2 chu kyì âiäün aïp ra cuía bëü nhgëch læu .
- +Khäng kêch mäí hai Transistor trong cuïng mäüt pha laïm viäuc âäöng thäiï.
- +Taûi mäüt thäiï âiäøm báút kyì âäöu coï ba Transistor dâùn hai cuía nhoïm naïy vaì mäüt cuía nhoïm kia.

I.Chæïc nang cuía hâû thäüng âiäöu khiäøn :

-Taûo ra nhæïng xung coï âäü räüng nháút âënh vaì hçnh daûng nháút âënh ,phán phäui xung theo tæïng pha tæång æïng vaì thay âäøi thäiï âiäøm âàût xung vaòo cæuc âiäöu khiäøn cuía van, hâû thäüng âiäöu chèñh bao gäöm :

- +Bëü phaït xung chuï âaûo : laì caïc kháu dao âäüng coï nhiäum vuû taûo ra caïc xung âiäöu khiäøn âæa âäûn bëü phán phäui xung âäø âiäöu khiäøn tæïng Transistor .
- +Kháu phán phäui xung : Laïm nhiäum vuû phán phäui xung tâïi tæïng kháu khuyäúch âaûi xung theo mäüt träût tæû nháút âënh vaì táön sáu phuû thuäuc vaòo kháu phaït xung chuï âaûo.
- +Kháu khuyäúch âaûi xung : coï nhiäum vuû khuyäúch âaûi xung tæì bëü phán phäui xungâæa âäûn kêch mäí Transistor ,ngoaïi ra coïn sæí duûng caïc bëü gheïp quang nhàòm caïch ly maûch âiäöu khiäøn vaì maûch âäüng læûc.

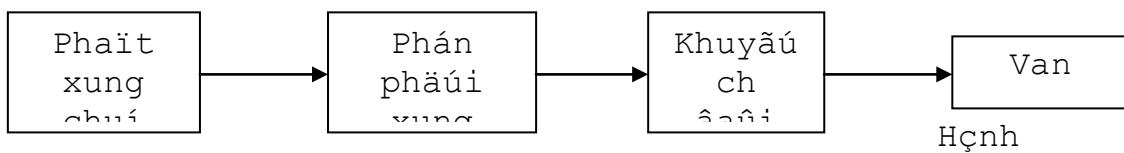*Så âäö khäúi maûch âiäöu khiiäøn (Hçnh IV-1)



II.Phán têch maûch thiäút kãú :

!.Khäúi taûo xung:

a.Giâiï thiäûu vi maûch IC 555 :

Vi maûch 555 laì loaûi âa nàng, Bän trong bao gäöm hai bää so saïnh,1 trigger,BJT và ba âiäûn trãi $5k\Omega$.

Väö cáúu taûo thæûc cháút bän trong IC555 bao gäöm 25 BJT 2 diod và 16 chán âiäûn trãi ,caic âáöu ra bän ngoaii gäöm 8 chán :

Chán 1 : näúi ám nguäön hay näúi masse.

Chán 2 : Âáöu vaò khäng âaío cuía bää so saïnh thæï hai.

Chán 3 : Âáöu ra $V_{3min} = 0,1V$; $V_{3max} = E-0,5(V)$

$$I_{3max} = 0,2(A)$$

Chán 4 : chán reset (Chán khoaï ,näúu khäng cáön khoaï thç näúi dæång nguäön).

Chán 5 : âënh mæic aip âiäöu khiäøn ,loüic nhiäøu ,thæåìng näúi tuû $0,1\mu F$.

Chán 6 :âënh mæic ngæåîng $V_6 = 2E/3$ thç $V_3 = 0$.

Chán 7 : chán xaí thæåìng näúi vâïi tuû C ái maûch ngoaii .

Chán 8 : näúi dæång nguäön $E = 5 \div 15 (V)$ tiïu thuû doing 0,7 (A) khi nguäön laì 5(V) khi nguäön näúi 15(V) thç $I = 3 (A)$.

IC 555 coï ráut nhiäøu æïng duûng ,caic daûng æïng duûng âoï âæåüc chia ra laìm hai daûng cå baín :


-Maûch âån äøn (monostable)

Âàut tênh cuía maûch naìy laì coï mäüt traûng thaïi bän traûng thaïi thæï hai laì taûm thæïi .Thæïi gian trãi laûi traûng thaïi äøn âënh phuû thuäüc vaò maûch dao âäüng R-C bän ngoaii (maûch thæåìng duûng laìm maûch timer).

-Maûch dao âäüng âa haii (astable):

Âàûc tênh cuía maûch naìy laì noï phaït xung chuáøn (thæåìng âæåüc æïng duûng laìm bää tao xung nhëp)

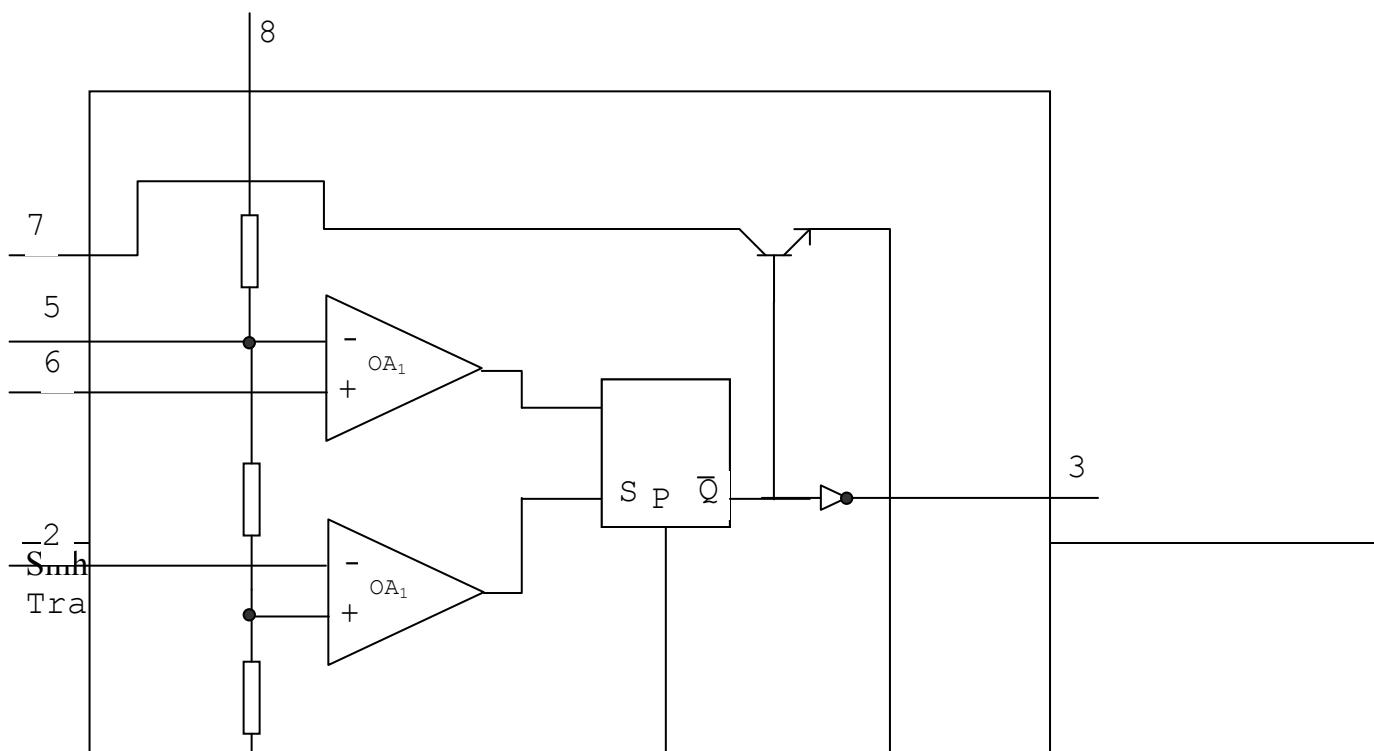Cáúu taûo bän trong cuía IC 555 (Hçnh IV-2):



b. Så ääö œëng duûng cuíá maûch tao xung

Så âäö nguyän lyï cuía maûch taûo xung (Hçnh IV-3)

+Khäúi phaït xung IC 555 laìm


viāūc áí chāú âäü dao âäüng taûo dañ
xung coï táön sáu nhæ mong muäún.
+Nguyän lyï làm viäûc :

Ái traûng thaïi ban âáöu määi
 cáüp âiäûn ,âiäûn aïp trân tuû C
 $V_c = 0$, nhæ váûy âiäûn aïp ra taûi
 chán säú 2,6 cuûng bàòng khäng
 nän âáöu ra chán säú 3 ái mæic cao.
 Chán säú 7 mæic cao ,tuû C seî
 âæåüc naûp tæi V_{cc} qua R_a, R_b , xuäung masse.
 Tuû caûng naûp âiäûn aïp trân tuû caûng tàng .



Khi âiāûn aïp trân tuû âaût $V_c \geq 2 V_{cc}/3$ thç âáöu ra seî c_{Hçnh}^{IV-} thaïi văö mæïc tháúp, chán sääu 7 chuyäøn văö mæïc tháúp, luïc naïy tuû C phoïng län 7. Âiāûn aïp trân tuû giaím dáön âaún $V_{cc}/3$ thç âáöu ra chuyäøn län mæïc cao, chán 7 chuyäøn län mæïc cao tuû C âæåüc naûp trâí laë. Quaï trçnh dao âäüng cæï tiãúp tuûc nhæ váûy vài âáöu ra chán sääu 3 cuía IC seî coï mæüt daûy xung vuäng.

- daûng xung ra :

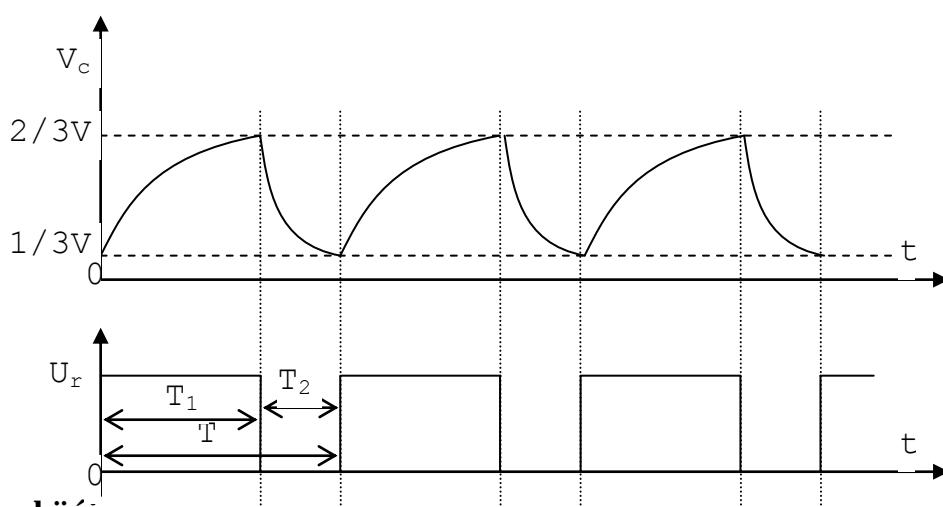

2.Kháu phán phäúi xung.

*. Yău cáou cuía kháu phán phäúi x^{Hçnh} IV- caïc xung âiãöu khiãøn mái caïc Transistor theo âuïng quy luáût áoïng mái cuía noï .

*. Theo yău cáöu tuáön tæü dáùn âiãûn cuía caïc Transistor ta coï nháûn xeït sau :


+Khi T_1 coï xung âiäöu khiäøn mäí dáùn doïng thç T_4 hoàìn toàìn khäng coï xung âiäöu khiäøn , T_4 khoaï .

+Khi T_3 coï xung âiäöu khiäøn thç T_6 hoàìn toàìn khäng coï xung âiäöu khiäøn .

+Khi T_5 coï xung âiäöu khiäøn thç T_2 hoàìn toàìn khäng coï xung âiäöu khiäøn .

*. Âäø taûo âæåüic caïc xung âiäöu khiäøn nhæ váûy ta sæí duûng caïc trigger vâïi âáöu ra âaíø vaï khäng âaíø.Theo nhæ phán têch ái trän thç thç ta cáön coï ba trigger (tæic laì coï täúi âa 8 traûng thaïï) vâïi 8 xung âáöu vaòo thç âáöu ra nháûn mäüt xung .Nhæng trong mäüt chu kyì âiäûn aïp thç ta chè coï saïu xung âiäöu khiäøn thç âáöu ra coï mäüt xung, xung âæåüic cáúp tæì âáöu ra cuía kháu phaït xung chuí âaûo IC 555 .

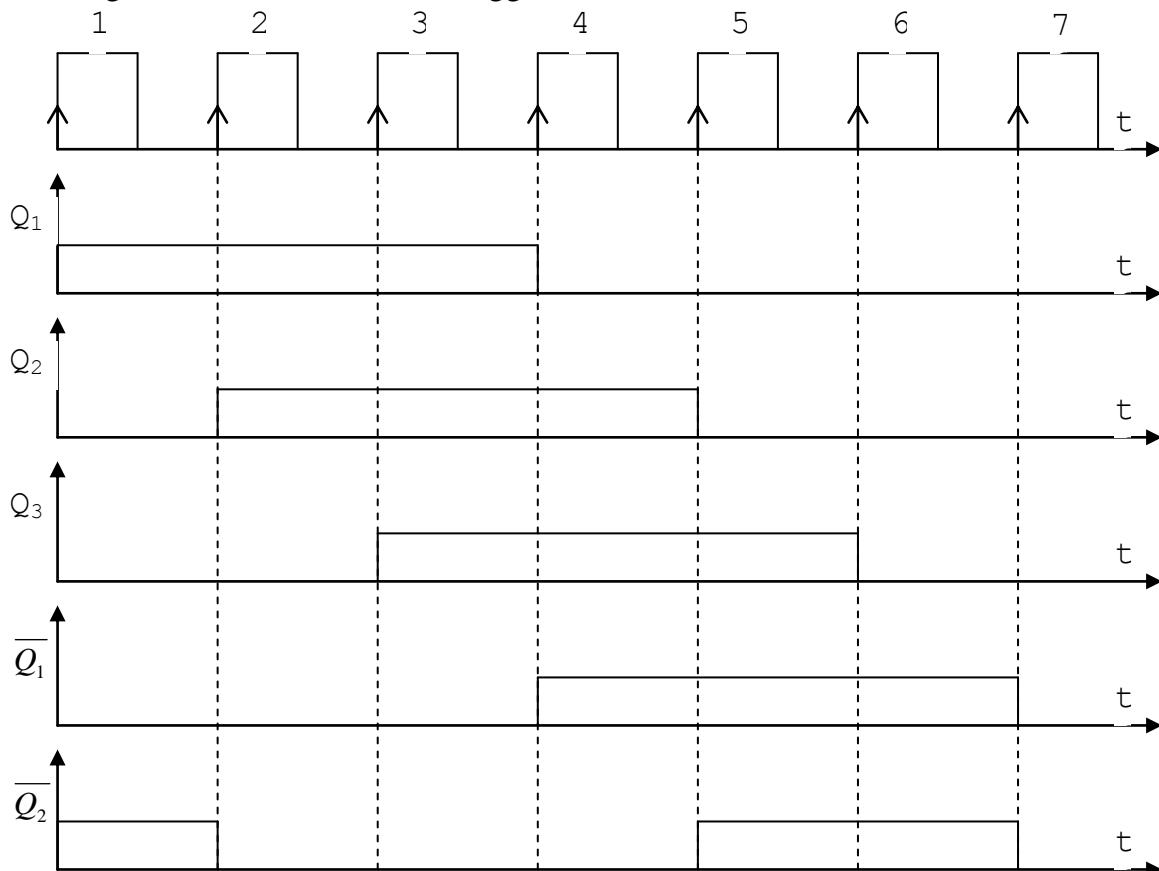Cai traûng thaïï cáön coï cuía caïc trigger nhæ sau :



Tæ \overline{Q}_3 aïc traûng thaïï cáön coï cuía trigger ta xáy xæûng bæü âäum trän cå sái caïc D-Flip-Flop.

Ta coï baín cuía D-Flip-Flop nhæ sau.

Q_n	D	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Hçnh

Q_n	Q_{n+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Âäûc træng : $Q_{n+1} = D$

Ta xáy dæûng baín traûng thaïï cho caïc trigger :

Xung	Traûng thaïi hiãûn taûi Q_n			Traûng thaïi tiãúp theo Q_{n+1}			Âáöu vaò flip - flop		
	Q_1	Q_2	Q_3	Q_1	Q_2	Q_3	D_1	D_2	D_3
1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
2	1	1	0	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	0	1	1	0	1	1
4	0	1	1	0	0	1	0	0	1
5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Theo
baíng trân
âãø tçm
âæåüc sæû
phuû
thuäüc
giæâa caïc
âaûi
læåüng vaì
caïc âaûi
læåüng

âáöu ra ta täúi thiãøu hoaï haím logic dùng baíng Kananugh.

*. Vâïi âáöu vaò D_1 :

D_1	Q_2	Q_1	Q_3				
				00	01	11	10
				1	0	0	x
				1	x	0	1

$D = \overline{Q_3}$

Vâïi âáöu vaò D_2 :

D_2	Q_2	Q_1	Q_3				
				00	01	11	10
				0	0	0	x
				1	x	1	1


$D_2 = Q_1$

Vâïi âáöu vaò D_3 :

D_3	Q_2	Q_1	Q_3				
				00	01	11	10
				0	0	1	x
				0	x	1	1

$D_3 = Q_2$

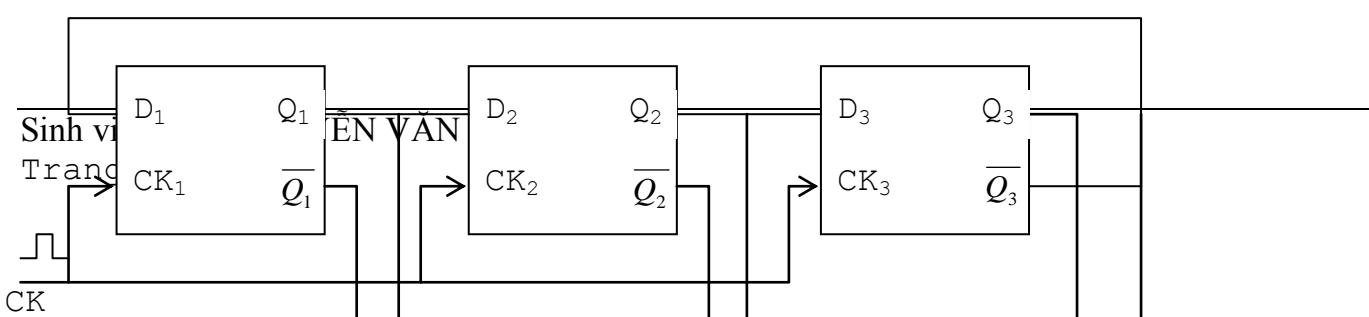
Váûy ta âæåüc hñû âãúm dùng âãø phán phäúi xung vâïi sâ âäö nhæ sau :



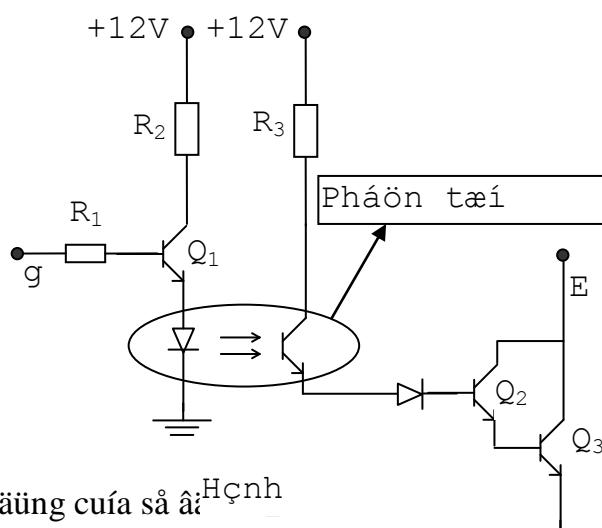3.Khäúi khuyäúch âaûi xung.

Khäúi khuyäúch âaûi xung dùng âäø tàng doing vai aip âäø kêch vaò cæuc B cuía Transistor cäng suáút . Ngoai ra coìn coï taic duung caich ly giæia maûch âäüng lœuc vài maûch âiäou khiäøn,âäø âaím baio cho maûch âiäou khiäøn laim viäuc chênh xaic vài an toaìn .

Aäø thæuc hiäûn caich ly giæia maûch âäüng lœuc vài maûch âiäou khiäøn ta duung OPTOCOPLERS (optoon quang). Caic tên hiäûu xung seî baio âäön led phaït quang âäø kêch cho Transistor quang dáùn.Viäuc duung OPTOCOPLERS coï âàûc tênh táon sâú thuáûn tiäûn ,viäuc gheïp coï sai sâú tæång âäui lœin, nän âäü chênh xaic cuía phaön tæí gheïp quang lai coï gäii haûn .Så âäö khuyäúch âaûi tên hiäûu nhæ hçnh IV-6.



*.Nguyän lyï hoaût âäüng cuía sâ äi Hçnh

-Khi coï xung kêch âäin âiäim g seî laim cho Q₁ dáùn nän coï doing âiäûn chaûy qua Led phaït cuía Transistor quang vài Transistor quang dáùn .

-Doing cæuc E cuía Transistor quang Äàût vaò Q₂ lœin hän 0,6V laim cho Q₂ dáùn caic âiäûn træi R₁,R₂,R₃ duung âäø haûn chäú doing cho caic BJT Q₁,Transistor quang, Q₂ vài Led.Do Q₂ näui darlington vâi Q₃ lai Transistor cäng suáút nän doing cæuc E cuía Q₂ seî kêch mäi Transistor Q₃.

Khi khäng coï tên hiäûu ââûn g thç Q₁ ngæng dáùn ,ngàot doing qua Led phaït nän Transistor quang ngæng dáùn , Q₂ khoaï do ôoï khäng coï tên hiäûu ââût vaïo cæûc nãon cuía Transistor cäng suáút vaïo Transistor naïy khoaï.

4.têñh choün maûch âiäöu khiäøn :

Vi maûch IC 555 laim viäûc ái chäú âäü tæû dao âäüng, táon sâú dao âäüng phuû thuäüc vaïo sæû phoïng âiäûn cuía tuû C. Khi tuû C naûp âiäûn qua hai âiäûn tråí R_a + R_b tæì sâ âäö ta coï maûch âiäûn :


-Phæång trçnh cán bàòng âiäûn aïp cuía maûch âiäûn trän lì :

$$\begin{aligned} i \cdot R + U_c &= V_{cc} \\ \text{Vâïi} \quad R &= R_a + R_b. \end{aligned}$$

$$\text{Trong ôoï doing âiäûn naûp tuû C: } i = C \frac{du_c}{dt}.$$

Váûy phæång trçnh vi phán mä taí quaï trçnh naûp cho tuû:
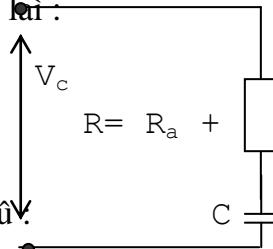
$$C \cdot R \cdot \frac{du_c}{dt} = V_{cc}.$$



Viäút phæång trçnh naïy dæåïi daûng toaïn tæí Laplace:

$$\oint \left[\tau_n \cdot \frac{du_c}{dt} \right] + \oint U_c = \oint V_{cc}.$$

$$\begin{aligned} \text{Hay} \quad \tau_n \left[U_c - U_c(0) \right] + U_c(p) &= \frac{V_{cc}}{P} \\ \Rightarrow U_c \left[P + 1 \right] &= \frac{V_{cc}}{P} + \tau_n U_{c0}. \end{aligned}$$

Taûi thâïi âiäøm ban âáöu cuía quia trçnh naûp thç U_c $\boxed{P+1} = \frac{1}{3} V_{cc}$ Nhæ váûy ta âæåüç phæång trçnh

$$\begin{aligned} U_c \left[P + 1 \right] &= \frac{V_{cc}}{P} + \frac{1}{3} V_{cc} \cdot \tau_n. \\ \Rightarrow U_c \boxed{P+1} &= \frac{V_{cc}}{P \boxed{P+1}} + \frac{V_{cc} \cdot \tau_n}{\boxed{P+1}}. \end{aligned}$$

$$\text{Vâïi} \quad \tau_n = RC$$

Tæì haïm aïnh tra âæåüç haïm gäúc cuía toaïn tæí Laplace :

$$u_c \boxed{P+1} = V_{cc} \left(1 - \frac{2}{3} e^{\frac{-t}{\tau_n}} \right) (*).$$

Käut thuïc quaï trçnh naûp thç U_c(t₁) = 2.V_{cc}/3, thay vaïo (*) ta âæåüç :

$$T_1 = 0,7 \tau_n = 0,7 \cdot RC = 0,7 \cdot (R_a + R_b).$$

Tæång tæû ââúi vâïi phæång trçnh phoïng âiäûn ta âæåüç cuía tuû ta tçm âæåüç :

$$T_2 = 0,7 \cdot R_b C \quad \text{vâïi } \tau_x = R_b \cdot C.$$

Nhæ váûy chu kyï xung ra :T = T₁ + T₂ = 0,7(R_a + 2R_b).

Táon sâú cuía vi maûch 555 lai :

$$f_{555} = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,7 \cdot \boxed{R_a + 2R_b}}$$

Khi coï 6 xung láúy tæì âáöu ra cuía IC 555 thç mäùi âáöu ra cuía trigger coï mäüt xung. Nhæ váûy táön säú xung cuía caïc trigger cuïng chênh laì táön säú cuía âiän aïp xoay chiäöu trãñ taïí vaï bàòng 1/6 táön säú cuía IC 555 .

$$f = \frac{f_{555}}{6} = \frac{1}{4,2 \cdot R_a + 2R_b}.$$

Muäún thay âäøi táön säú nguäön âiäün xoay chiäöu trãñ taïí thç ta phaïi thay âäøi táön säú cuaí maûch phaït xung chuí âaûo, viäûc naïy âæåüc thæûc hiäün bàòng caïch thay âäøi biäün tråí R_a , R_b .

Âäúi väïi taïí laì âäüng cå khäng âäöng bëü roto läöng soïc yäú cáöu âiäöu chènh táön säú nguäön cung cáúp cho noï tæì (3Hz ÷ 100Hz).

Näúu choün tuû $C = 1\mu F$ thç giaïi trë âiäün tråí tæång æïng väïi táön säú $f = 100Hz$ vaï $R_b = 0$ âæåüc xaïc âënh : $100 = \frac{1}{4,210^{-6} R_a} \Rightarrow R_a = 2381(\Omega)$.

Âiäün tråí R_b æïng väïi táön säú $f = 3Hz$ laì:

$$3 = \frac{1}{4,210^{-6} R_a + 2R_b} \Rightarrow R_b = \frac{79365 - 2381}{2} \approx 40(k\Omega).$$

*.Tênh choün linh kiäün cuía khäúi khuyäúch âaûi xung:

ta coï Transistor cäng suáút trong maûch âäüng læûc laì D1878 coï $\beta = 8$, $I_{Cmax} = 6(A)$, doïng laìm viäûc $I_{Clv} = 0,45 (A)$. Nän doïng cáön thiäút âäø kêch vaò cæûc nänön cuía Transistor cäng suáút :

$$I_B = I_{Clv}/\beta = 0,45/8 = 0,056 (A).$$

Âiäün aïp mäüt chiäöu âàût vaò bëü nghéch læu laì $U_d = 468,7 (V)$.

Täøn hao cäng suáút cæûc tiäøu trãñ Q_2 :

$$P_{Cmin} = \frac{U_d \cdot I_B}{\pi^2} = \frac{468,7 \cdot 0,056}{3,14^2} = 2,266(W).$$

Váûy ta phaïi choün Q_2 thaí maïn :

$$I_{Cmax} \geq I_B = 56mmA.$$

$$V_{CEO} \geq U_d = 468,7(V).$$

$$P_C \geq P_{Cmin} = 2,266 (W).$$

Tra saïch SÄØ TAY LINH KIÄÜN ÂIÄÜN TÆÍ VAÌ BAÏN DÁÙN ta choün Transistor loaûi: D1878

$$P_C = V_{CB0} = 800(V).$$

$$I_C = 7(A). \quad \beta = 20$$

$$I_{BQ_2} \geq \frac{I_{CQ_2}}{\beta} =$$

Pháön tæí gheïp quang áí âáy ta choün OCTOCOUPLER coï :

$$\text{Âiäün thãú caïch ly tæúi thiäøu} : 2500(V).$$

$$\text{Doïng âiäün cæûc âaûi} : 20mm(A).$$

$$\text{Doïng qua Led} : 10mmA.$$

Cäng suáút tiäøu tæñ trãñ Q_1 cæûc âaûi laì :

$$P_{max} = V_{CEQ1} \cdot I_2 = 12 \cdot 10 = 120(mmW).$$

Váûy ta choün Transistor Q_1 loaûi : C828 coï caïc thæng säú nhæ sau :

$$\begin{array}{ll} V_{CB0} = 30(V) & V_{EB0} = 5(V). \\ V_{CE0} = 30(V) & I_C = 50 (\text{mA}). \\ T_J = 75^\circ\text{C} & \beta/\alpha = 130/520. \end{array}$$

Khi Q_1 dáùn ta coï $i_{\text{Led}}.R_2 + V_{\text{led}} + V_{\text{BEQ1}} = V_{cc}$.

V_{led} : âiäün aïp räi trän led câi 1,8(V).

V_{BEQ1} : âiäün aïp räi trän Transistor Q_1 câi 0,7 (V).

$$\text{Do âoï : } R_2 = \frac{12 - 1,8 - 0,7}{10 \cdot 10^{-3}} = 950(\Omega).$$

Choün $R_2 = 1(K\Omega)$.

Choün R_1 : Doïng cáön thiäút âäø këch cho Transistor Q_1 laì :

$$I_{B1} = \frac{I_{cl}}{\beta} = \frac{10}{130} = 0.076(\text{mA}).$$

Thäng thæåing âiäün aïp ra mæic logic “1” khoaïng 1,7(V) (âiäün aïp âàût vaio cæuc nãön Transistor Q_1)

$$R_1 = \frac{U_B - U_{BE1} - U_{BE2} - U_D}{i_{B1}} = \frac{1,7 - 2,0,7 - 0,1}{0,076 \cdot 10^{-3}} = 2,63(k\Omega).$$

Choün $R_1 = 2,6(k\Omega)$.

Choün R_3 :

$$R_3 = \frac{2.V_{cc} - U_{CEQ} - U_{CEQ2} - U_D - V_{BET}}{I_{CQ}} = \frac{2.12 - 1 - 0,7 - 1 - 0,8}{10 \cdot 10^{-3}} = 2,05(k\Omega).$$

Váûy choün $R_3 = 2k\Omega$

$R_2 = 1 k\Omega$

$R_1 = 2,6k\Omega$

B.HÃÛ THÄÚNG ÂIÄÖU KHIÄØN BÄÜ ÂIÄÖU AÏP MÄÜT CHIÄÖU (ÂAMC)


1.Så âäö khäúi :



a.Kháu taûo xung âäöng bæüvaì âiäöu biäún âäüi räüng xung:

Hai kháu naìy bao gäöm : mäüt vi maûch IC 555 kãút näui vâïi hai tuû C_1 , C_2 vaì hai âiäün trái R_1, R_2 .

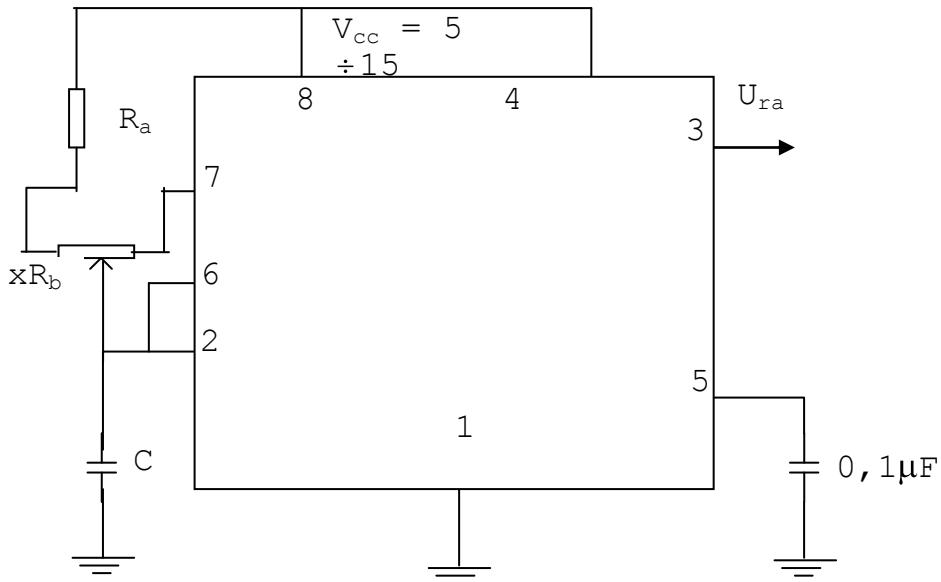Kháu taûo xung naìy dùng IC 555 laìm viäuc ái chäú âäüi âa haìi noï coï taïc duûng taûo ra daïy xung coï táön sáú mong muäún.



*.Nguyän lyï hoaût âäüng cuía maûch nhæ Hçnh IV-3
âaî noii áí pháön xung âiäöu khiäøn .

Tênh choün linh kiäün cho maûch ngoaiì IC555 .Nhæ âaî tênh áí pháön træäic ta coï :

$$T_1 = 0,7C(R_a + x \cdot R_b).$$

$$T_2 = 0,7C((1-x)R_b).$$

Âäø âân giaín ta choün C = 1µF.

Âáy laì kháu taûo ra dao âäüng âa haìi vãiï táön sääu khäng âäøi vai âæåüç xaïc âënh

$$f_b = \frac{1}{0,7C(R_a + R_b)}$$

Nãúu ta thay âäøi táön sääu theo quy luáût U/f = const = K

$$\Rightarrow K = U_{âm}/f_{âm} = 468,7/50 = 9,37$$

Æïng vãiï f_min = 3Hz $\Rightarrow U_{min} = K \cdot f_{min} = 9,37 \cdot 3 = 28$ (V).

$$\Rightarrow \alpha = U_{min}/U_d = 28/468,7 = 0,06.$$

$$\Rightarrow T_{xaí}/T = 0,06 \Rightarrow T_{naûp} = 0,06 \cdot T$$

Nãúu choün f_b = 150Hz thç T = 1/f = 1/150 = 0,0067 (s).

$$\Rightarrow T_{xaí} = 0,06 \cdot 0,0067 = 0,0004(s).$$

Màût khaïc : $T_{xaí} = 0,7 \cdot C \cdot (R_a) \Rightarrow R_a = 0,0004 / 0,7 \cdot 10^{-6} = 571,4 (\Omega)$.

$$0,7 \cdot C \cdot (R_a + 2R_b) = T = 0,0067 \Rightarrow R_a + 2R_b = 0,0067 / 0,7 \cdot 10^{-6}.$$

$$R_a + 2R_b = 9524(\Omega).$$

$$\Rightarrow R_b = (9524 - 572) / 2 = 4476(\Omega).$$

(vç qua kháu âiäöu biäün xung thç xung ra bë âaíø pha so vãiï xung vaò nän T_{xaí} = T_1).

Nguyän lyï âiäöu biäün âäüü räüng xung âæåüç thæûc hiäün nhæ sau:

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T} = \frac{0,7C(R_a + \cancel{\bullet - x R_b})}{0,7C(R_a + R_b)} = \frac{(R_a + \cancel{\bullet - x R_b})}{(R_a + R_b)}$$

Bàòng caïch thay âäøi tyí säú x ta thay âäøi âæåüc ε tæì ôoï thay âäøi âæåüc âiäün aïp âàût vaòo bääü nghëch lœu.Tyí säú x âæåüc thay âäøi bàòng caïch xoay biãún tråí R_b.

CHÆÅNG V

SÆÛ CÄÚ VAÌ PHÆÅNG PHAÏP BAÍO VÃÛ

I.Âàût váún âäö :

Caïc thiãút bë vaì linh kiãûn baïn dáùn ngaìy nay sæí duûng ráut nhiäöu lénh trong táut caí caïc lénh væûc. Tuy váûy chuïng coï nhæåüc âiãøm laì ráut nhaûy caím váïi chãú âäü laìm viãûc báut thæång coï thãø dáùn âäûn hæ hoíng mäüt phäön hay toaìn bãü thiãút bë.

*Váïi bãü biâûn táön ta coï thãø phan chia laìm hai loaûi sæû cäú :

+Sæû cäú diâùn ra bãn ngoaii thiãút bë nhæ ngäõn maûch âáöu ra, ngäõn maûch phuû taíi, ngäõn maûch sau nghéch lœu, âäüt nhiän máut âiãûn, sáum seït...

+Suû cäú xaíy ra bãn trong nhæ :mäüt linh kiãûn naòi âoï cuía maûch bë hæ hoíng do âoï maûch khäng laìm viãûc âæåüc, caïc linh kiãûn máut taïc duûng hoàûc hæ hoíng theo.

Nãúu caïc loaûi sæû cäú khäng âæåüc khäoc phuûc këp thâìi thç seï dáùn âäûn hæ haûi âäüng cå, thiãút bë âiãöu khiãøn vaì caïc thiãút haûi âaïng kãø khaïc. Vç váûy viãûc baïo vãû cho caïc thiãút bë laìm viãûc an toaìn laì âiãöu khäng thãø thiãúu âæåüc.

Viãûc lœûa choün caïc thiãút bë cuûng nhæ phæång phaïp baïo vãû phaïi âæåüc tiâûn haînh trân cå sâi chè tiâû kinh tãû kyî thuâût. Bâïi vç cuûng mäüt muûc âêch baïo vãû coï thãø duûng caïc phæång phaïp khaïc nhau, thiãút bë baïo vãû khaïc nhau. Caïc thiãút bë coï gïaï trë quan troûng vãô màut kinh tãû cuûng nhæ an toaìn cáon phaïi âæåüc baïo vãû bàòng phæång phaïp baïo vãû coï âäü tin cáûy cao. Caïc phäön coïn laûi coï thãø sæí duûng phæång phaïp vaì thiãút bë baïo vãû âan gïaín vaì reï tiâön hân.

Khi tiâûn haînh choün vaì thæûc hiãûn baïo vãû cho caïc thiãút bë baïn dáùn, ta cáon chuï yï âäûn caïc thäng sâú giâïi haûn sæí duûng cuía chuïng.

+Âiãûn aïp ngæåüc lœin nháût.

+Giaïi trë trung bçnh cho pheïp âäúi váïi doing âiãûn.

+Täúc âäü tang træåing lœin nháût cuía doing âiãûn vaì âiãûn aïp : $\frac{di}{dt}$ vaì $\frac{du}{dt}$.

+Thâìi gian mäi vaì khoaïi cuía linh kiãûn baïn dáùn t_{on} , t_{off} viãûc lœûa choün caïc thäng sâú cuía maûch baïo vãû, tuyì thuäûc vaò caïc loaûi sæû cäú vaì dæûa trân caïc loaûi sæû cäú.

II.Baïo vãû chäúng quaïi aïp vaì täüc âäü tang aïp.

Khi choün gïaïi trë âiãûn aïp cho caïc thiãút bë baïn dáùn ái maûch âäüng lœûc ta thæång choün hãû sâú dæû træî $K_U = 1,5$. Nhæng âiãûn aïp cuía caïc thiãút bë phaïi chëu trong quaïi trçnh laìm viãûc coï thãø län âäûn haîng nghçn vän (do quaïi trçnh quaïi âäü hoàûc sæû cäú) ngæåïi ta goüi laì hiãûn tæåing quaïi aïp.


*Hiãûn tæåing quaïi aïp xaíy ra do caïc nguyän nhán sau.

-nguyän nhán näüi taûi : Ááûy laì sæû têch tuû âiãûn têch trong caïc lœip baïn dáùn trong quaïi trçnh chuyäøn maûch. Khi khoaïi caïc linh kiãûn baïn dáùn bàòng âiãûn aïp ngæåüc thç caïc âiãûn têch naìy âäøi ngæåüc haînh trçnh taûo doing âiãûn ngæåüc chaïy trong khoaïng thâìi gian ráut ngäõn. Sæû biâûn thiän nhanh choïng cuía doing âiãûn ngæåüc chiäöu naìy gáy nän sæïc âiãûn âäüng caím æïng ráut lœin trong caïc âiãûn caím (luän luän coï) trong maûch. Vç váûy giæïa catäút vaì anäút cuía diod cuía tisitor hay caïc cæûc C vaì E cuía transistor xuâut hiãûn âiãûn aïp.

*nguyän nhán bän ngoaii :

Nhæîng nguyän nhán naìy thæång thæång xaý ra ngáùu nhiän nhæ : khi sáúm seït, khi âoïng ngàõt caïc thiãut bë khäng dæít khoaïc, caím khaïng baín thán cuía MBA vai cuía âiãûn dung cuía cuäün thæi cáüp vaò thâi âiãøm âoï coï thäø gay ra hiãûn tæåung dao däüng âiãûn aïp vãi biän âäü væåuc quaï biän âäü âiãûn aïp nguäön nhiäöu láön.

Âäø baío vãû ngæåii ta thæång duïng aïptämaït hay hay maûch RC màõc song song vãi thiãut bë cáön baío vãû. Caïc âaûo haïm $\frac{du}{dt}$ cao áí caïc cæûc cuía diod ,tiristor hay transistor taûo nän doing âiãûn $i = C \frac{du}{dt}$ trong tuû màõc trän caïc cæûc cuía linh kiãûn âoï. Âiãûn caím cuía maûch haûn chãú biän âäü doing âiãûn qua tuû âiãûn. Ngæåii ta sæí duûng maûch RC laìm maûch träu giuip luïc chuyãøn maûch.

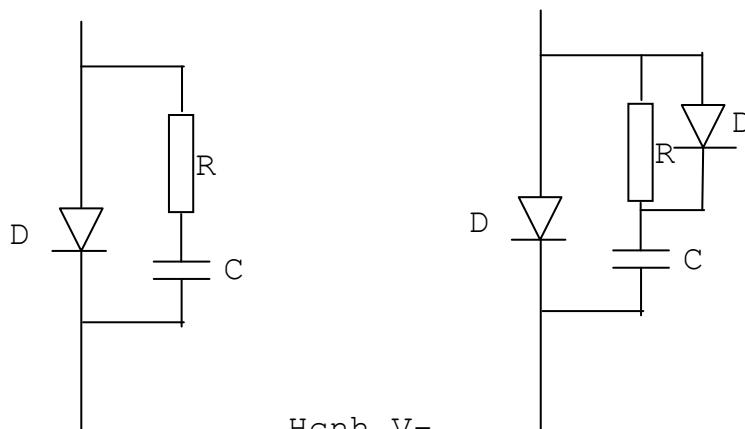

Hçnh V-

Khi diod mäí trän hçnh : tuû C pnoing aiãûn qua diod. Ngæåii ta coï thäø haûn chãú âaûo haïm $\frac{du}{dt}$ bàòng âiãûn trái R. Âäø caïi thiãûn baío vãû chäúng laûi $\frac{du}{dt}$ ngæåii ta màõc thäm diod D song song vãi R. Tham säú cuía maûch R,C âæåuc choün vaò khoaïng) $0,01 \div 1\mu F$ tæì $10 \div 100\Omega$.

III.Baío vãû quaï doing vai täuc âäü tang doing .

Doing âiãûn laì nguyän nhán træûc tiäúp gäy nän caïc hæ hoïng cho caïc thiãut bë baïn dáùn do taïc duûng nhiäût cuía noï. Moüi màût gheip cuía baïn dáùn âäöu täön taûi giaï tré âiãûn trái R naòo âoï, khi doing âiãûn lâïn,hiãûu æïng nhiäût lâïn, $Q = I2.R$ seï taïc âäüng län màût gheip baïn dáùn laìm noïng chaïy vai phaï huyí màût gheip

Nguyän nhán quaï doing âiãûn coï thäø laì do taïc âäüng tæì bän ngoaii nhæ âiãûn aïp tang cao täön taûi trong khoaïng thâi gian daïi hoàûc coï thäø laì do nguyän nhán näüi taûi nhæ ngàõn maûch, quaï taïi khaïi âäüng âäüng cå ...

Taïc haûi cuía quaï trçnh tang doing âiãûn cuïng coï nguyän nhán tæång tæû nhæ thiãut bë chëu doing quaï cao. Khi coï sæû tang nhanh doing âiãûn caïc haût âa sáú âæåuc tang täuc län vai âaût âãûn täuc âäü coï thäø va chaûm vãi caïc haût khaïc gäy nän mäüt hiãûu æïng ráút lâïn phaï huyí màût gheip.

Täúc âäü tàng træåíng dòng âiãûn cho pheïp cuía Transistor coï trong bëü nghëch lœu laì:

$$\left(\frac{di}{dt} \right) \varphi = \frac{I_{CMax}}{t_{on}} = (\text{A/m.s}) = 7/6 = 1,16(\text{A/m.s}).$$

Tuy nhiän âäúi vãiï caïc Transistor thæåíng t_{on} ráut lœin. Giaí sæí âäúi vãiï hai Transistor trong cuïng mäüt pha theo cäng thæïc kinh nghiãûm thç âiãûn khaïng L dæåüc tñh gäön âuïng nhæ sau :

$$\begin{aligned} \frac{1}{L} \mathbf{U} + L.2\pi f.I_{max} &\geq \frac{di}{dt}.\varphi \\ \frac{1}{L} \mathbf{468,7} + L.2\pi 50.1,125 &\geq 1,16.10^6 \\ L &= 0,42 (\text{mH}). \end{aligned}$$

$\frac{di}{dt}.\varphi$ ráut lœin nän trë sœú L laì quaï nhoï do ôoï coï thäø boí qua khäng cáon thiäút.

Âäø baïo vœu cho thiäút bë quaï dòng âiãûn vaì quaï taïi ngæåïi ta thæåíng dùng thiäút bë laì cáou chç, rå le nhiäût aptomat.

1.Cáou chç.

Cáou chç laìm viäûc duûa trän nguyän tàõc dòng âiãûn lœin chaý qua dáy dáùn coï nhiäût âäü noïng chaý thäúp dáy chaý naïy chëu âæåüc mäüt giaïi trë dòng âiãûn naïo ôoï, khi vœåüc quaï giaïi trë dòng âiãûn naïy thç dáy chaý âæït ra laìm hñi maûch vaì baïo vœu thiäút bë nàòm phêa sau noï.

*. Äeu âiãøm :

- Giaïi thaïnh reî, âån giaín, däø thæûc hiäûn.
- Khäng nhaûy caím vãiï dòng âiãûn khäíi âäüng cuía âäüng cå.

*. Nhæåüc âiãøm :

- Khi bë âæït cáon phaïi caïch ly maûch âiãûn âäø phuûc häöi.

*. Khi choün dáy chaý cáon chui yï âäún caïc âàût âiãøm sau :

- $U_{äm}$ cuía dáy chaý $\geq U_{äm}$ cuaí maûch baïo vœu.
- Dòng âiãûn laìm viäûc ái traûng thaïi bçnh thæåíng khäng laìm chaý dáy chaý trong suäút quaï trçnh laìm viäûc.
- Dòng âiãûn âënh mæïc cuaí dáy chaý $>$ dòng khäfi âäüng cuía däüng cå.


IV. baïo vœu ngäõn maûch dùng dáy chaý.

Âäø baïo vœu diod vaì Transistor traïnh dòng âiãûn phaï hoïng tiäúp giaïp ngæåïi ta dùng dáy chaý taïc âäüng nhanh, caïc loaûi dáy chaý laìm bàòng baûc laï âàût trong voí sæí coï chæïa caït thaûch anh hoàûc næåïc cáút. Coï nhiäöu caïch âàût dáy chaý âäø baïo vœu thiäút bë baïn dáùn.

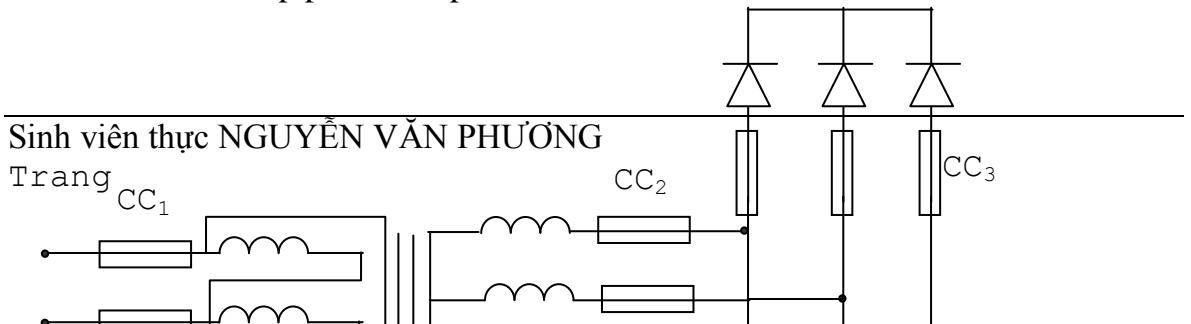1. Baïo vœu maûch chèñh lœu :

Âäø âaïm baïo cho maûch chèñh lœu hoaût âäüng vãiï âäü tin cáûy cao coï thäø âàût cáou chç baïo vœu caïc vë trë nhæ hñh veï.

Cáu chç CC₁ dùng dùng âäø baïo vœu ngäõn maûch bñ ngoai træåïc MBA,âæåüc choün theo giaïi trë hiäûu duûng dòng âiãûn sâ cáup MBA coïn âiãûn aïp âæåüc choün theo âiãûn aïp pha sâ cáup MBA.



Ta choün CC1 coï thäng säú doing vaï aip thoáí maín âiäou kiäün sau :

$$U_{ämCC1} > U_1 = 220 \text{ (V)}.$$

$$I_{IMBA} \leq I_{äm.cc1} \leq 1,3 I_{IMBA}$$

$$I_{IMBA} = 1.3 \cdot 1.125 = 1,59 \text{ (A)} = 2 \text{ (A)}.$$

$$\Rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{2^2}{100}} = 0,34 \text{ (mm)} .$$

Váûy ta choün cáöu chç CC₁ coï âæåìng kënh d = 0,34mm.

Cáöu chç CC₂ duïng âäø baío vãû ngàõn maûch bän ngoaii âæåüç choün theo giaï trë thæï cáüp MBA.:

Ta choün CC₂ coï caïc thäng säú sau :

$$U_{ämCC1} \geq U_{2f} = 550 \text{ (V)}.$$

$$I_2 \leq I_{ämCC2} \leq 1,3I_2 .$$

$$\text{Vâïi } I_2 = 0,45 \text{ (A)}.$$

$$0,45 \leq I_{ämCC2} \leq 0,585 \text{ (A)}.$$

$$\Rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{0,585^2}{100}} = 0,15 \text{ mm} .$$

Váûy ta choün cáöu chç CC₂ coï âæåìng kënh : d = 0,15(mm).

Cáöu chç CC₃ vaï CC₄ duïng âäø baío vãû cho tæìng diod chèñh lœu âæåüç choün theo giaï trë âiäün aip chèñh lœu U_{d0} = 496 (V) cuïng ráut cao nân phaïi âàùt taüi phán xæåìng.

Tuy nhiän vâïi cáöu chç CC₂ taïc âäüng nhanh seï âaím baío âæåüç âäü tin cáûy cao. Do âoi âäø âaím baío vãö màût kinh tãú ta choün phæång aïn vãö màût kinh tãú ta choün phæång aïn khäng âàùt cáöu chç baío vãû cho tæìng diod.

2. Duïng cáöu chç baío vãû træåïc âäüng cå :

Ta âàùt cáöu baío vãû CC₅ træåïc âäüng cå (sau bæü nghëch lœu) nhæ hçnh (Hçnh V-3).

Cáöu chç CC₅ âæåüç choün theo giaï trë âënh mæïc cuïa âäüng cå vãö aip vaï doing nhæ sau :


$$U_{ämCC5} \geq U_{2fâc} = 220.$$

$$I_{2fâc} \leq I_{ämCC5} \leq 1,3I_{2fâc} .$$

$$\text{Vâïi } I_{2fâc} = 0,3 \text{ (A)}.$$

$$0,45 \leq I_{ämCC2} \leq 0,39 \text{ (A)}.$$
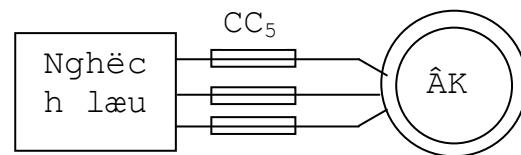
$$\Rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{0,39^2}{100}} = 0,115 \text{ mm} .$$



Váûy ta choün cáöu chç CC₅ coï âæåìng kënh d = 0,115 (mm).

Sinh viên thực NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Trang

3.Baío vãû quaï aïp chobäü nghëch læu.

Vâïi bæü nghëch læu dùing Transistor âaî coï tuû C vai Diod màõc song song ngæåüclàim maûch tråü giuïp âoïng måí cho nän ta khäng cáon âàût thäm thiäit bë baío vãû.

PHÁÖN THI CÄNG

Sau khi tênh toaïn xong pháön lyï thuyäút chuïng em âaî âi vaò làõp raïp bæü biãún táön vâïi theo mä hçnh âaî khaio saït vâïi caïc cäng âoaûn nhæ sau :

- Làõp raïp bæü chèñh læu vai quáün MBA læûc.
- Làõp raïp maûch âäüng læûc käø caí pháön baío vãû thiäút bë biãún âäøi.
- Làõp raïp maûch âiãou khiäøn nghëch læu.
- Làõp raïp maûch âiãou khiäøn bæü âiãou chèñh xung aïp.

1.làõp raïp bæü chèñh læu vai quáün MBA læûc :

vâïi diod âæåüç chon nhæ sau :


Âiãûn aïp ra cuïa bæü chèñh læu $U_d = 468,7$ (V).

Nhæ âaî tênh toaïn áí pháön træåic ta choün diod loaûi :

Chëu âæåüç aïp ngæåüç $U_{Dngmax} = 1244$ (V).

Vai chëu âæåüç doïng $I_D = 0,18$ (A).


Kyï hiäûu :

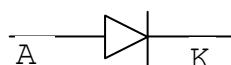



Hçnh daûng :





Hçnh daûng maûch tæi MBA:

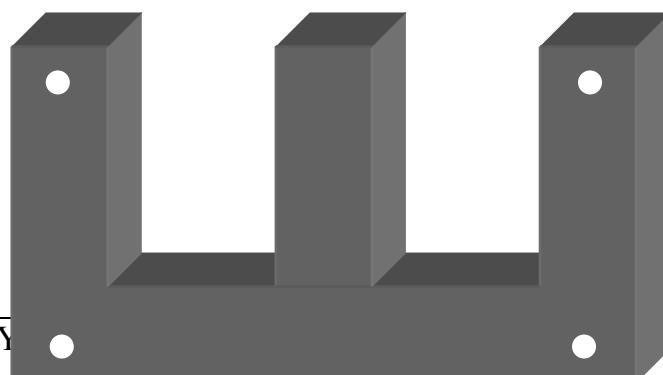

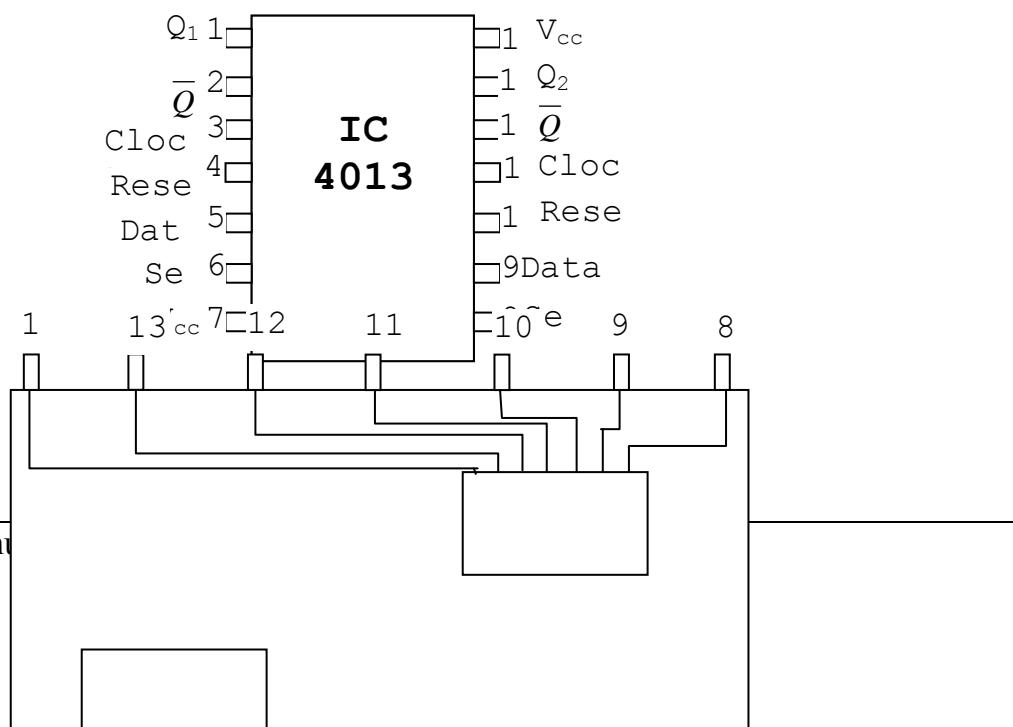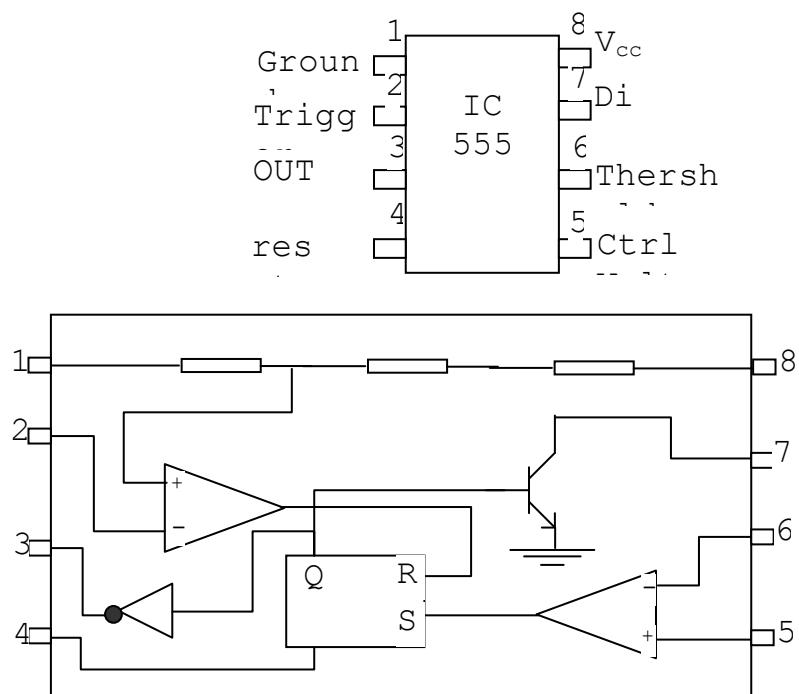2.làõp raïp bæü âiãou khiãøn gäöm caïc linh kiãûn sau :



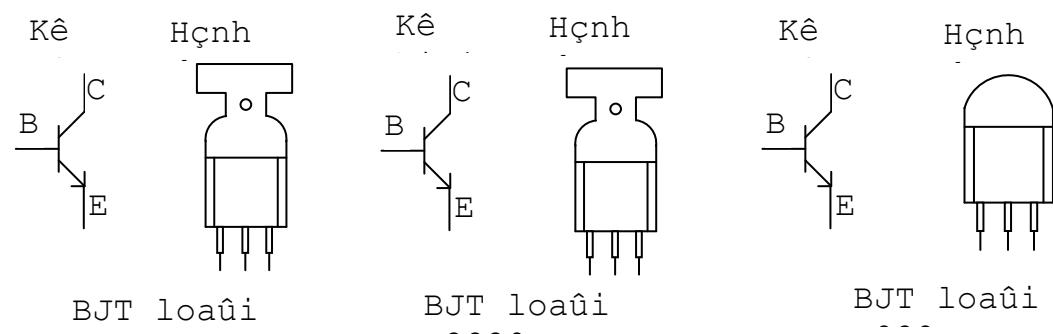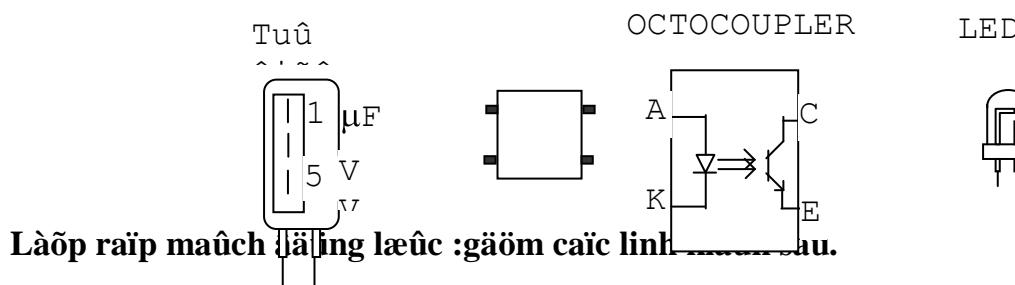

KÃÚT LUÁÛN

Sau hân hai thaïng nghiän cæiu vaì thæûc hiãûn âäö taïi, vâïi sœû hæåïng dáùn táûn tçnh cuía cä giaïo Tráön Thë Nga, sœû giuïp âåî cuía baûn beì vaì caïc tháøy cä giaïo bæü män, chuïng em âaî hoaìn thaïnh baïi táûp täút nghiãûp cuía mçnh.

Qua baïi táûp täút nghiãûp naiy chuïng em daï ruït ra âæåïc nhiãöu baïi hoïc vaì kinh nghiãûm quyï baïu, nâng cao khaî nàng váûn duûng lyï thuyãút vaò thæûc tiãøn, vaì bàòng thæûc tiãøn cuía quaii trçnh laïm mä hçnh cho âäö taïi chuïng em hiãphi roï hân nhæêng âiãöu âaî âæåïc hoïc. Sei giuïp êch ráút nhiãöu cho cäng viãûc cuía sau naiy.

Do thâïi gian vaì kiäúñ thæïc coï haûn, baïi táûp khäng traïnh khoïi nhæêng thiäúu soït chuïng em mong nháûn âæåïc sœû chè dáùn giuïp âåî táûn tçnh cuía caïc tháøy cä giaïo bæü män vaì baûn beì âäø baïi táûp âæåïc hoaìn thiäûn hân.

Chuïng em xin chán thaïnh caím ån !

Âai nàông thaïng 6/2003

Sinh viän thæûc hiãûn :

PHAÛM THÃÚ LUÁÛN

TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO

Tän saich

ÂIÃÛN TÆÍ CÄNG SUÁÚT-----Nguyãùn Béñh

TRYÃÖN ÂÄÜNG ÂIÃÛN TÆÛ ÂÄÜNG-----Buïi Quäúc Khaïnh

Nguyãùn Vàn Liãùn, Guyãùn

Thë

Hiäön

ÂIÃÖU CHÈNH TÆÛ ÂÄÜNG TRUYÃÖN

ÂÄÜNG ÂIÃÛN-----Buïi Quäúc Khaïnh

Phaûm Quäúc Haíi, Guyãùn

Ngoïc

Liãùn, Dæång Vàn Nghi.

MAÏY ÂIÃÛN I VAÌ II ----- Tráön Vàn Chênh.
 KYÎ THUÁUT SÄÚ ----- Nguyãùn Thuyi Ván.
 ÂIÃÛN TÆÍ CÄNG SUÁUT VAÌ ÂIÃÖU
 KHIÄØN ÂÄÜNG CÅ ÂIÃÛN----- Lã Vàn Doanh
 BÄÜ KHUYÃUCH ÂAÛI XÆÍ LYÏ VAÌ IC TUYÃÚN
 TÊNH ----- Wiliam D.Stanlex.
 SÅ ÂÄÖ CHÁN LINH KIÃÛN ÂIÃÛN TÆÍ Dæång Minh Trê.
 CÁØM NANG THÆÛC HAÌNH VI MAÛCH Huyinh Dàõc Thàõng.
 LINH KIÃÛN QUANG ÂIÃÛN TÆÍ---- Dæång Minh Trê.
 THIÄÚT KÄÚ LOGIC MAÛCH SÄÚ --- Nguyãùn Thuyi Ván.

Do an kia sang

CHÆÅNG IV

MAÛCH ÂIÃÖU KHIÄØN

Så âäö khäúi cuía hñu thäúng âiäou khiäøn:



I- PHAÏT XUNG CHUÍ ÂAÛO :

Kháu phaït xung chuí âaûo dùng IC555 laìm viâuc áí chäú âäü phi äøn coï taïc
dùng taûo ra daîy xung coï táon säú mong muäúm


I-1. Giääi thiäûu IC555 :

Sinh viên thực NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Trang

Vi maûch IC555 do haîng Signetics chäu taûo gäöm 2 khuyäúch âaûi thuáût toaïn OA1, OA2 thæûc hiäûn chæïc nàng so saïnh mäüt Trigå, mäüt Transitor vaì 3 âiäûn trâí mäùi caïi $5k\Omega$


Vi maûch coï 8 chán nhæ hçnh veî

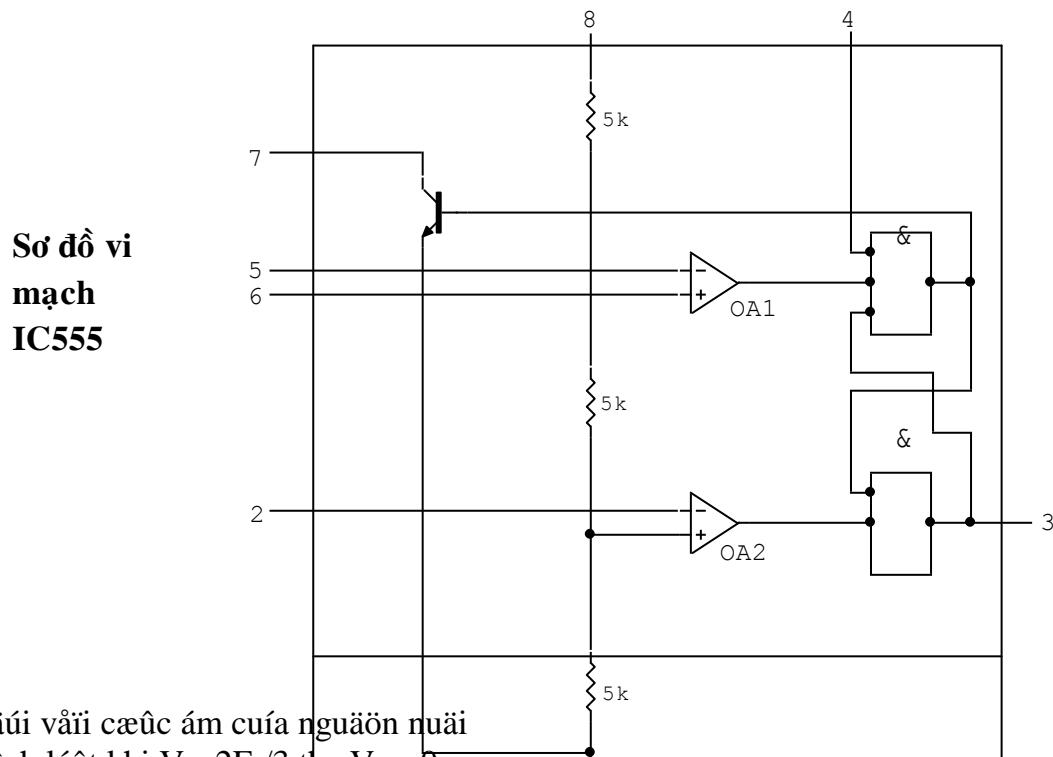

1. Näui vãiï cæûc ám cuía nguäön nuäi
2. Kêch láût khi $V_2=2E/3$ thç $V_3=0$
3. Cäøng ra $V(3)_{min}=0,1v$, $V(3)_{max}=0.5v$, $I(3)_{max}=0.2A$
4. Chán 4 khoaï khi $V(4)=0$ thç $V(3)=0$, näúu khäng cáön khoaï thç näúi 4 vaò 8
5. Loûc nhiäûu, thæång thç gäön tuû âiäûn $0,01.\mu$ thç chán 5 xuäúng mass
6. Nguäön láût $V_6=2E/3$ thç $V_3=0$
7. Chán phoïng âiäûn thæång âæåüic âáúu vãiï tuû C cuía maûch ngoaii
8. Näui vãiï cæûc dæång cuía nguäön nuäi $E=5-18^v$ tiäu thuû doing âiäûn $0,7$ mA/1V nguäön nuäi

I-2. Så âäö maûch phaït xung chuí âaûo :

I-2.a Så âäö maûch :

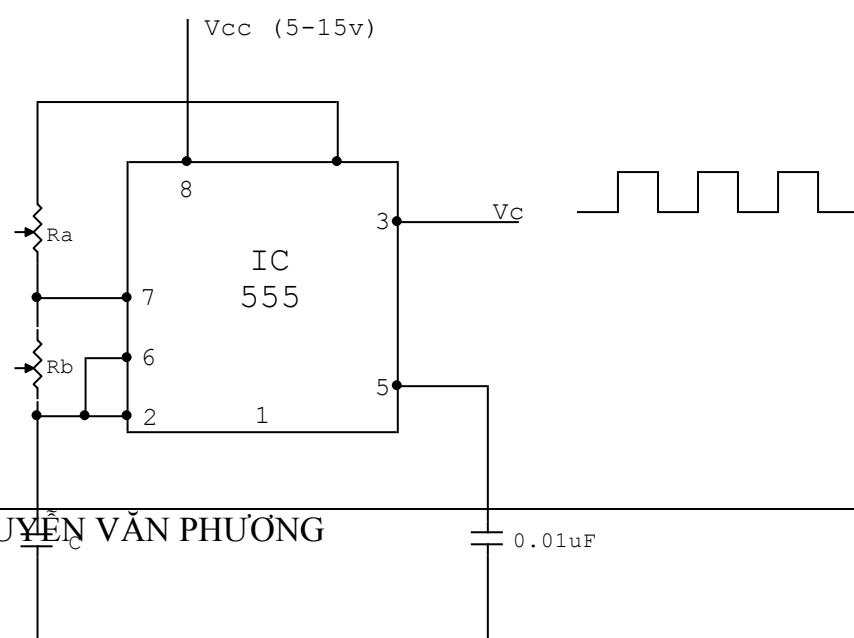


I-2.b Nguyän lê laìm viäc :

Áí traüng thaïi ban âáöu mäiï cáúp âiäûn, âiäûn aïp trän tuû $U_c = 0$. Do váûy âiäûn aïp taûi chán 2 vaì 6 cuïng bàòng 0 nän áí âáöu ra chán 3 âiäûn aïp áí mæïc cao ($\approx U_c = 17V$) vaì âáöu chán 7 áí mæïc tháüp (= 0). Tuû C bàöt âáöu naûp âiäûn tæì +V_{cc} qua R_a, R_b âiäûn aïp trän tuû caìng tàng.

Khi âiäûn aïp trän tuû $C \geq 2U_{cc}/3$ thç bàöt âáöu 3 seï chuyäøn traüng thaïiväö mæïc tháüp coïn chán 7 seï áí mæïc cao, luïc naïy tuû C seï phoïng âiäûn, âiäûn aïp trän tuû caìng giaim. Khi âiäûn aïp trän tuû giaim âãûn giaï trë $U_c = U_{cc}/3$ thç âáöu âäøi mæïc traüng thaïi chuyäøn län mæïc cao coïn chán 7 chuyäøn vãö mæïc tháüp, tuû âiäûn C laûi naûp âiäûn trái laûi, quaï trçnh dao âäüng cæï tiäüp diäùn, áí âáöu ra chán 3 seï áæåüç daïy xung âiäöu khiäøn vaì sau ôoï âæåüç kháu phán phäui xung.

* Daüng xung ra nhæ sau :

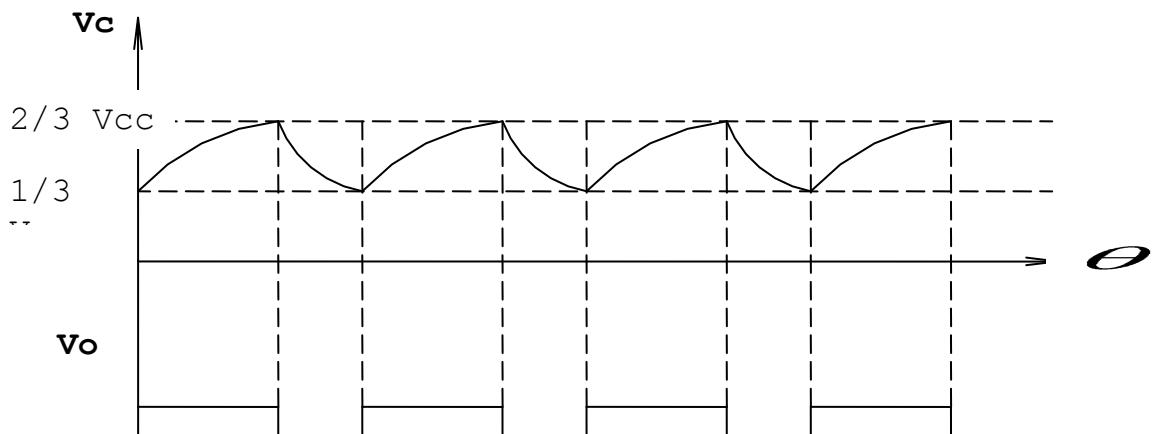**II- KHÁU PHÁN PHÄÚI XUNG :**

Yäu cáöu phán phäui xung laì taûo ra caïc xung âiäöu khiäøn mäi Transistor, theo quy luâut áoïng mäi âäüng cå, tæì baïng tuáön tæû dáùn âiäûn cuía caïc van Transistor ta coï nháûn xeït sau:


+ Khi T1 dáùn thç T4 khoïa, tæïc laì T1 coï xung âiäöu khiäøn thç T4 hoaïn toaïn khäng coï xung âiäöu khiäøn

+ Khi T2 coï xung thç T3 hoaïn toaïn khäng coï xung âiäöu khiäøn


Âäø taûo âæåüç sæû phán phäui xung nhæ váûy cáön sæí duûng caïc Trigå váïi caïc âáöu ra âaïo vaì khäng âaïo. Theo nhæ phán têch trän thç coï 2 Trigå (2 Trigå âãûm tæúi âa âæåüç 2 traüng thaïi tæïc laì coï 2 xung âáöu vaò thç âáöu ra nháûn âæåüç 1 xung ra, nhæng trong 1 chu kç âiäûn aïp chè coï 2 xung (mäùi xung caïch nhau 1/2 chu kç) nän chè âæåüç xáy dæûng bæü âãûm Modul 2 mà thäi tæïc laì áí âáöu vaò coï 2 xung thç âáöu ra coï 1 xung, xung âæåüç cung cáúp tæì âáöu ra cuía kháu phaït xung chuí âaûo IC555. Bæü âãûm âæåüç xáy dæûng trän cå sái cuía Trigå T (Flip Flop T)

Taûi moüi thâi âiãøm trong bæü nghëch læu luän coï 2 Transitor (trong 4 Transitor) mäi nän cáon phaíi phán phäúi xung âäúun caïc Transitor phuì hääüp vâiï yäu cáou mäi traüng thaïi cáon coï cuia caïc Flip Flop T nhæ sau:

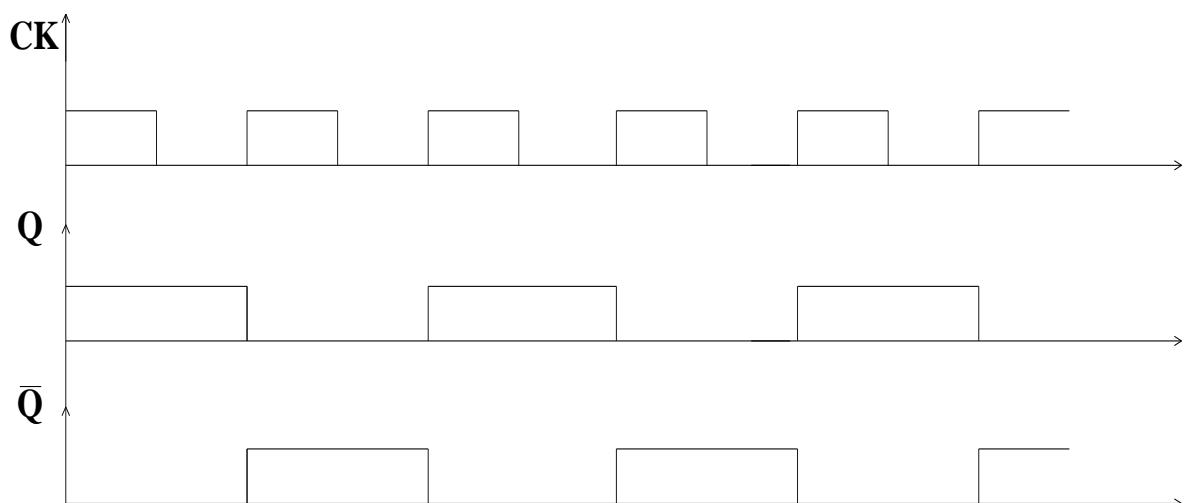Tæi âoïi ta thaïnh láüp baïng traüng thaïi cuia caïc Flip Flop T
Dæûa vaò baïng traüng thaïi cho caïc Flip Flop T ta tçm âæåüc sæû liän hñu giæîa caïc âaûi læåüng
âáöu vaò vaïi ra cáon täui giaïn theo phæång phaïp Karnaugh



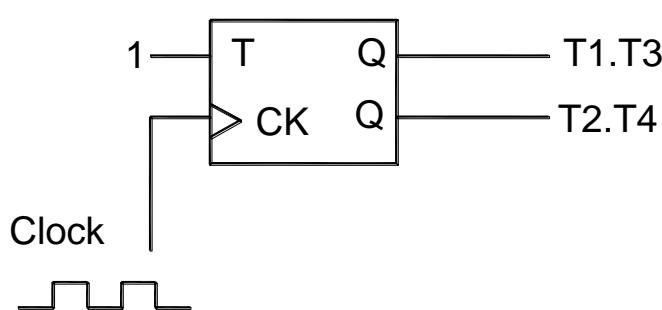
Bộ tạo xung phân phối dùng T- FF có đầu vào T=1:



III - KHÁU KHUYÃÚCH ÂAÛI XUNG:

Kháu khuyãúch âaûi duïng linh kiãûn baïn dáùn, trong âoï sæí duüng caïc pháon tæí gheïp quang (Optocoptcur) nhàòm caïch ly giæîa maûch âäüng læûc vaì maûch âiãöu khiäøn

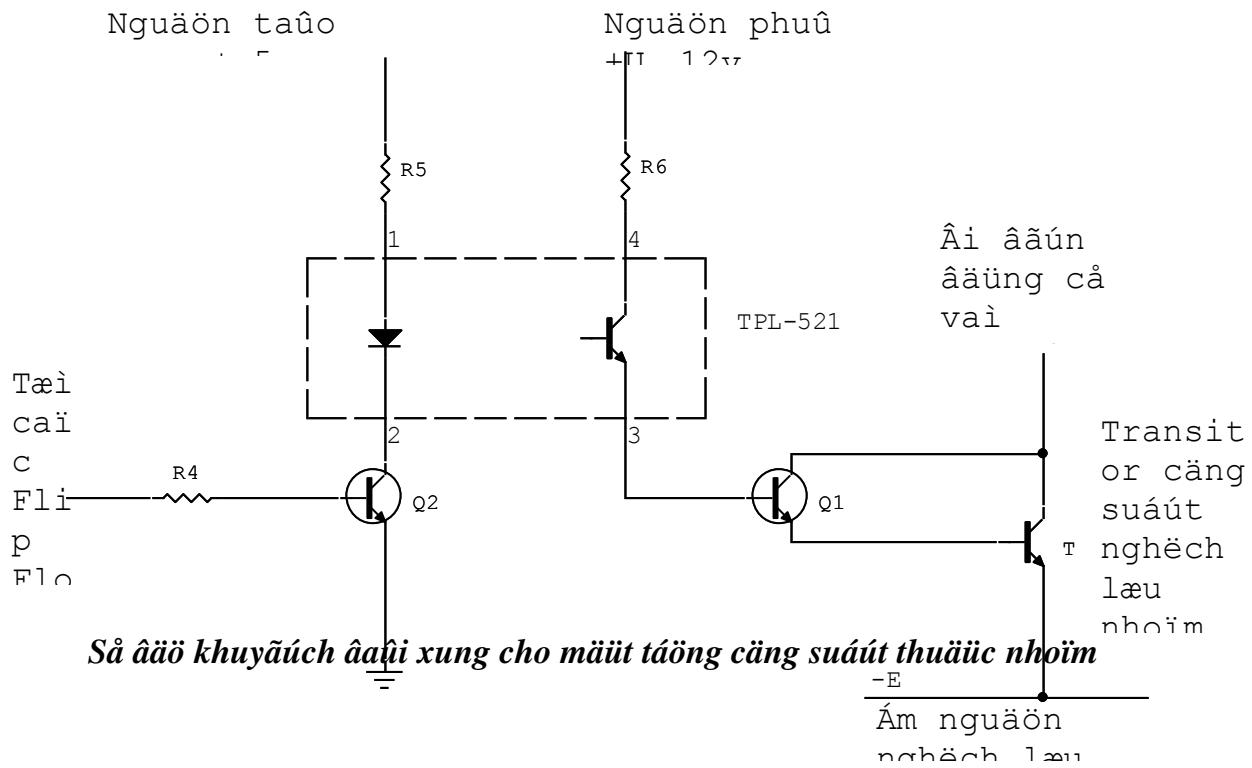Så ääö khuyăúch âaüi xung cho mäüt táöng cäng suáút thuäüc nhoïm chàön



Nguyeân lyù laøm vieäc :

Khi tên hiâûu âæa vaò chán B cuía Transitor Q1 tæì caïc Trigå ái mæïc logic ‘0’ thç Q1 ngæng dáùn , âáöu vaò vai âáöu ra cuía Optocoptaur khæng coï

Sinh viên thực NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Trang

doïng, do âoï Q2 ngæng dáùn vaì Transitor T khäng âæåüç kêch thêch áí cæuc B. khi tên hiãûu âáöu vaio cuía chán B cuía Q1 tæì caïc Trigå áí mæic logic ‘1’ thç Q1 dáùn doïng , laìm cho Q2 dáùn yaì kêch Transitor cäng suáút dáùn

IV - TÊNH TOAÏN MAÛCH ÂIÃÛN KHIÃØN:

IV-1. Xaïc âënh táön säú xung ra cuía IC555 vaì caïc Trigå:

Vi maûch IC555 laìm viâuc áí chãú âäü tæû dao âäüng, táön säú dao âäüng phuû thuäüç vaio sãû phoïng naûp cuía tuû C.

Khi tuû C naûp qua 2 âiãûn tråí R1 vaì R2: tæì sâ âäö maûch âiãûn ta coï phæång trçnh cán bàòng âiãûn aïp cuía maûch âiãûn: $iR + U_c = V_{cc}$

$$i: \text{doïng} \text{ âiãûn naûp cho tuû}, i = C \cdot \frac{du_c}{dt}$$

Phæång trçnh mä taí quaï trçnh naûp cho tuû

$$C_r \frac{du_c}{dt} + u_c = V_{cc} \text{ Viãút hãû phæång trçnh naìy dæäii daûng toaïn tæí Laplace}$$

$$L \left\{ T_n \frac{du_c}{dt} \right\} + L \left[u_c \right] = LV_{cc} = vâi T_n C.R$$

$$\text{Hay } T_n [PU_c(p) - U_c(0)] + U_c(p) = \frac{V_{cc}}{p}$$

$$\Rightarrow U_c(p)(T_n p + 1) = \frac{V_{cc}}{p} + T_n U_c(0)$$

Taûi thâi âiãøm ban âáöu cuía quaï trçnh naûp âiãûn thç $U_c(0) = V_{cc}/3$

$$\text{Váûy phæång trçnh viãút laûi : } U_c(p) [T_n p + 1] = \frac{V_{cc}}{p} + T_n V_{cc}/3$$

$$\Rightarrow U_c(p) = \frac{V_{cc}}{P(T_n P + 1)} + \frac{1}{3} \frac{V_{cc} T_n}{T_n P + 1} = \frac{V_{cc}}{p T_n (P + \frac{1}{T_n})} + \frac{V_{cc} T_n}{3 T_n (P + \frac{1}{T_n})}$$

$$U_c(p) = \frac{V_{cc}}{T_n} \left(\frac{T_n}{p} - \frac{T_n}{P + \frac{1}{T_n}} + \frac{V_{cc}}{3(P + \frac{1}{T_n})} \right) = V_{cc} \left[\frac{1}{P} - \frac{2}{3(P + \frac{1}{T_n})} \right]$$

Tæì aính ta tçm âæåüç gäúc cuía toaïn tæí Laplace :

$$U_c(t) = V_{cc} \left(1 - \frac{2}{3} e^{-\frac{t}{T_n}} \right) \quad (1)$$

Khi kãút thuïc quaï trçnh naûp thç $U_c(T_1) = 2V_{cc}/3$, thay vaio (1) ta coï

$$\frac{2V_{cc}}{3} = V_{cc} \left(1 - \frac{2}{3} e^{-\frac{T_1}{T_n}} \right) \quad (2)$$

tæì phæång trçnh (2) giaïi ra ta âæåüç $T_1 = 0,7.C.(R_A + R_B)$

Tæång tæû phæång trçnh phoïng âiãûn cuía tuû

$$U_c(p) (T_n P + 1) = \frac{V_{cc}}{P} + T_n U_c(0) \quad (*)$$

Taûi caïc thâi âiãøm ban âáöu, cho quaï trçnh tuû phoïng laì:

$$U_c(0) = 2V_{cc}/3, \text{thay vaò (*) ta âæåüic} \quad U_c(p) (T_n P + 1) = \frac{V_{cc}}{P} + \frac{2}{3} T_n V_{cc}$$

$$\Rightarrow U_c(p) = \frac{V_{cc}}{T_n P(P + \frac{1}{T_n})} + \frac{2}{3} \frac{V_{cc}}{P + \frac{1}{T_n}} = \frac{V_{cc}}{T_n} \left[\left(\frac{T_n}{P} - \frac{1}{P + \frac{1}{T_n}} \right) + \frac{2}{3} \frac{V_{cc}}{P + \frac{1}{T_n}} \right]$$

$$\Rightarrow U_c(p) = V_{cc} \left[\frac{1}{P} + \frac{1}{3(P + \frac{1}{T_n})} \right]$$

$$\text{Tæì aính ta tçm âæåüic gäúc } U_c(t) = V_{cc} \left(1 - \frac{1}{3} e^{-\frac{t}{T_n}} \right) \quad (3)$$

Kãút thuïc quaï trçnh phoïng âiãûn thç : $U_c(T_1) = V_{cc}/3$, thay vaò (3) ta âæåüic

$$\frac{V_{cc}}{3} = V_{cc} \left(1 - \frac{1}{3} e^{-\frac{T_1}{T_n}} \right)$$

$$\Rightarrow T_1 = 0,7T_n = 0,7CR$$

vç quaï trçnh phoïng âiãûn chè phoïng qua R_B do váûy chu kç xung ra laì:

$$T = T_1 + T_2 = 0,7C(R_1 + 2R_2)$$

Táön säú xung ra cuía vi maûch IC555 :

$$f_{555} = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,7C(R_1 + 2R_2)}$$

Vç coï 6 xung áí âáöu vaò (xung CLOCK) láúy tæì IC555 thç áí âáöu ra cuía Trigå coï 1 xung, nhæ váûy táön säú xung ra cuía caïc Trigå xuûng chênh laì táön säú cuía âiãûn aip xoay chiãöu trñn taíi

$$f = \frac{f_{555}}{6} = \frac{1}{6 \cdot 0,7C(R_1 + 2R_2)}$$

$$= \frac{1}{4,2C(R_1 + 2R_2)}$$

Muäún thay âäøi táön säú nguäön thç ta phaíi thay âäøi táön säú maûch phaïit xung chuí âaûo IC555 tæïc laì âiãöu chênh giaïi trë C, R₁, R₂. âäø âån giaín ta choün træäïc giaïi trë tuû C vài âiãöu chênh bàòng caïch thay âäøi giaïi trë cuía caïc âiãûn tráí R₁, R₂. Vâïi taíi laì âäüng cå khäng âäöng bæü räto läöng soïc, yäu cáou âiãöu chênh táön säú nguäön cung cáúp cho taíi tæì 15-50hz. Ta choün giaïi trë tuû C laì 0,1µf

Giaïi trë âiãûn tráí R₁ seî tæång æïng vâïi táön säú 50hz vài R₂ = 0 laì

$$50 = \frac{1}{4,2,0,1,10^{-6}R_1} \Rightarrow R_1 = 47600 \Omega \quad \text{láúy } R_1 = 47k\Omega$$

Giaï trë âiäûn tråí R_2 seî tæång æïng vâïi táon sâú 15hz vaì $R_1 = 47k\Omega$

$$15 = \frac{1}{4,2,0,1,10^{-6}(47+2R_2).10^3} \Rightarrow R_2 = 55,8k\Omega \quad \text{láúy } R_2 = 50k\Omega$$

Bäü phán phäúi xung duïng 2 vi maûch 4013 chæïa 2 Trigå D loaûi CMOS coï âiäûn aïp ra mæïc logic ‘1’ laì 4,9v vai doing khoaïng $500\mu A$

IV-2. Tênh choün caïc pháön tæí maûch khuyäúch âaûi xung:

Theo tênh toaïn træåic, Transitor cäng suáút T cuía pháön nghëch lœu choün loaûi BUX-48 coï caïc thäng sâú $\beta = 7.5$, $I_{C \max} = 9A$ vâïi doing laìm viâûc $I_{Clv} = 6,73A$ thç doing cuía Bazå T laì

$$I_B = \frac{6,73}{7.5} = 0,89A$$

IV-2.a Tênh choün caïc pháön tæí cuía maûch khuyäúch âaûi xung

* Choün Transitor Q1: choün theo âiäou kiäûn $I_c = I_{op} = 5mA$, $V_{CE} > V_{CC}$ loaûi NPN

Váûy ta choün loaûi 2SC828

Thäng sâú	P (mw)	F _T (MHz)	t ⁰ C	U _{CB max}	U _{CE max}	U _{BE max}	I _{c max}	β	Type
C828	250	200	125	30	30	5	50	220	SN

Âiäûn tråí R_5 choün theo âiäou kiäûn

$$R_5 = \frac{V_{CC} - V_{LEP} - V_{CE(Q_1)}}{I_{op}} = \frac{5 - 2 - 0,5}{5} = 500 (\Omega)$$

Choün $R_5 = 470\Omega$

V_C Q₁ chæa baô hoà nän hñu sâú khuyäúch âaûi doing lñin, vê duû $\beta = 200$ váûy doing

$$I_B = \frac{I_c}{\beta} = \frac{5 \cdot 10^3}{200} = 25\mu A$$

Doing naïy nhoí hñan doing cung cáúp cuía maûch CMOS 4013 nän ta cho thám âiäûn tråí haûn doing

$$R_4 = \frac{V_{cc} - V_{CEsa(Q_1)} - V_D - V_{BE(Q_1)}}{I_B} = \frac{5 - 0,2 - 0,7 - 0,7}{2,5 \cdot 10^{-5}} = 13600\Omega = 136K\Omega$$

Trän thæuc tãú nän dùng trë säú nhoí hân, vê duû 68K Ω âäø âaím baío LED optocopteur âæåüc cung cáup âuí doing. Choün R₄ = 68K Ω

*Choün Transitor Q₂: theo âiãöu kiäûn I_C(Q₂) > I_{BT} = 0,84A

U_{CE}(Q₂) > U_{CE} = 30v loaûi NPN

Váûy choün Q₂ laì loaûi C2275 coï caïc thäng säú sau

Thäng säú	P(w)	f _T (MHz)	t ⁰ C	U _{CE max} (v)	I _{C max}	β	Type
C2275	25	200	150	150	1,5 A	40	SN

*OPTOCOPTEUR: choün loaûi TLP-521 do Nháût Baín chãú taûo coï caïc thäng säú sau:

Âiãûn tråí caïch ly: R_{CL} = 10¹¹ Ω

Âiãûn aïp caïch ly: 2500v doing âiãûn phaït quang 5mA

Tè säú truyãön doing 50-100 láön láúy tè säú truyãön doing 50 ta coï

I_{OP} = 5.50 = 250 mA = I_B(Q₂)

I_C(Q₂) = β I_B(Q₂) = 40.0,25 = 10A, doing âiãûn naïy quaï lâïn so väïi

doing âiãûn cáon laì I_{BQ₂} = $\frac{I_{CQ_2}}{\beta} = \frac{0,84}{40} = 0,021A$ nän ta gàõn thãm R₆ âäø

haûn chãú doing âiãûn

$$\text{Choün } R_6 = \frac{V_{CC} - V_{BE(Q_2)} - V_{BE(T)}}{I_{BQ_2}} = \frac{15 - 0,7 - 1,5}{0,021} = 690\Omega \text{ choün } R_6 = 560\Omega$$

1/8W, áí âáy âiãûn aïp nuäi maûch kên laì 15v

IV-3. Choün maûch âiãöu khiãøn bæü âiãöu chèñh xung âiãûn aïp:

Nhæ ta âaî têñh toaïn áí trän, Transitor trong bæü âiãöu chèñh xung laìm viãûc áí táön säú 500hz vç váûy ta phaïi choün bæü âiãöu khiãøn Transitor sao cho táön säú xung âiãöu khiãøn phaïi bàòng 500hz. Áí âáy ta choün vi maûch taûo xung IC555 väïi táön säú xung ra f₅₅₅ = 500hz nhæ âaî têñh toaïn áí trän ta coï táön säú xung ra cuïa IC555 laì:

$$f_{555} = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,7C(R_1 + 2R_2)}$$

Ta choün tuû C = 0,047 μ F, ta coï

$$f_{555} = \frac{1}{0,7 \cdot 0,047 \cdot 10^{-6} (R_1 + 2R_2)} = 500 \Rightarrow R_1 + 2R_2 = 60790 \Omega$$

Choün R₁ = 18K Ω

R₂ = 47K Ω